

## Devoir Surveillé n° 2


Durée : 1h30 — Sans document

Ce sujet comporte 1 page recto-verso

### 1 Circuit séquentiel et horloge

Le circuit ci-contre est un bistable D sur lequel on a relié la sortie “inversée”  $\bar{Q}$  à l’entrée D. On suppose qu’initialement, la sortie Q vaut 0.

 **Q1** En utilisant un chronogramme s’étalant sur au moins 4 cycles d’horloge, tracez l’évolution de la sortie Q en regard de la valeur du signal d’horloge. Comparez les 2 signaux. Que constatez-vous ?



**Q2** Déduisez-en une façon de réaliser un circuit “diviseur de fréquence” qui accepte en entrée un signal d’horloge ainsi qu’un bit de commande (0 = normal, 1 = slow) et qui fournit en sortie soit le signal d’horloge inchangé (mode normal) soit un signal d’horloge de période deux fois plus longue (mode slow).

**Q3** Proposez un circuit composé de deux bistables D qui permette de diviser la fréquence d’horloge par quatre. Tracez le chronogramme s’étalant sur au moins 8 cycles d’horloge.

### 2 Y86 : fonction swap

Soit la fonction C `swap` ci-dessous qui inverse les valeurs des deux variables qui sont passées en paramètres en tant que pointeur :

```
void swap(int *x, int *y) {
    int temp = *x;
    *x = *y;
    *y = temp;
}
```

Soit l’extrait de code Y86 suivant :


```
root: irmovl 0x200, %esp
    ...
    halt
swap: ...
    ret
.pos 0x100
a: .long 4
b: .long 5
```

**Q1** Complétez le début du programme (la fonction `root`) afin d’appeler la fonction `swap` en utilisant les variables `a` et `b`.

**Q2** Proposez une implémentation en Y86 de la fonction `swap` basée sur le code C fourni.
 
### 3 Version séquentielle du simulateur Y86

La figure ci-contre montre les entrées du circuit combinatoire « New PC » chargé de calculer l'adresse de la prochaine instruction que le processeur devra charger (l'entrée `Bch` désigne la valeur « *Branch Flag* »). Le code HCL « partiel » décrivant ce circuit est donné sous le schéma.



**Q1** Expliquez le code HCL fourni.

**Q2** Complétez ce code pour traiter les quelques cas non gérés actuellement. Pour chaque ligne ajoutée, expliquez précisément le choix de la valeur résultat.

```
new_pc = [
  code == Jxx && Bch : valC ;
  ...
  1 : valP ;
]
```

### 4 Version pipelinée du simulateur Y86

On considère la version pipelinée du processeur Y86 à 5 étages (*Fetch, Decode, Execute, Memory, Write Back*) telle que vue en cours.

On souhaite examiner le fonctionnement du processeur lors de l'exécution de la séquence d'instructions ci-contre.


```
irmovl var1, %ebx
mrmovl 4(%ebx), %eax
isubl 2,%eax
iaddl 4, %ebx
rmmovl %eax, (%ebx)
```

**Q1** En supposant une version naïve du processeur se limitant à l'insertion automatique de *bulles* pour conserver une exécution correcte, dessinez un chronogramme montrant la progression des instructions à l'intérieur du pipeline pour chaque cycle.

**Q2** En supposant maintenant une version du processeur capable de propager des valeurs des étages *E*, *M* ou *WB* vers la fin de l'étage *D*, redessinez le chronogramme. Y a-t-il encore apparition de *bulles*? Expliquez.
 
### 5 Les registres de Y86

Voici un schéma ci-contre qui présente une version légèrement simplifiée du fichier de registres de Y86 qui doit gérer 8 registres. Nous rappelons que les flèches en gras (`valA`, `valB` et `valE`) indiquent des entrées ou sorties de données sur 32 bits. Les autres flèches indiquent des entrées de données sur 3 bits. L'entrée `srcA` (resp. `srcB`) code le nom du registre dont le contenu devra être envoyé sur la sortie `valA` (resp. `valB`). L'entrée `dstE` code le nom du registre dans lequel il faudra écrire les données qui arrivent sur `valE`. Dans cette version simplifiée, on suppose que l'on écrit toujours `valE` dans un registre.



Les questions ci-dessous sont indépendantes.

**Q1** Pourquoi les entrées `srcA`, `srcB` et `dstE` sont-elles simplement codées sur 3 bits ?

**Q2** Proposez une implémentation simple d'un registre 4 bits. On rappelle qu'un registre est un circuit séquentiel qui possède une entrée et une sortie de données sur  $n$  bits ( $n = 4$  pour cette question), et une entrée supplémentaire *Load* qui détermine le comportement du circuit. Si *Load* = 1 sur un front montant de l'horloge alors la sortie de données prend la valeur présente à l'entrée.

**Q3** Nous avons à notre disposition 8 circuits qui font office de registres 32 bits. Proposez une implémentation du fichier à 8 registres décrit dans cet exercice à l'aide de portes logiques, de circuits combinatoires classiques et bien évidemment de 8 registres 32 bits.