


	<b>ANNÉE UNIVERSITAIRE 2017 – 2018</b> <b>SESSION 1 D'AUTOMNE</b>		COLLÈGE SCIENCES ET TECHNOLOGIES
	<b>Parcours / Étape : LSTS / L2</b> <b>Épreuve : Architecture des ordinateurs</b> <b>Date : 9 janvier 2018</b> Documents : non autorisés Épreuve de M./Mme : F. Pellegrini	<b>Code UE : 4TIN304U</b>  <b>Heure : 11h30</b>	

- N.B.** : - Les réponses aux questions doivent être argumentées et aussi concises que possible.  
 - Le barème est donné à titre indicatif.  
 - Inscrivez votre numéro d'anonymat sur la feuille à joindre avant de l'insérer dans votre copie.

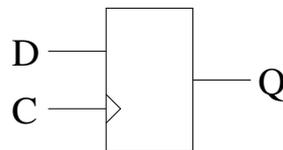**Question 1**

(80 points)

Les bascules D sont des circuits logiques à mémoire disposant de deux fils d'entrée et d'un fil de sortie : la sortie **Q** fournit en permanence l'état binaire (0 ou 1) mémorisé par le circuit, l'entrée **D** (pour « data ») permet de fournir au circuit la nouvelle valeur à mémoriser, celle-ci n'étant prise en compte que quand l'entrée **C** (pour « clock ») passe à l'état haut (front montant). On les représente schématiquement ainsi :



Le but de cet exercice est de réaliser un circuit compteur/décompteur synchrone à trois bits. On dispose d'une horloge **H** fournissant un signal rectangulaire régulier de fréquence  $f$ . Dans toutes les questions suivantes, vous pourrez utiliser les portes logiques classiques **AND**, **OR**, **NOT**, **NAND**, etc.

(1.1) (10 points)

Un demi-additionneur (« HA », pour « Half Adder ») à un bit est un circuit qui prend en entrée deux valeurs binaires **A** et **B** sur 1 bit chacune, et renvoie un nombre entier binaire **CS** sur deux bits, où le bit de poids faible **S** représente la somme et le bit de poids fort **C** la retenue.

Donnez les fonctions logiques de **S** et **C** à partir de **A** et **B**. Câblez-les au moyen de portes logiques. À partir de maintenant, et même si vous n'avez pas répondu aux questions précédentes, vous pouvez utiliser ce demi-additionneur **HA** avec les entrées et sorties et le comportement décrits ci-dessus.

(1.2) (10 points)

En vous appuyant sur le circuit précédent, câblez un circuit incrémenteur à 3 bits, prenant en entrée un nombre entier non signé  $A = a_2a_1a_0$  et fournissant en sortie un nombre entier non signé  $X = x_2x_1x_0$ , tel que  $X = (A + 1) \bmod 8$ . Pour cela, donnez :

- la valeur de  $x_0$  et de la retenue correspondante  $c_0$ , à partir de  $a_0$  ;
- la valeur de  $x_1$  et de la retenue correspondante  $c_1$ , à partir de  $a_1$  et  $c_0$  ;
- la valeur de  $x_2$ , à partir de  $a_2$  et  $c_1$ .

À partir de maintenant, et même si vous n'avez pas répondu aux questions précédentes, vous pouvez utiliser cet incrémenteur **INC** avec les entrées et sorties et le comportement décrits ci-dessus.

(1.3) (10 points)

Au moyen de bascules D et des circuits précédents, réalisez un compteur incrémenteur muni d'une sortie à trois fils  $X = x_2x_1x_0$ , et tel que la valeur de **X** est incrémentée à chaque front montant de l'horloge.

(1.4) (10 points)

Modifiez le circuit précédent pour lui ajouter un fil d'entrée **z**, tel que le compteur soit remis à zéro au prochain front montant, lorsque  $z = 1$ .

TSVP .../... →

(1.5) (10 points)

En notation « complément à deux », comment calcule-t-on l'opposé d'un nombre ? Quel est le codage de la valeur « -1 » sur 3 bits ?

(1.6) (20 points)

En vous appuyant sur la définition précédente, câblez un circuit décrémenteur à 3 bits, prenant en entrée un nombre entier non signé  $A = a_2a_1a_0$  et fournissant en sortie un nombre entier non signé  $X = x_2x_1x_0$ , tel que  $X = (A - 1) \bmod 8$ . Pour cela, donnez :

- la valeur de  $x_0$  et de la retenue correspondante  $c_0$ , à partir de  $a_0$  ;
- la valeur de  $x_1$  et de la retenue correspondante  $c_1$ , à partir de  $a_1$  et  $c_0$  ;
- la valeur de  $x_2$ , à partir de  $a_2$  et  $c_1$ .

*À partir de maintenant, et même si vous n'avez pas répondu aux questions précédentes, vous pouvez utiliser ce décrémenteur DEC avec les entrées et sorties et le comportement décrits ci-dessus.*

(1.7) (10 points)

En vous inspirant des circuits précédents et de multiplexeurs MUX à un bit de contrôle  $c$ , disposant chacun de deux entrées à un bit  $a$  et  $b$  et d'une sortie à un bit  $s$ , réalisez un compteur incrémenteur/décrémenteur muni d'une sortie à trois fils  $X = x_2x_1x_0$ , de deux entrées  $z$  et  $t$  sur un bit chacune, et tel que, à chaque front montant de l'horloge, la valeur de  $X$  est incrémentée si  $t = 0$ , décrémentée si  $t = 1$ , et remise à zéro si  $z = 1$  (quelle que soit la valeur de  $t$ ).

**Question 2**

(50 points)

Le tableau ci-dessous représente le fonctionnement des différents étages lors de l'exécution des trois instructions « `irmovl valC,rB` », « `opl rA,rB` », et « `popl rA` ».

Étage	<code>irmovl valC,rB</code>	<code>opl rA,rB</code>	<code>popl rA</code>
Fetch	$\text{icode:ifun} = M_1[\text{PC}]$ $\text{rA:rB} = M_1[\text{PC}+1]$ $\text{valC} = M_4[\text{PC}+2]$ $\text{valP} = \text{PC} + 6$	$\text{icode:ifun} = M_1[\text{PC}]$ $\text{rA:rB} = M_1[\text{PC}+1]$ $\text{valP} = \text{PC} + 2$	$\text{icode:ifun} = M_1[\text{PC}]$ $\text{rA:rB} = M_1[\text{PC}+1]$ $\text{valP} = \text{PC} + 2$
Decode		$\text{valA} = R[\text{rA}]$ $\text{valB} = R[\text{rB}]$	$\text{valA} = R[\%esp]$ $\text{valB} = R[\%esp]$
Execute	$\text{ValE} = 0 + \text{valC}$	$\text{valE} = \text{valB} \text{ OP}(\text{ifun})$ $\text{valA}$ $\text{CC} = \text{SetCC} ()$	$\text{valE} = \text{valB} + 4$
Memory			$\text{ValM} = M_4[\text{valA}]$
Write back	$R[\text{rB}] = \text{valE}$	$R[\text{rB}] = \text{valE}$	$R[\%esp] = \text{valE}$ $R[\text{rA}] = \text{valM}$
PC update	$\text{PC} = \text{valP}$	$\text{PC} = \text{valP}$	$\text{PC} = \text{valP}$

*Rappel : «  $R[x]$  » indique un accès à la banque de registres à l'adresse (numéro de registre)  $x$ , et «  $M_y[x]$  » indique un accès à la mémoire centrale (d'instructions et/ou de données) de  $y$  octets à l'adresse  $x$ . «  $PC$  » est le registre compteur ordinal.*

(2.1) (20 points)

En vous basant sur les informations précédentes, remplissez les tableaux correspondant aux instructions « `rrmovl rA,rB` », « `iopl valC,rB` » et « `ret` ».

(2.2) (20 points)

Complétez le code HCL de la feuille jointe afin de prendre en compte les trois instructions que vous venez de définir.

(2.3) (10 points)

On souhaite ajouter au processeur l'instruction `jreg rA`, qui effectue un branchement inconditionnel à l'adresse contenue dans le registre `rA`. Comme pour les trois instructions précédentes, ajoutez sur la feuille jointe, là où cela est nécessaire, le code permettant de mettre en œuvre l'instruction `JREG`.

TSVP .../... →

### Question 3

(70 points)

Il s'agit d'écrire le code Y86 correspondant aux fonctions C ci-contre.

(3.1) (20 points)

Expliquez le passage des paramètres par la pile, ainsi que les conventions «*caller save / callee save*» des registres que vous utilisez. (15 lignes maximum)

(3.2) (30 points)

Codez la fonction `main` et les éléments permettant que le programme s'exécute bien au sein de l'environnement Y86.

(3.3) (20 points)

Codez la fonction `Cnp`.

```
int t[10];

Cnp (int n, int p)
{
    if ((p == 0) || (p == n))
        return (1);
    else
        return (Cnp (n - 1, p) +
                Cnp (n - 1, p - 1));
}

main () {
    int    i;

    for (i = 0; i <= 9; i++)
        t[i] = Cnp (9, i);
}
```

Numéro d'anonymat :

##### Fetch Stage #####

```
# Does fetched instruction require a regid byte?
bool need_regids =
    icode in { OPL, POPL, IRMOVL };
```

```
# Does fetched instruction require a constant word?
bool need_valC =
    icode in { IRMOVL };
```

##### Decode Stage #####

```
## What register should be used as the A source?
int srcA = [
    icode in { OPL } : rA;
    icode in { POPL } : RESP;
    1 : RNONE; # Don't need register
];
```

```
## What register should be used as the B source?
int srcB = [
    icode in { OPL } : rB;
    icode in { POPL } : RESP;
    1 : RNONE; # Don't need register
];
```

```
## What register should be used as the E destination?
int dstE = [
    icode in { IRMOVL, OPL } : rB;
    icode in { POPL } : RESP;
    1 : RNONE; # Don't need register
];
```

```
## What register should be used as the M destination?
int dstM = [
    icode in { POPL } : rA;
    1 : RNONE; # Don't need register
];
```

```

##### Execute Stage #####

## Select input A to ALU
int aluA = [
    icode in { OPL } : valA;
    icode in { IRMOVL } : valC;

    icode in { POPL } : 4;
    # Other instructions don't need ALU
];

## Select input B to ALU
int aluB = [
    icode in { OPL, POPL } : valB;
    icode in { IRMOVL } : 0;
    # Other instructions don't need ALU
];

## Set the ALU function
int alufun = [
    icode in { OPL } : ifun;
    1 : ALUADD;
];

## Should the condition codes be updated?
bool set_cc = icode in { OPL };

##### Memory Stage #####

## Set read control signal
bool mem_read = icode in { POPL };

## Set write control signal
bool mem_write = icode in { };

## Select memory address
int mem_addr = [

    icode in { POPL } : valA;
    # Other instructions don't need address
];

## Select memory input data
int mem_data = [

    # Default: Don't write anything
];

##### Program Counter Update #####

## What address should instruction be fetched at

int new_pc = [

    1 : valP;
];

```