

Devoir Surveillé no 2

Durée : 1h30 — Sans document

1 Circuit combinatoire simple

On souhaite construire un circuit combinatoire à trois entrées (de 1 bit chacune) et une sortie (codée sur 2 bits) réalisant la fonction « population » sur 3 bits (notée `pop3` sur le schéma), qui est le nombre d'entrées valant 1. Par exemple, si a et b sont à 1 et c est à 0, il y a 2 entrées à 1, et donc n_1 est à 1 et n_0 est à 0 (2 codé en binaire).



Q1 (échauffement) Donnez la table de vérité de la fonction `pop3`. À quel circuit connu cela vous fait-il penser ?

Q2 Proposez une implémentation du circuit `pop3` à l'aide de portes logiques simples.

Q3 Expliquez comment combiner deux circuits `pop3` et un additionneur pour obtenir un circuit `pop7`.

2 Assembleur Y86


Pour les fonctions demandées ci-dessous, on utilisera le passage de paramètre standard sur la pile, mais sans utiliser `ebp`.

Q1 Écrivez une fonction `not` qui inverse chaque bit de son paramètre (on rappelle qu'Y86 ne dispose que des opérations `addl`, `subl`, `andl` et `xorl`).

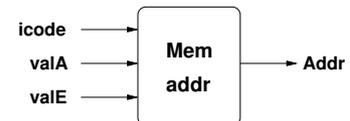Q2 Écrivez une fonction `neg`, utilisant la fonction `not`, qui transforme son paramètre x en $-x$ *sans utiliser l'instruction `subl`*.

3 Version séquentielle du simulateur Y86

La figure ci-contre montre les entrées du circuit combinatoire « Mem addr » chargé de calculer l'adresse mémoire à laquelle le processeur devra charger ou écrire une valeur. Le code HCL « partiel » décrivant ce circuit est donné sous le schéma.



Q1 Expliquez le code source HCL fourni (ne vous contentez pas de paraphraser, justifiez précisément le choix de la valeur en fonction de l'`icode` (*instruction code*)).

Q2 Complétez ce code source (les « ... ») pour traiter les quelques cas non gérés actuellement. Pour chaque code d'instruction ajouté, justifiez précisément le choix entre `valA` ou `valE`.


```
mem_addr = [
  icode in { IRMMOVL, ... } : valE;
  icode in { IPOPL, ... } : valA;
  # Others don't need an address
]
```

4 Version pipelinée du simulateur Y86

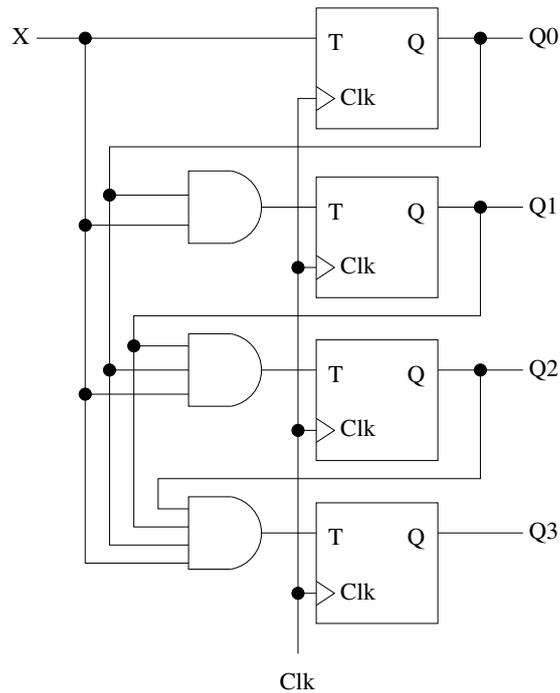Q1 Les instructions `CALL` et `RET` ont-elles toutes deux besoin d'injecter des bulles dans le pipeline ? Expliquez pourquoi.

5 Circuit séquentiel

Le circuit ci-dessous utilise quatre bistables T.



Dans un bistable T, lors du front montant d'horloge la sortie Q change d'état si l'entrée T (*Toggle* = bascule) est à 1, et reste dans le même état que précédemment si T est à 0.

On suppose qu'à l'initialisation on a l'état $Q_0 = Q_1 = Q_2 = Q_3 = 0$.

Q1 On suppose pour l'instant que l'entrée X est maintenue en permanence à 1. Dressez une table des états Q_i en fonction du temps (une ligne par période d'horloge). Expliquez l'astuce utilisée dans ce circuit pour obtenir ce résultat.

Q2 Que se passe-t-il lorsque l'on maintient l'entrée X à 0? Comment appeler cette entrée?

Q3 Expliquez comment fabriquer un bistable D à partir d'un bistable T.