
	ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021 – 2022 SESSION 1 DE PRINTEMPS		COLLÈGE SCIENCES ET TECHNOLOGIES
	Parcours / Étape : LSTS / L2 Épreuve : Architecture des ordinateurs Date : 05 mai 2022 Documents : non autorisés Épreuve de M./Mme : F. Pellegrini	Code UE : 4TIN408U Heure : 11h30 Durée : 1h30	

- N.B.** : - Les réponses aux questions doivent être argumentées et aussi concises que possible.
 - Le barème est donné à titre indicatif.
 - Inscrivez votre numéro d'anonymat sur la feuille à joindre avant de l'insérer dans votre copie.

 Exercice 1

(60 points)

Les bascules D sont des circuits logiques à mémoire disposant de trois fils de contrôle : la sortie Q fournit en permanence l'état binaire (0 ou 1) mémorisé par le circuit, l'entrée D (pour « data ») permet de fournir au circuit la nouvelle valeur à mémoriser, celle-ci n'étant prise en compte que quand l'entrée C (pour « clock ») passe à l'état haut (front montant). On les représente schématiquement comme ci-contre.



Le but de cet exercice est de réaliser un circuit compteur/décompteur synchrone à quatre bits. Dans toutes les questions suivantes, vous pourrez utiliser les portes logiques classiques AND, OR, NOT, NAND, etc. Vous disposez également d'une horloge H fournissant un signal rectangulaire régulier de fréquence f .

(1.1) (10 points)

Un demi-additionneur (« HA », pour « Half Adder ») à un bit est un circuit qui prend en entrée deux valeurs binaires A et B sur 1 bit chacune, et renvoie un nombre entier binaire CS sur deux bits, où le bit de poids faible S représente la somme et le bit de poids fort C la retenue.

Donnez les fonctions logiques de S et C à partir de A et B. Câblez-les au moyen de portes logiques. À partir de maintenant, et même si vous n'avez pas répondu aux questions précédentes, vous pouvez utiliser ce demi-additionneur HA avec les entrées et sorties et le comportement décrits ci-dessus.

(1.2) (10 points)

En vous appuyant sur le circuit précédent, câblez un circuit incrémenteur à 4 bits, prenant en entrée un nombre entier non signé $A = a_3a_2a_1a_0$ et fournissant en sortie un nombre entier non signé $X = x_3x_2x_1x_0$, tel que $X = (A + 1) \bmod 16$. Pour cela, donnez :

- la valeur de x_0 et de la retenue correspondante c_0 , à partir de a_0 ;
- la valeur de x_1 et de la retenue correspondante c_1 , à partir de a_1 et c_0 ;
- la valeur de x_2 et de la retenue correspondante c_2 , à partir de a_2 et c_1 ;
- la valeur de x_3 , à partir de a_3 et c_2 .

À partir de maintenant, et même si vous n'avez pas répondu aux questions précédentes, vous pouvez utiliser cet incrémenteur INC avec les entrées et sorties et le comportement décrits ci-dessus.

(1.3) (20 points)

Au moyen de bascules D et des circuits précédents, réalisez un compteur incrémenteur muni d'une sortie à quatre fils $X = x_3x_2x_1x_0$, et tel que la valeur de X est incrémentée à chaque front montant de l'horloge.

N.B. : Mettez en œuvre une solution qui ne crée pas de dérive de l'horloge !

(1.4) (20 points)

Modifiez le circuit précédent pour lui ajouter un fil d'entrée z, tel que le compteur soit remis à zéro au prochain front montant, lorsque $z = 1$.

N.B. : Mettez en œuvre une solution qui ne crée pas de dérive de l'horloge !

Exercice 2

(60 points)

On considère l'algorithme suivant, qui calcule le PGDC (« plus grand diviseur commun ») de deux nombres entiers signés positifs a et b :

```

int  a, b;
a = ...;
b = ...;
while (a != b) {
    if ((a - b) > 0)
        a = (a - b);
    else
        b = (b - a);
}

```

À la fin de l'algorithme, le résultat peut être lu dans a ou dans b , qui sont égaux.

On veut implanter cet algorithme au sein d'un circuit numérique à mots de 32 bits. Ce circuit sera synchrone, c'est-à-dire piloté par une horloge. Pour le bâtir, vous allez devoir construire et assembler les briques logiques nécessaires. Vous avez à votre disposition :

- des registres sur 32 bits, comprenant une entrée D sur 32 bits, une entrée CK (« *clock* ») sur un bit activant le registre sur front montant, et une sortie Q (ainsi que \bar{Q}) sur 32 bits;
- des multiplexeurs « $MUX1$ » 32×1 , comprenant deux entrées E_0 et E_1 sur 32 bits, une entrée C sur un bit et une sortie S sur 32 bits;
- des multiplexeurs « $MUX2$ » 32×2 , comprenant quatre entrées E_{00} , E_{01} , E_{10} et E_{11} sur 32 bits, deux entrées C_0 et C_1 sur un bit chacune, et une sortie S sur 32 bits;
- des circuits additionneurs « ADD » sur 32 bits, comprenant deux entrées A et B sur 32 bits, une entrée C_{in} (« *carry in* », c'est-à-dire « retenue d'entrée », dont la valeur sera ajoutée au calcul de l'addition sur les unités) sur un bit, une sortie R (résultat) sur 32 bits, et trois sorties Z (résultat nul), S (résultat négatif) et C (retenue générée en sortie), sur un bit chacune.

Chacun des circuits décrits ci-dessus peut être représenté sous la forme d'une boîte disposant des fils indiqués. Vous disposez également d'une horloge H fournissant un signal rectangulaire régulier de fréquence f .

(2.1) (10 points)
En notation « complément à deux », comment calcule-t-on l'opposé d'un nombre ?

(2.2) (10 points)
Déduisez-en une façon de construire un circuit soustracteur à partir du circuit additionneur décrit ci-dessus.

À partir de maintenant, et même si vous n'avez pas répondu à la question précédente, vous avez à votre disposition un circuit soustracteur « SUB » sur 32 bits, comprenant deux entrées A et B sur 32 bits, une sortie $R = A - B$ sur 32 bits, et trois sorties Z (résultat nul), S (résultat négatif) et C (retenue générée en sortie), sur un bit chacune.

(2.3) (20 points)
À chaque tour de boucle de l'algorithme, c'est-à-dire à chaque front montant de CK , on doit placer dans le registre a :

- soit une valeur A sur 32 bits fournie en entrée, si un fil de contrôle L (« *load* ») est égal à 1 ;
- soit la valeur $(a - B)$, où a est l'ancienne valeur du registre, si le résultat de cette soustraction est strictement supérieur à zéro (pour le moment, supposez que B est une valeur sur 32 bits fournie en entrée depuis l'extérieur du circuit) ;
- soit la valeur préexistante du registre a , si le résultat de la soustraction précédente est nul (fin de l'algorithme) ou strictement inférieur à zéro (cas du « `else` »).

Construisez un circuit conforme aux spécifications ci-dessus. Explicitez les fonctions logiques que vous mettez en œuvre (table de vérité, câblage) pour le pilotage de la mise à jour de la valeur du registre. Faites preuve d'astuce, pour que ces fonctions soient simples.

N.B. : Mettez en œuvre une solution qui ne crée pas de dérive de l'horloge !

(2.4) (20 points)

En vous inspirant du circuit précédent, construisez un circuit synchrone calculant le PGDC, piloté par un fil d'horloge CK et un fil de contrôle L (« *load* »), de telle sorte que :

- si $L = 1$, les registres **a** et **b** du circuit sont chargés avec les valeurs **A** et **B** fournies en entrée ;
- si $L = 0$, le circuit modifie les valeurs de **a** et **b** à l'image de l'exécution d'un tour de boucle de l'algorithme présenté en début de problème ;
- lorsque le calcul est terminé, le fil de sortie **T** du circuit passe à 1 et les valeurs ne sont plus modifiées.

N.B. : Mettez en œuvre une solution qui ne crée pas de dérive de l'horloge !

Exercice 3 (40 points)

La feuille jointe au sujet reproduit l'essentiel du code HCL du processeur Y86 séquentiel. Au milieu de ce code se trouve le bloc « `dstE = [...]` ».

(3.1) (10 points)

Quel est le rôle de ce bloc ?

(3.2) (30 points)

Expliquez précisément le sens de chacune des deux lignes contenues entre les « `[...]` ». Pour chacune, dites à quel cas de figure elle correspond, et la valeur qu'elle prendra, pour chacun des différents types d'opérations (*icode*) considérés.

Exercice 4 (40 points)

La feuille jointe au sujet reproduit l'essentiel du code HCL du processeur Y86 séquentiel.

On se propose d'introduire une nouvelle instruction dans le processeur Y86 séquentiel : « `XCHGL` » (« *Exchange register values* »). Cette instruction, prenant comme argument deux noms de registres, intervertit les valeurs contenues dans les deux registres donnés comme argument.

(4.1) (20 points)

Est-il possible de mettre en œuvre cette instruction avec la structure actuelle de la banque de registres ? Si non, comment faudrait-il la modifier en interne ? Justifiez votre réponse.

(4.2) (20 points)

Écrivez directement sur la feuille de code HCL les ajouts et/ou modifications que vous proposez pour traiter cette nouvelle instruction (de *icode* `XCHGL`).

NB : n'oubliez pas d'inscrire votre numéro d'anonymat sur la feuille avant de l'insérer dans votre copie.

Numéro d'anonymat :

```
##### Fetch Stage #####

# Does fetched instruction require a regid byte?
bool need_regids =
    icode in { RRMOVL, OPL, PUSHL, POPL, IRMOVL, RMMOVL, MRMOVL };

# Does fetched instruction require a constant word?
bool need_valC =
    icode in { IRMOVL, RMMOVL, MRMOVL, JXX, CALL };

# List of all valid instructions
bool instr_valid =
    icode in { NOP, HALT, RRMOVL, IRMOVL, RMMOVL, MRMOVL,
              OPL, JXX, CALL, RET, PUSHL, POPL };

##### Decode Stage #####

## What register should be used as the A source?
int srcA = [
    icode in { RRMOVL, RMMOVL, OPL, PUSHL } : rA;
    icode in { POPL, RET } : RESP;
    1 : RNONE; # Don't need register
];

## What register should be used as the B source?
int srcB = [
    icode in { RMMOVL, MRMOVL, OPL } : rB;
    icode in { PUSHL, POPL, CALL, RET } : RESP;
    1 : RNONE; # Don't need register
];

## What register should be used as the E destination?
int dstE = [
    icode in { RRMOVL, IRMOVL, OPL } : rB;
    icode in { PUSHL, POPL, CALL, RET } : RESP;
    1 : RNONE; # Don't need register
];

## What register should be used as the M destination?
int dstM = [
    icode in { MRMOVL, POPL } : rA;
    1 : RNONE; # Don't need register
];
```

```
##### Execute Stage #####
```

```
## Select input A to ALU
```

```
int aluA = [  
    icode in { RRMOVL, OPL } : valA;  
    icode in { IRMOVL, RMMOVL, MRMOVL } : valC;  
    icode in { CALL, PUSHL } : -4;  
    icode in { RET, POPL } : 4;  
    # Other instructions don't need ALU  
];
```

```
## Select input B to ALU
```

```
int aluB = [  
    icode in { RMMOVL, MRMOVL, OPL, CALL, PUSHL, RET, POPL } : valB;  
    icode in { RRMOVL, IRMOVL } : 0;  
    # Other instructions don't need ALU  
];
```

```
## Set the ALU function
```

```
int alufun = [  
    icode in { OPL } : ifun;  
    1 : ALUADD;  
];
```

```
## Should the condition codes be updated?
```

```
bool set_cc = (icode == OPL);
```

```
##### Memory Stage #####
```

```
## Set read control signal
```

```
bool mem_read = icode in { MRMOVL, POPL, RET };
```

```
## Set write control signal
```

```
bool mem_write = icode in { RMMOVL, PUSHL, CALL };
```

```
## Select memory address
```

```
int mem_addr = [  
    icode in { RMMOVL, MRMOVL, PUSHL, CALL } : valE;  
    icode in { POPL, RET } : valA;  
    # Other instructions don't need address  
];
```

```
## Select memory input data
```

```
int mem_data = [  
    icode in { RMMOVL, PUSHL } : valA;  
    (icode == CALL) : valP;  
    # Default: Don't write anything  
];
```

```
##### Program Counter Update #####
```

```
## What address should instruction be fetched at
```

```
int new_pc = [  
    icode == CALL : valC;  
    icode == JXX && Bch : valC;  
    icode == RET : valM;  
    1 : valP;  
];
```