

Code d'anonymat :

### Avertissement

- La plupart des questions sont indépendantes.
- L'espace laissé pour les réponses est suffisant (sauf si vous utilisez ces feuilles comme brouillon, ce qui est fortement déconseillé).

Question	Points	Score
Modélisation en ALTARICA	13	
Vérification de modèles avec ARC	7	
Total:	20	

Le but de l'exercice est la conception et la vérification de quelques propriétés de circuits électriques utilisant différents types d'interrupteurs.

### Exercice 1 : Modélisation en ALTARICA

(13 points)

Les circuits électriques utilisent des générateurs identiques à ceux utilisés en cours, et dont la sémantique est donnée par la figure 1.

```
node Generator
  state ok : bool;
  init ok := true;
  flow plus, minus : [0,1];
  event failure, repair;
  trans ok |- failure -> ok := false;
  ~ok |- repair -> ok := true;
  assert plus = 1;
  ok = (minus=0);
edon
```

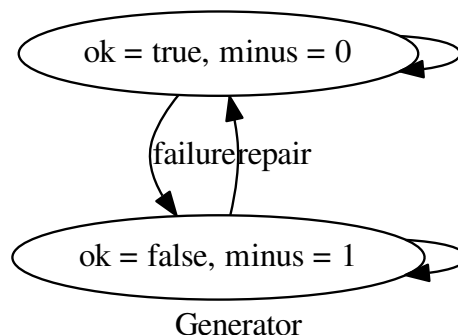


FIGURE 1 – La sémantique du nœud Generator

- (a) (2 points) Les lampes utilisées sont différentes de celles du cours. Elles s'éteignent et s'allument *instantanément*, et réagissent en cas de court circuit en *grillant*.

Dessiner la sémantique du code ALTARICA suivant.

```
node Lamplight
  state ok : bool;
  init ok := true;
  flow light : bool;
      f1, f2 : [0,1];
  event reaction, repair;
  trans ok & (f1=1) & (f2=1) |- reaction -> ok := false;
      ~ok |- repair -> ok := true;
  assert light = (ok & (f1+f2=1));
edon
```

(b) Le premier circuit.

i. (2 points) Un interrupteur *va-et-vient* possède trois fils. Suivant les appuis sur l'interrupteur, il connecte deux d'entre eux et laisse le troisième *libre*.

Compléter la rubrique **assert** du code ALTARICA du nœud **Switch** afin de respecter les indications du schéma, et d'obtenir pour sémantique la figure 2


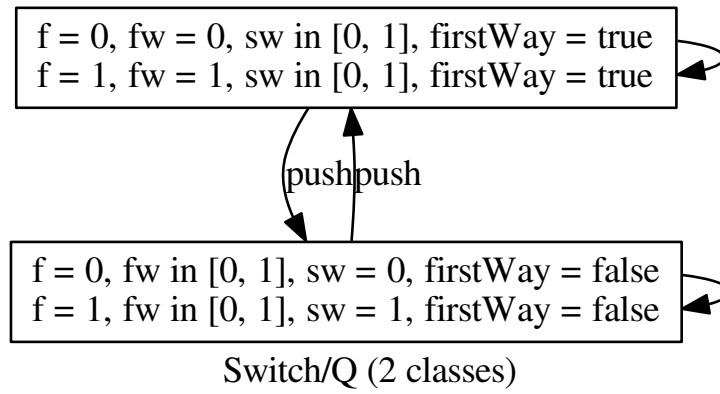


FIGURE 2 – Sémantique du nœud Switch

 

```

/*
 *
 *
 *
 *
 */
node Switch
state firstWay : bool;
init firstWay := true;
flow f, fw, sw : [0,1];
event push;
trans true |- push -> firstWay := ~firstWay;
assert

```

edon

ii. (2 points) Le code ALTARICA du premier circuit utilise deux interrupteurs dits *va-et-vient*, placés entre le générateur et la lampe.

```

node Circuit1
  sub G : Generator;
    L : Lamplight;
    S : Switch[2];
  assert
    // wires
    G.plus = S[0].f;
    G.minus = L.f2;
    S[0].fw = S[1].fw;
    S[0].sw = S[1].sw;
    S[1].f = L.f1;
    // directed flow from generator to switch
    (S[0].fw + S[0].sw) <= 1;
  edon
  
```

Dessiner le schéma du premier circuit électrique, en faisant apparaître les différents composants, et les noms des variables de flux.

(c) (3 points) Le second circuit.

Si votre modèle d'interrupteur est correct, la sémantique obtenue avec la commande quot() du nœud Circuit1 correspond à la figure 3.

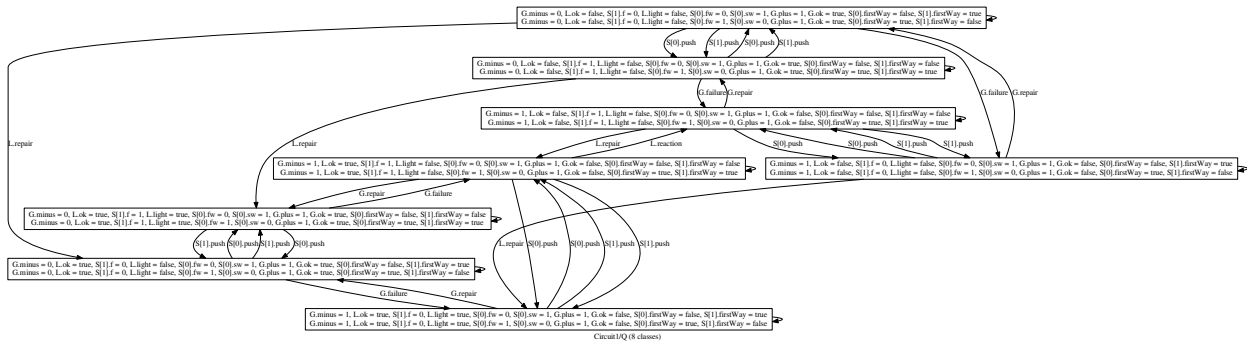


FIGURE 3 – Sémantique quotient du nœud Circuit1

D'après la sémantique, avec le modèle Circuit1, si le générateur tombe en panne, il est possible qu'un utilisateur appuie sur l'interrupteur ou bien que la réparation soit faite, avant que la lampe n'ait eue le temps de réagir.

Compléter les rubriques event, trans et sync du code du nœud ALTARICA Circuit2 afin de modifier certains comportements :

- En cas de panne du générateur, s'il est possible, l'événement reaction de la lampe est toujours tiré avant qu'un nouvel événement push ou repair soit possible.
- Le technicien répare toujours en une seule fois (simultanément) le plus possible de composants en panne, et au moins un à chaque réparation.

```

node Circuit2
  sub G : Generator;
    L : Lamplight;
    S : Switch[2];
  assert
    // wires
    G.plus = S[0].f;
    G.minus = L.f2;
    S[0].fw = S[1].fw;
    S[0].sw = S[1].sw;
    S[1].f = L.f1;
    // directed flow from generator to switch
    (S[0].fw + S[0].sw) <= 1;
  event

```

trans

sync

edon

Si votre modèle `Circuit2` est correct, la sémantique obtenue avec la commande `quot()` correspond à la figure 4.

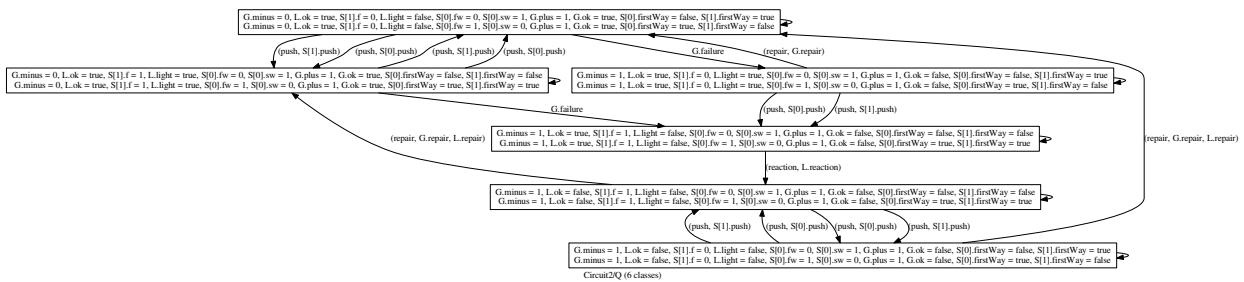


FIGURE 4 – Sémantique *quotient* du nœud `Circuit2`

(d) Le troisième circuit.

i. (2 points) Un interrupteur *croisé* possède quatre fils. Suivant les appuis sur l'interrupteur, il connecte parallèlement, ou bien en croix deux couples de fils.

Compléter la rubrique **assert** du code ALTARICA du nœud **SwitchCross** afin de respecter les indications du schéma, et d'obtenir pour sémantique la figure 5


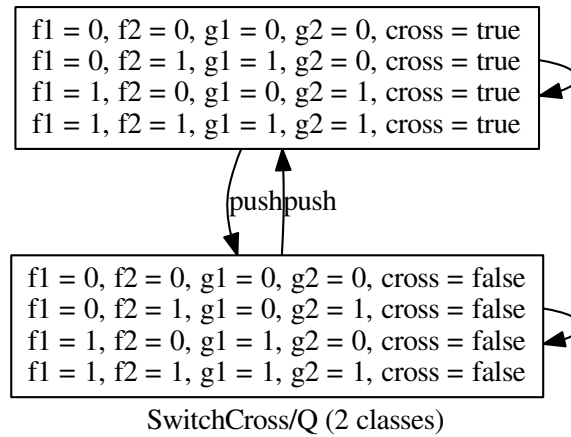


FIGURE 5 – Sémantique du nœud SwitchCross

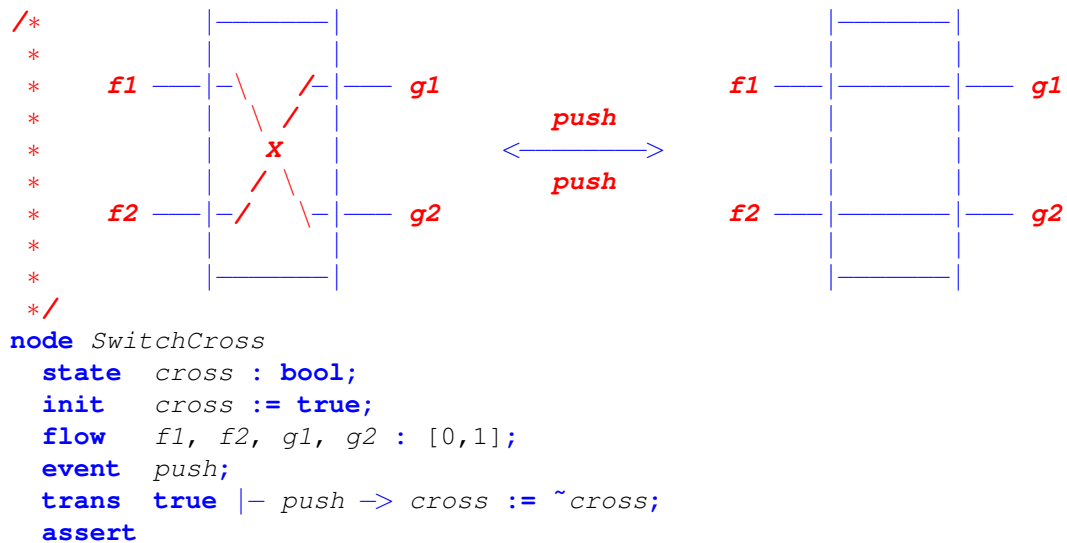

edon

ii. (2 points) Le troisième circuit ajoute au second circuit un interrupteur *croisé* entre les deux interrupteurs *va-et-vient*.

Compléter les rubriques **event**, **trans** et **sync** du code ALTARICA du nœud **Circuit3** afin que sa sémantique corresponde à la figure 6, figure très similaire à la figure 4.

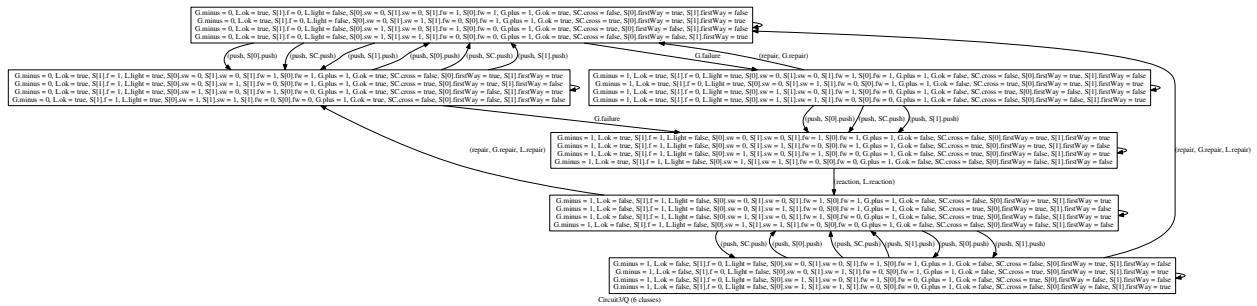


FIGURE 6 – Sémantique *quotient* du nœud **Circuit3**

```

node Circuit3
sub G : Generator;
L : Lamplight;
S : Switch[2];
SC : SwitchCross;
assert
// wires
G.plus = S[0].f;
G.minus = L.f2;
S[0].fw = SC.f1;
S[0].sw = SC.f2;
S[1].fw = SC.g1;
S[1].sw = SC.g2;
S[1].f = L.f1;
// directed flow from generator to switch
(S[0].fw + S[0].sw) <= 1;
event
trans
sync
    
```

**Exercice 2 : Vérification de modèles avec ARC****(7 points)**

L'objectif de ces propriétés est de montrer pour ces circuits :

- qu'ils sont tous sans blocage;
- qu'ils sont tous réinitialisables;
- que le premier peut être distingué des deux autres par deux propriétés.

(a) (1 point) Écrire une propriété permettant de savoir si les circuits sont sans blocage.

```
with Circuit1, Circuit2, Circuit3 do
  deadlock :=
```

done

(b) (1 point) Écrire une propriété permettant de savoir si les circuits sont réinitialisables.

```
with Circuit1, Circuit2, Circuit3 do
  notResetable :=
```

done

(c) (2 points) Écrire une propriété permettant de savoir s'il existe des situations à partir desquelles il est possible d'une part d'appuyer sur un interrupteur ou bien de faire des réparations; d'autre part que la lampe réagisse. Cela revient à savoir si des conflits sont possibles entre ces deux types d'événements.

```
with Circuit1, Circuit2, Circuit3 do
  reactions := (any_t - self_epsilon) & (epsilon | label L.reaction);
  failures := (any_t - self_epsilon) & label G.failure;
  actions := (any_t - self_epsilon) - (reactions | failures);
  conflicts :=
```

(d) (3 points) Écrire une propriété permettant de savoir si, lorsque la lampe est allumée, dès que le générateur tombe en panne, la lampe réagit avant que toute action humaine soit possible. Cela revient à savoir si la réaction de la lampe est prioritaire par rapport aux actions.

```
with Circuit1, Circuit2, Circuit3 do
  notLampReacts :=
```

done