Construction de circuits combinatoires

Plusieurs critères possibles:

- **Le moins de transistors possible**
- **Le moins de consommation d'énergie possible**
- **Le plus rapide possible**

Spécification d'un circuit

- **Table de vérité**
- **Formule logique**