Compteurs

Un compeur est un circuit séquentiel de 0 entrées et de n sorties dont la valeur des sorties est l'ancienne valeur incrémentée de 1

Voici la table d'état d'un compteur de 3 bit (n = 3):

y2	y1	y0	y2'	y1'	y0'
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0