# Logique à trois états (suite)
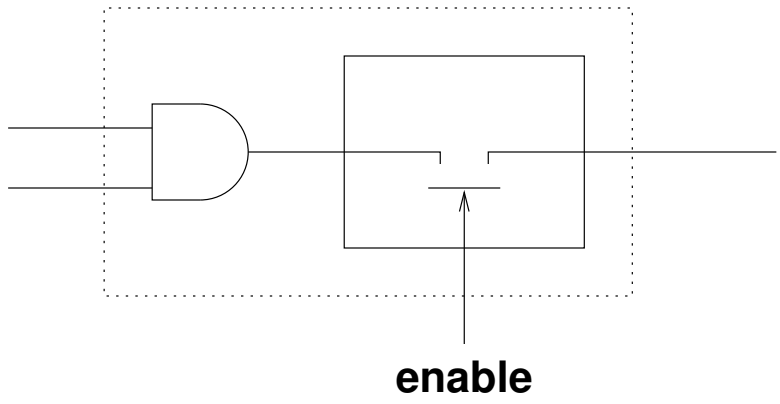
**Pour convertir un circuit normal (par exemple une porte "et") en circuit à trois états, il suffit de faire passer la sortie par un "bus driver":**