Le micro PC

C’est le compteur ordinal (program counter) du micro programme

C’est un circuit combinatoire avec 6 entrées et 6 sorties

Le signal clr permet de remettre le contenu à 0

Le signal ld permet de charger un contenu à partir du décodeur d’instructions

Si clr et ld sont 0, alors, micro PC est un compteur normal

Le signal clr est prioritaire par rapport à ld