# Porte "non-et"

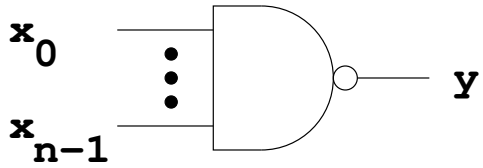


**Cette porte a au moins deux entrées**

**La valeur de la sortie est 0 ssi la valeur de toutes les entrées est 1**

**Voici la table de vérité (deux entrées):**

| $x_1$ | $x_0$ | y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |