Portes logiques

Ce sont des circuits combinatoires avec les caractéristiques suivantes:

Une seule sortie

La fonction réalisée est régulière est simple

Nous allons traiter six type de portes logiques:

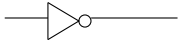

inverseur (ou porte "non")

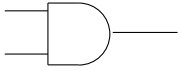

porte "et"

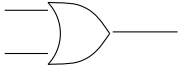

porte "ou"

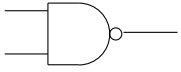

porte "non–et"

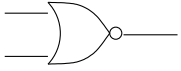

porte "non–ou"

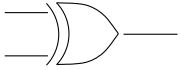

porte "ou exclusif"