Porte "non–ou"

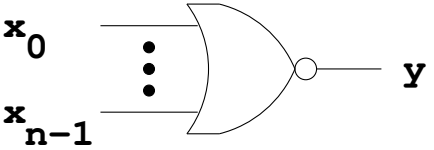

Cette porte a au moins deux entrées

La valeur de la sortie est 0 ssi la valeur d'au moins une entrée est 1

Voici la table de vérité (deux entrées):

x_1	x_0	y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0