Le décodeur d' instructions

C'est un circuit combinatoire avec 5 entrées et 6 sorties

Il traduit un codes d'instruction en adresse en micro mémoire du début du micro programme pour l'instruction

C'est comme une mémoire à lecture uniquement (ROM)