Porte "non-et"

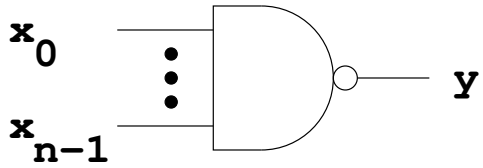

Cette porte a au moins deux entrées

La valeur de la sortie est 0 ssi la valeur de toutes les entrées est 1

Voici la table de vérité (deux entrées):

x_1	x_0	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0