La micro mémoire

Un circuit combinatoire avec 6 entrées et 15 sorties

Les sorties sont les MOPs (micro-opérations)

C'est comme une mémoire mais sans écriture (read-only memory, ROM)

Le contenu de la micro mémoire détermine le comportement de l'ordinateur

Notre travail sera donc de remplir la micro mémoire

Ce contenu est appelé le micro programme