Les registres R0 et R1

Circuits séquentiels chac'un avec 9 entrées (8 + ld) et 8 sorties

L'entrée ld est piloté par MOP 11 (R0) et MOP 12 (R1)

L'entrée de R0 vient du bus de données

La sortie de R1 peut (via MOP 8 et un pilote de bus) sortier sur le bus de données

Le pilote de bus (bus driver, BD) est un circuit à trois états