Le compteur ordinal

C’est un circuit séquentiel un peu compliquén avec 11 entrées et 8 sorties

Si clr est 1 alors le contenu sera toujours 0 après le front d’horloge

Sinon (clr = 0) si ld est 1 alors le contenu sera la valeur du bus d’adresse

Sinon (clr = 0, ld = 0) si incr est 1 alors le contenu sera incrémenté

Sinon (clr = 0, ld = 0, incr = 0) le contenu ne change pas

Le contenu peut être sortie sur le bus d’adresse via un pilote de bus et MOP 5