Portes logiques

Ce sont des circuits combinatoires avec les caractéristiques suivantes:

Une seule sortie

La fonction réalisée est régulière est simple

Nous allons traiter six type de portes logiques:

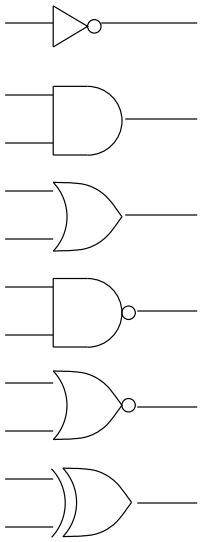

inverseur (ou porte "non")

porte "et"

porte "ou"

porte "non-et"

porte "non-ou"

porte "ou exclusif"