Inverseur

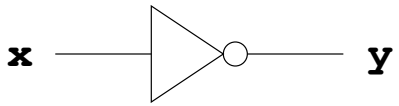

Cette porte a exactement une entrée et exactement une sortie

La valeur de la sortie est toujour l'inverse de celle de l'entrée

Voici la table de vérité de l'inverseur:

x	y
0	1
1	0