Spécification: table de vérité

Pour toutes combinaisons des entées, donner la valeur de la sortie

x	y	z	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Souvent, une spécification complète n'est pas nécessaire

x	y	z	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	–
1	0	0	–
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1