Méthode générale de construction d'un circuit combinatoire

Si la table de vérité n'existe pas, la construire

Première couche:

Pour chaque ligne dont la valeur est 1, mettre une porte non-et, avec une entrée normale pour un 1, et une entrée inversée pour un 0

Deuxième couche:

Mettre une porte non-et avec en entrée les sortie de la première couche