Bascules

Une bascule est un circuit sans horloge capable de se souvenir d'un état précédent.

La bascule fondamentale s'appele bascule SR (pour Set-Reset)
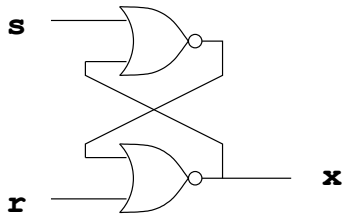
Voici sa réalisation: