Mémoires (suite)

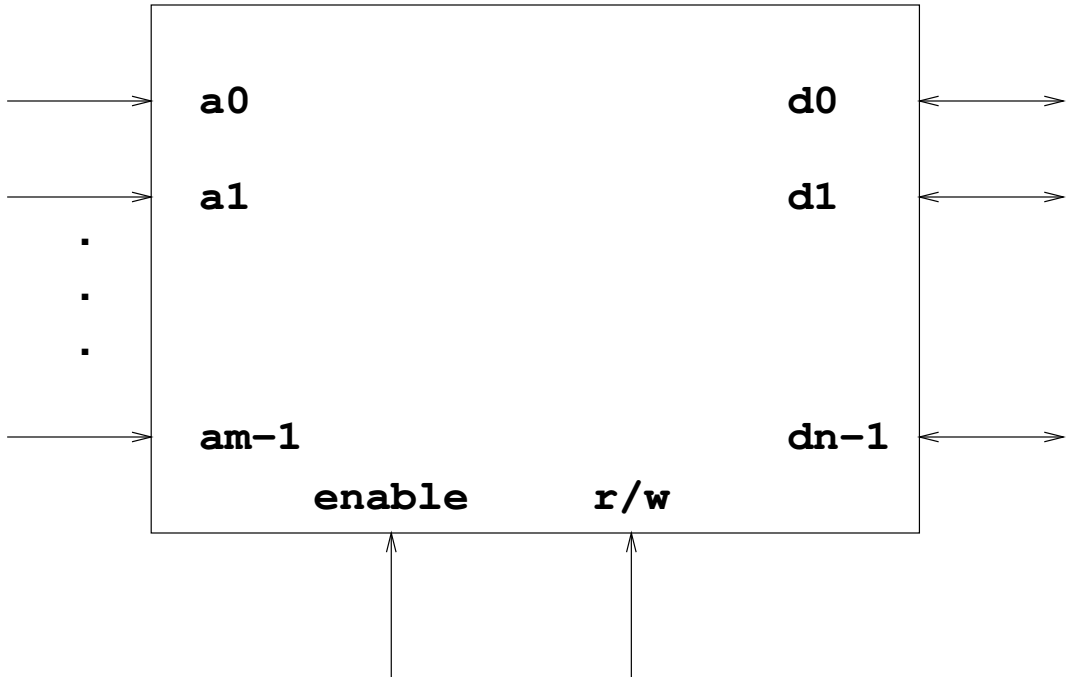

Les entrées a0 ... am-1 sont utilisées pour sélectionner un mot

L'entrée enable indique si les sorties d0 ... dn-1 sont dans un état défini

L'entrée r/w (read/write) determine la direction (entrée ou sortie) des ports d0 ... dn-1