# Le décodeur d' instructions

**C'est un circuit combinatoire avec 5 entrées et 6 sorties**

**Il traduit un codes d'instruction en adresse en micro mémoire du début du micro programme pour l'instruction**

**C'est comme une mémoire à lecture uniquement (ROM)**