Le registre d’adresse

C’est un registre ordinaire

Le signal ld est piloté par le MOP 9

Le contenu peut être sortie sur le bus d’adresse via un pilote de bus piloté par le MOP 10

Ce registre permet la communication entre le bus de données et le bus d’adresse

Ce sera donc possible d’utiliser des données stockées en mémoire pour adresser la mémoire