La micro mémoire

Un circuit combinatoire avec 6 entrées et 15 sorties

Les sorties sont les MOPs (micro–opérations)

C’est comme une mémoire mais sans écriture (read–only memory, ROM)

Le contenu de la micro mémoire détermine le comportement de l’ordinateur

Notre travail sera donc de remplir la micro mémoire

Ce contenu est appelé le micro programme