# Les registres R0 et R1

**Circuits séquentiels chac'un avec 9 entrées (8 + ld) et 8 sorties**

**L'entrée ld est piloté par MOP 11 (R0) et MOP 12 (R1)**

**L'entrée de R0 vient du bus de données**

**La sortie de R1 peut (via MOP 8 et un pilote de bus) sortier sur le bus de données**

**Le pilote de bus (bus driver, BD) est un circuit à trois états**