Architecture et Microprocesseurs (AMP)

Responsable et Cours:	**Robert Strandh**
TD:	**Driss El Ouadghiri** **Ireneusz Tobor** **Géraud Sénizergues**
Planning:	**13 semaines** **2h de cours + 2h de TD + 4h de travail individuel par semaine**
Support de cours:	**Robert Strandh et Irène Durand** **Architecture de l'ordinateur pour informaticiens** **Transparents**

Web: http://dept–info.labri.u–bordeaux.fr/~strandh/Teaching/AMP/2001–2002/Dir.html

Objectifs et Contenu

Objectif: **Comprendre le fonctionnement interne des ordinateurs**

Contenu:

Circuits combinatoires et circuits séquentiels

Circuits pour l'arithmétique binaire

Logique à trois états et notion de bus

Mémoires

Instructions de base et microprogrammes

Interruptions

Protection et multiprogrammation

Mémoire cache

Mémoire virtuelle

Circuits et Signaux

Chaque circuit a un certain nombre de "ports"

Un port est soit une entrée, soit une sortie
(cette restriction sera supprimée plus tard)

Les ports sont interconnectés par des "fils"

Les fils transmettent des signaux entre les circuits

Un fil est connecté à au plus une sortie et un nombre arbitraire d'entrées

La valeur d'un signal est soit 0 (zero, faux) ou 1 (un, vrai)

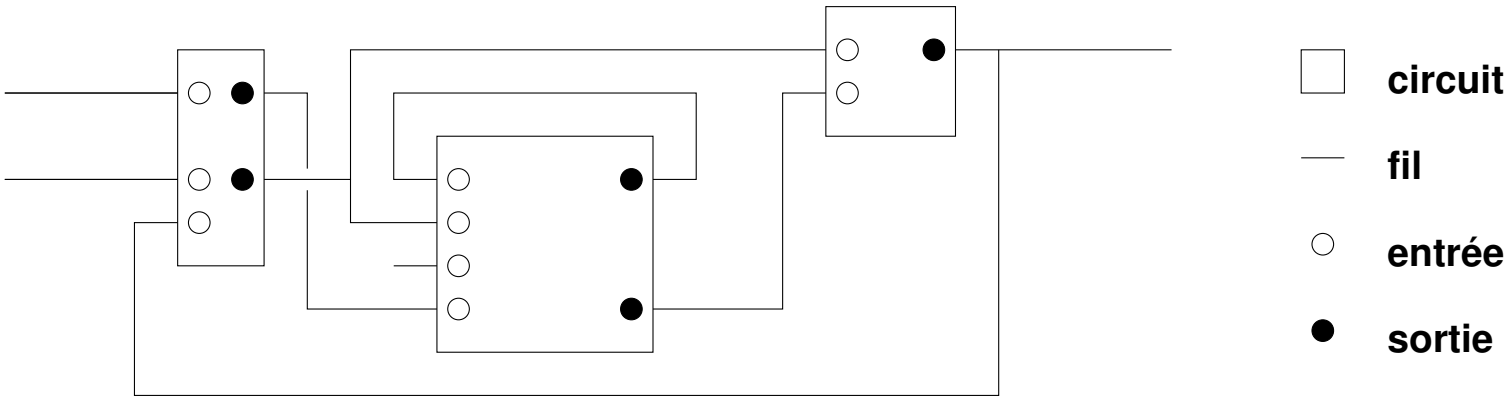

Circuits et Signaux (suite)

Les circuits sont souvent réalisés avec des transistors en silicium

Les fils sont réalisés en aluminium ou cuivre

La valeur 0 d'un signal est souvent représentée par une tension de 0 V (environ)

La valeur 1 d'un signal est souvent représentée par une tension de 3 ou 5 V (environ)

Circuits combinatoires

Un circuit combinatoire est un circuit à m entrées et n sorties tel que la valeur des sorties dépend uniquement de celles des entrées.

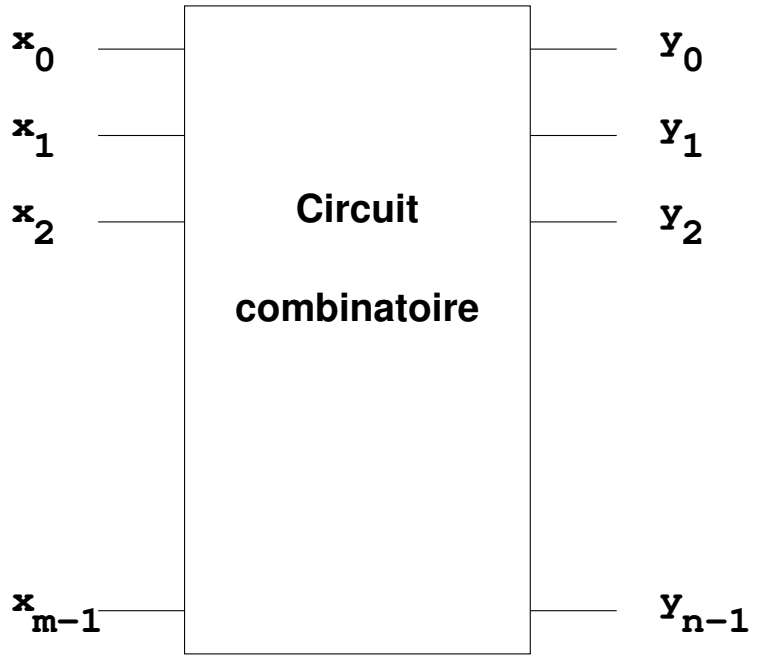

Tables de vérité

Un circuit combinatoire peut être complètement décrit par une telle table

Montre la valeur de chaque sortie pour chaque combinaison des entrées

Exemple:

x	y	z	a	b
0	0	0	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	1

Portes logiques

Ce sont des circuits combinatoires avec les caractéristiques suivantes:

Une seule sortie

La fonction réalisée est régulière est simple

Nous allons traiter six type de portes logiques:

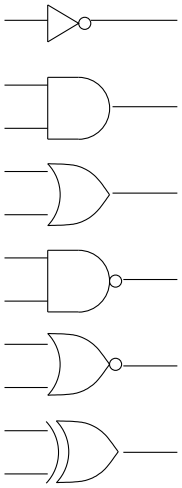

inverseur (ou porte "non")

porte "et"

porte "ou"

porte "non–et"

porte "non–ou"

porte "ou exclusif"

Inverseur

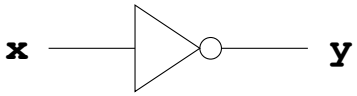

Cette porte a exactement une entrée et exactement une sortie

La valeur de la sortie est toujour l'inverse de celle de l'entrée

Voici la table de vérité de l'inverseur:

x	y
0	1
1	0

Porte "et"

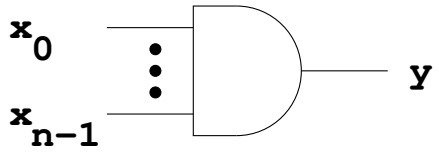

Cette porte a au moins deux entrées

La valeur de la sortie est 1 ssi la valeur de toutes les entrées est 1

Voici la table de vérité (deux entrées):

x_1	x_0	y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Porte "ou"

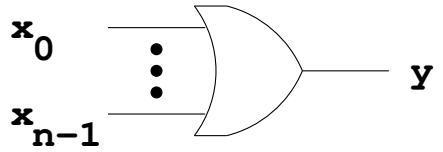

Cette porte a au moins deux entrées

La valeur de la sortie est 1 ssi la valeur d'au moins une entrée est 1

Voici la table de vérité (deux entrées):

x_1	x_0	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Porte "non–et"

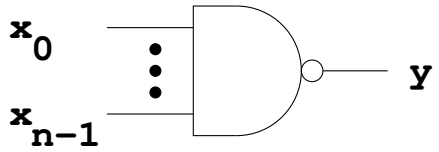

Cette porte a au moins deux entrées

La valeur de la sortie est 0 ssi la valeur de toutes les entrées est 1

Voici la table de vérité (deux entrées):

x_1	x_0	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Porte "non–ou"

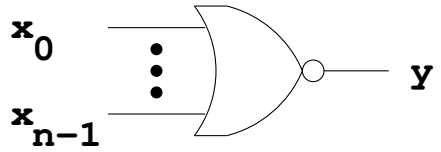

Cette porte a au moins deux entrées

La valeur de la sortie est 0 ssi la valeur d'au moins une entrée est 1

Voici la table de vérité (deux entrées):

x_1	x_0	y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Porte "ou exlusif"

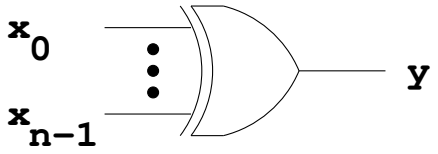

Cette porte a au moins deux entrées

La valeur de la sortie est 1 ssi la valeur d'exactement une entrée est 1

Voici la table de vérité (deux entrées):

x_1	x_0	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Simulation de portes

Il suffit d'avoir des portes "non–et" pour simuler les autres portes

Pour simuler un inverseur, il suffit de brancher les deux entrées d'une porte "non–et" ensemble:

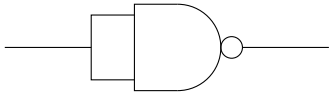

Pour simuler une porte "et" il suffit de brancher un inverseur à la sortie d'une porte "non–et":

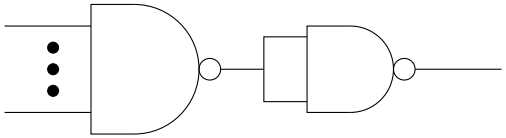

Pour simuler une porte "ou" il suffit de brancher un inverseur à chaque entrée d'une porte "non–et":

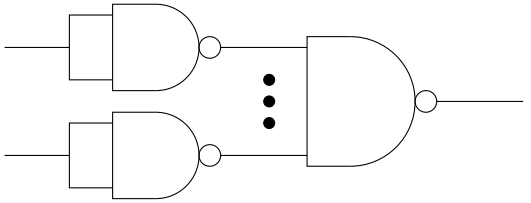

Pour simuler une porte "non–ou" il suffit de brancher un inverseur à la sortie d'une porte "ou":

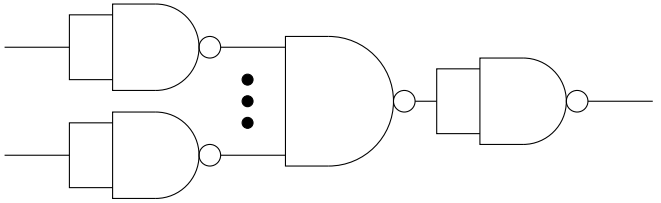

La porte "ou exclusif" est un peu plus difficile, mais possible elle aussi.

Construction de circuits combinatoires

Plusieurs critères possibles:

- **Le moins de transistors possible**
- **Le moins de consommation d'énergie possible**
- **Le plus rapide possible**

Spécification d'un circuit

- **Table de vérité**
- **Formule logique**

Spécification: formule logique

Constantes: $0, 1$

Variables: $x, y, z, \ldots$

Opérateurs: $+, \bar{}, \cdot$

loi	forme et	forme ou
identité	$1x = x$	$0+x = x$
nullité	$0x = 0$	$1+x = 1$
idempotence	$xx = x$	$x+x = x$
inversion	$x\bar{x} = 0$	$x+\bar{x} = 1$
commutativité	$xy = yx$	$x+y = y+x$
associativité	$(xy)z = x(yz)$	$(x+y)+z = x+(y+z)$
distributivité	$x+yz = (x+y)(x+z)$	$x(y+z) = xy+xz$
absorption	$x(x+y) = x$	$x+xy = x$
De Morgan	$\overline{xy} = \bar{x}+\bar{y}$	$\overline{x+y} = \bar{x}\,\bar{y}$

Spécification: table de vérité

Pour toutes combinaisons des entées, donner la valeur de la sortie

x	y	z	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Souvent, une spécification complète n'est pas nécessaire

x	y	z	out
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	–
1	0	0	–
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Abbreviation de la table de vérité

Souvent la valeur de la sortie est identique pour plusieurs combinaisons d'entrées:

x1	x2	x3	x4	x5	y
0	0	–	–	–	1
0	1	–	–	–	0
1	0	–	–	0	0
1	0	–	–	1	1
1	1	0	–	–	1
1	1	1	–	–	0

Il est possible d'avoir des valeurs de sortie non pécisées dans une table abbreviée:

x1	x2	x3	x4	x5	y
0	0	–	–	–	1
0	1	–	–	–	0
1	0	–	–	0	–
1	0	–	–	1	1
1	1	0	–	–	–
1	1	1	–	–	0

Méthode générale de construction d'un circuit combinatoire

Si la table de vérité n'existe pas, la construire

Première couche:

Pour chaque ligne dont la valeur est 1, mettre une porte non–et, avec une entrée normale pour un 1, et une entrée inversée pour un 0

Deuxième couche:

Mettre une porte non–et avec en entrée les sortie de la première couche

Exemple de construction générale

Réaliser un circuit combinatoire à partir de la formule:

$$t = x\bar{y} + z(\bar{x} + y)$$

Voici la table de vérité:

x	y	z	t
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Circuit:

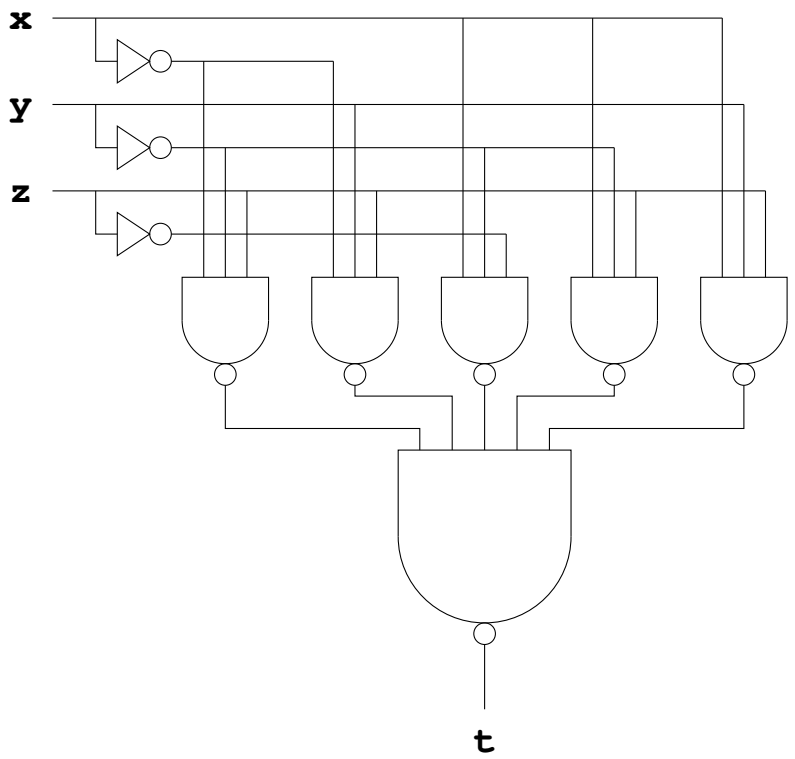

Exemple de construction directe

Réaliser un circuit combinatoire à partir de la formule:

$$t = x\bar{y} + z(\bar{x} + y)$$

Circuit:

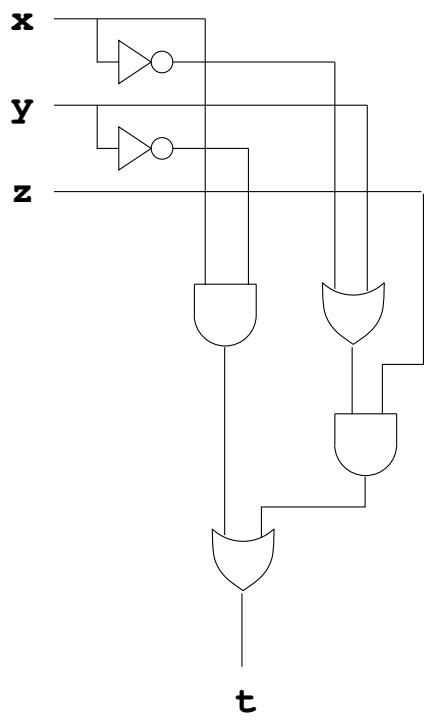

Exemple où la méthode générale est inadaptée (Multiplexeur)

Circuit avec n entrées "adresses" et 2^n entrées "données"

L'adresse permet de choisir l'une des entrées "données"

Table de vérité (abbreviée) (n = 3)

a2	a1	a0	d7	d6	d5	d4	d3	d2	d1	d0	out
0	0	0	–	–	–	–	–	–	–	c	c
0	0	1	–	–	–	–	–	–	c	–	c
0	1	0	–	–	–	–	–	c	–	–	c
0	1	1	–	–	–	–	c	–	–	–	c
1	0	0	–	–	–	c	–	–	–	–	c
1	0	1	–	–	c	–	–	–	–	–	c
1	1	0	–	c	–	–	–	–	–	–	c
1	1	1	c	–	–	–	–	–	–	–	c

La table de vérié non abbreviée a 2048 lignes dont 1024 avec out = 1

Donc le circuit construit avec la méthode générale a 1025 portes

Le circuit du multiplexeur

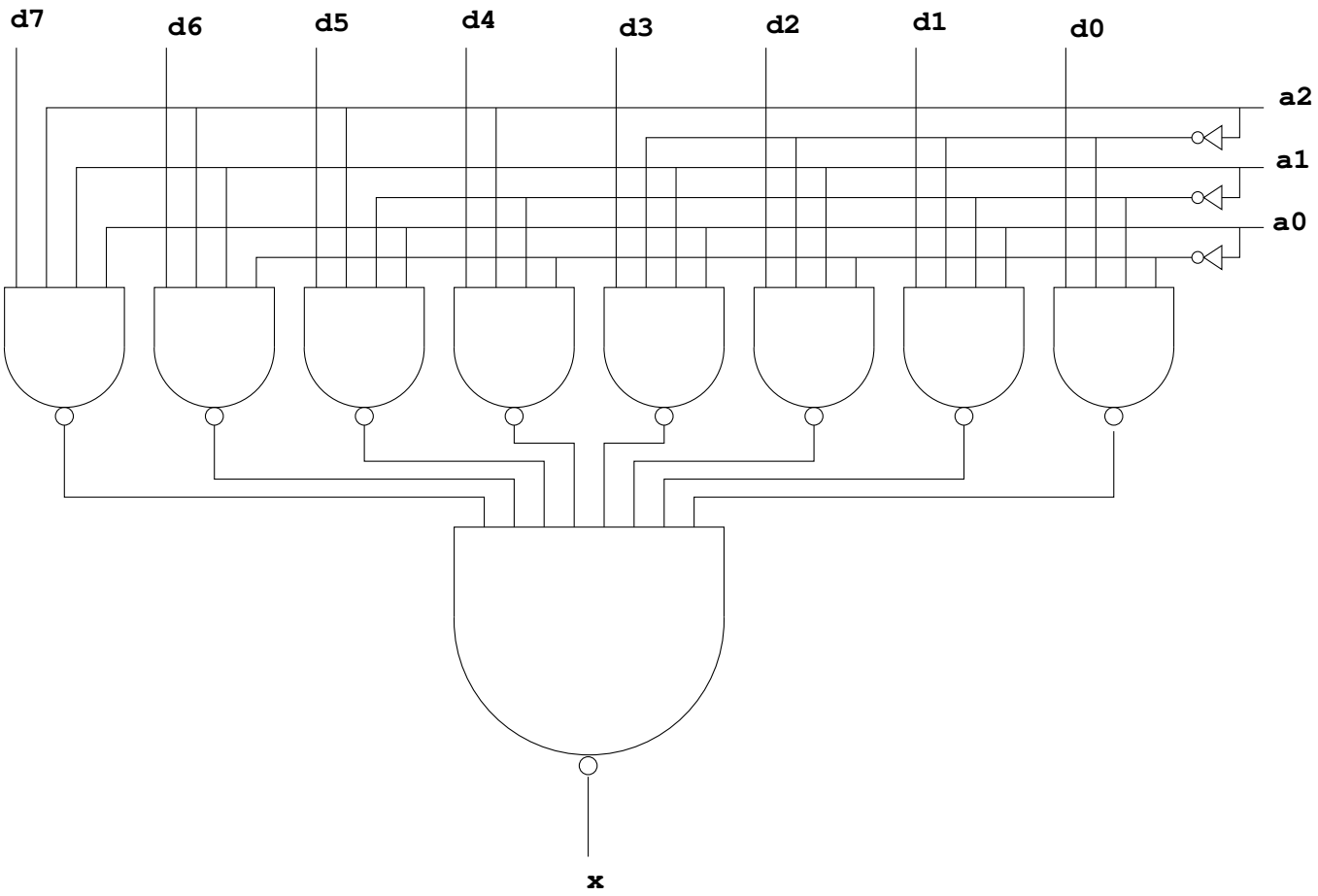

Démultiplexeur

a2	a1	a0	d	x7	x6	x5	x4	x3	x2	x1	x0
0	0	0	c	0	0	0	0	0	0	0	c
0	0	1	c	0	0	0	0	0	0	c	0
0	1	0	c	0	0	0	0	0	c	0	0
0	1	1	c	0	0	0	0	c	0	0	0
1	0	0	c	0	0	0	c	0	0	0	0
1	0	1	c	0	0	c	0	0	0	0	0
1	1	0	c	0	c	0	0	0	0	0	0
1	1	1	c	c	0	0	0	0	0	0	0

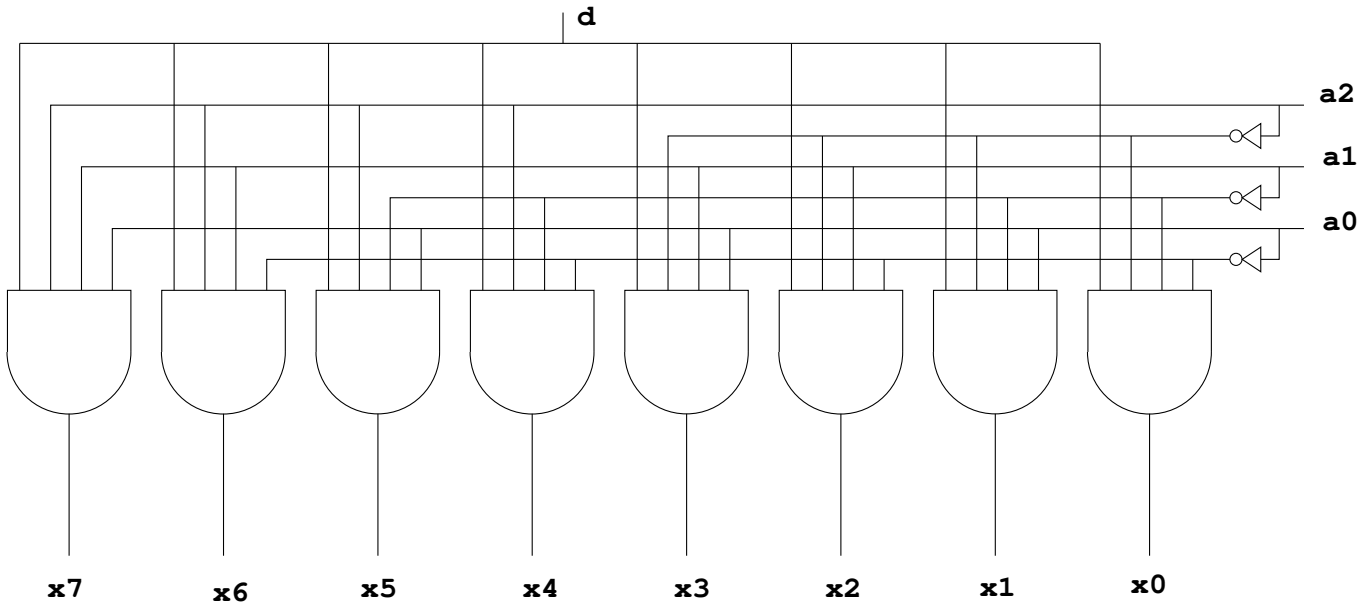

Décodeur

a2	a1	a0	x7	x6	x5	x4	x3	x2	x1	x0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

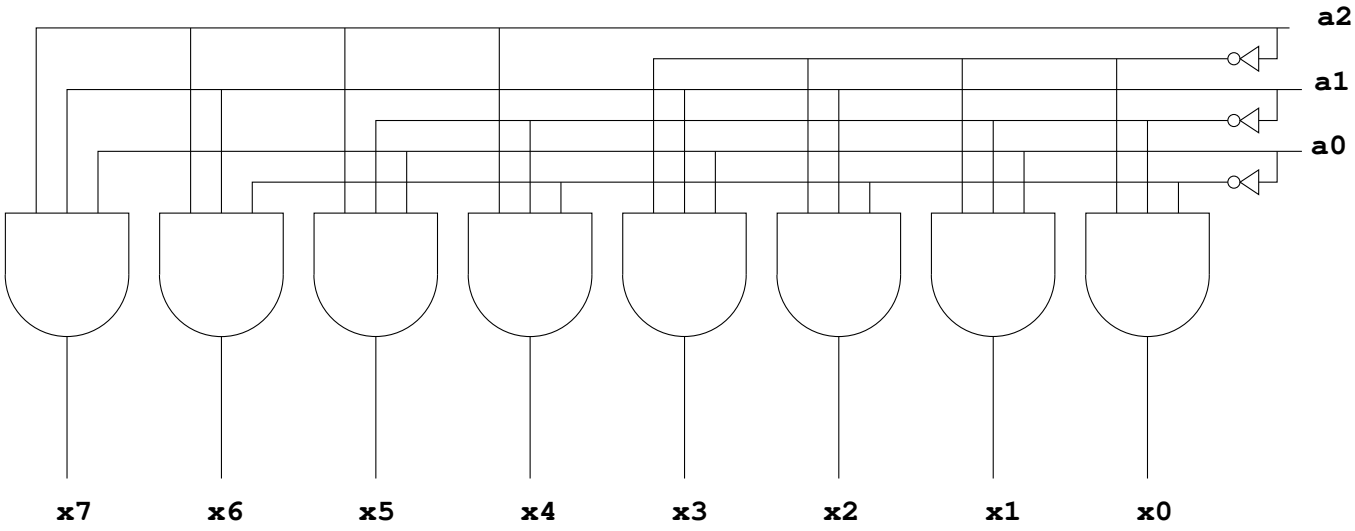

Arithmétique binaire

Représentation en base 10:

$$2034 = 2 * 10^3 + 0 * 10^2 + 3 * 10^1 + 4 * 10^0$$

Représentation en base 2:

$$11010 = 1 * 2^4 + 1 * 2^3 + 0 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0$$

Algorithmes pour l'arithmétique binaire

Addition

```
  1     1 1
    1 0 1 1
+   1 0 0 1
-------------
  1 0 1 0 0
```

Soustraction

```
    1̸ 10 10
  1̸ 1 0 0 1
-   1 1 0
-------------
    0 0 1 1
```

Multiplication

```
        1 1 0 1
*         1 0 1
-----------------
        1 1 0 1
      0 0 0 0
    1 1 0 1
-----------------
1 0 0 0 0 0 1
```

Division

```
        0 1 1 0
      ----------
1 0 | 1 1 0 1
      1 0
      -------
        1 0
        1 0
        -----
          0 1
```

Représentation de nombres négatifs

Il est possible d'utiliser une représentation avec signe + valeur absolue

Pour l'arithmétique il faut alors un circuit d'addition et un autre de soustraction

Il y a une meilleure solution qui ne nécessite qu'un circuit d'addition

Cette solution s'appele "complément à 2"

Pour la comprendre nous parlons de complément à 10 d'abord

Représentation de nombres négatifs
Complément à 10 avec précision infinie

Imaginons l'odomètre d'une voiture (ou d'un vélo) mais avec un nombre infine de roues.

Les nombres positifs sont représentés comme d'habitude

Les nombres négatifs avec un nombre infini de chiffres 9 à gauche

```
−1 = ...9999999
−2 = ...9999998
−3 − ...9999997
```

Supposons que nous avons un circuit d'addition de ce type de nombres

(Chaque nombre peut être représenté de façon finie)

C'est la représentation exacte utilisée par certains langage de programmation permettant la précision arbitraire des entiers (et des rationnels)

Représentation des nombres négatifs

Pour les nombres positifs de ce type, le circuit marche normalement

Pour additionner un nombre positif avec un nombre négatif, on fait comme si le nombre négatif était positif (et très grand)

```
... 0 0 0 3 4          (34)
... 9 9 9 9 3          (−7)
... 0 0 0 2 7          (27)
```

Pour additionner deux nombres négatifs, on fait la même chose

```
... 9 9 9 8 7          (−13)
... 9 9 9 9 3          (−7)
... 9 9 9 8 0          (−20)
```

Pour calculer la négation d'un nombre, il suffit de remplacer chaque chiffre c par (9 – c), puis finalement additioner 1 au résultat.

Représentation de nombres négatifs

Nous pouvons faire presque la même chose avec une précision finie

Mais il faut introduire la notion de débordement (overflow, underflow)

Si la roue la plus à gauche contient 0, 1, 2, 3 ou 4, alors un nombre positif
Si la roue la plus à gauche contient 5, 6, 7, 8 ou 9, alors un nombre négatif

Exemple d'addition:

```
2 3 3      2 3 3              2 3 3
1 0 5      5 2 1  (-479)      9 9 5  (-5)
3 3 8      7 5 4  (-246)    1 2 2 8  (???)


2 3 3                 9 9 8  (-2)
3 2 1                 8 8 1  (-119)
5 5 4  (-446!!!)    1 8 7 9  (???)
```

Si le resultat de l'addition de deux nombres positifs est un nombre positif, alors le résultat est bon

Si le resultat de l'addition de deux nombres négatifs est un nombre négatif, alors le résultat est bon

Représentation de nombres négatifs

Si le résultat de l'addition d'un nombre positif et d'un nombre négatif est négatif, alors le résultat est bon

Si le résultat de l'addition d'un nombre positif et d'un nombre négatif contient un chiffre supplémentaire, alors le resultat (un supprimant le chiffre supplémentaire) est bon

Si le résultat de l'addition de deux nombres positifs est négatif, alors débordement

Si le résultat de l'addition de deux nombres négatifs contient un chiffre supplémentaire, alors débordement

Arithmétique binaire

La même représentation marche en base 2 (complément à 2)

Les nombres positifs ont un 0 à la première position

Les nombres négatifs ont un 1 à la première position

Pour calculer la négation d'un nombre, il faut remplacer chaque chiffre par son inverse, puis finalement additionner 1

Le débordement se détecte de la même facon

Représentation des nombres rationnels

Pas souvent en matériel, mais en logiciel, car nécessite la représentation des entiers avec une précision arbitraire

Représentation sous la forme de deux entiers, dont le premier éventuellement négatif

Les deux entiers n'ont pas de facteurs communs (représentation canonique)

Représentation en virgule flottante (IEEE 754)

C'est une façon de représenter un sous ensemble des rationnels

Le nombre est divisé en mantisse est exposant les deux de taille fixe

La norme IEEE 754 définie 3 formats dont deux externes et un interne

Les format internes sont : simple précision (32 bits) et double précision (64 bits)

Le format interne est utilisé à l'intérieur du processeur de calcul.
La précision de ce format est de 80 bits (format étendue)

La multiplication étant plus fréquente que l'addition, on n'utilise pas
la représentation de complément à 2, mais signe+valeur absolue pour la mantisse

Pour l'exposant on utilise une représentation similaire au complément à 2
appelée excédant 127 (simple précision) et excédant 1023 (double précision)

IEEE 754

Simple précision:

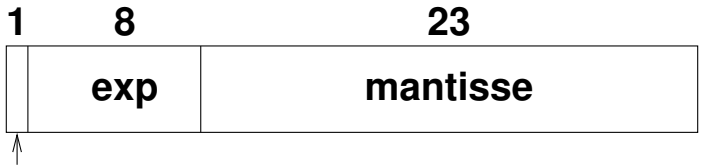

Double précision:

Le nombre représenté est $s * m * 2^{e}$

Représentation de la mantisse (IEEE 754)
(représentation normalisée)

La valeur représentée est toujours supérieure ou égale à zéro

De plus, la valeur est toujours normalisée (1 <= v < 2). C'est toujours possible, car on peut toujours ajuster l'exposant

La valeur représentée s'écrit donc : 1,...

Puisque le premier chiffre est toujours 1, on ne le représente pas (il est implicite dans la représentation)

En simple présicion, la représentation 00000000000000000000000 indique donc la valeur 1, la représentation 10000000000000000000000 indique la valeur 1,5, etc.

Représentation de l'exposant (IEEE 754)
(représentation normalisée)

L'opération la plus fréquente est l'addition/soustraction

Mais on n'utilise pas le complément à 2

Pour la simple précition, on utilise une représentation "excédent 127"

Dans cette représentation la représentation est le nombre (positif) obtenu en additionnant 127 à la mantisse.

De plus, les représentations 00000000 et 11111111 sont particulières

La représentation 00000001 indique donc un exposant de 1 – 127 = –126

La représentation 11111110 indique un exposant de 254 – 127 = 127

Le plus petit nombre représentable est donc $1 * 2^{-126}$

Le plus grand nombre représentable est $1{,}11111111111111111111111 * 2^{127}$

La double précision est similaire

IEEE 754
(représentation non normalisée)

Il y a quatre représentations non nomalisées:

Représentation dénormalisée

Représentation de zéro

Représentation de l'infini

NaN (Not a Number)

IEEE 754
(représentation dénormalisée)

Cette représentation le champ pour l'exposant est 00000000 (simple précision) ce qui signifie un exposant de –127

La valeur de la mantisse est 0 < v < 1 avec tous les bits représentés.

Le plus grand nombre dénormalisé est donc $0.11111111111111111111111 * 2^{-127}$ soit presque 2^{-127}

Le plus petit nombre dénormalisé est $0{,}00000000000000000000001 * 2^{-127}$ soit 2^{-150}

IEEE 754
(représentation de zéro)

La valeur zéro est représentée par un champ de mantisse de 00000000 et un champ exposant de 00000000000000000000000

C'est l'extension logique de la représentation dénormalisée

Il y a deux représentations pour zéro, dont une positive et une négative selon la valeur du champ signe.

IEEE 754
(représentation de l'infini)

Le champ exposant est 11111111 et le champ mantisse est 00000000000000000000000

Cette valeur est générée par des opérations arithmétiques dont le résultat dépasse ce qui est représentable de façon normalisée

Cette valeur est aussi acceptable en tant que opérande des opérations arithmétiques

IEEE 754
(NaN, Not a Number)

Certains opérations, par exemple la division de l'infini par l'infini, donne un résultat indéfini, dont la représentation contient le champ exposant 11111111 et n'importe quelle configuration de bits sauf 00000000000000000000000 du champs mantisse.

Arithmétique en virgule flottante

Pour l'addition et la soustraction, il faut d'abord ajuster l'exposant du plus petit des deux opérandes pour que les deux exposants soit identiques

Il suffit alors de décaler la mantisse du plus petit nombre à droite (right shift) (y compris le bit implicit) et d'incrémenter son exposant

Si les exposants sont très différents, on risque de perdre des bits significatifs du plus petit nombre

Pour la soustraction, si les deux nombres diffèrent de peu, il peut y avoir une perte considérable de bits significatifs du résultat

Pour la multiplication, il suffit de multiplier les mantisses et d'additionner les exposants. Si l'on utilise un additionneur normal, il faut soustraire 127 du résultat pour obtenir la bonne représentation de l'exposant. Il faut aussi éventuellement normaliser le résultat, car la mantisse du résultat peut être supérieure ou égale à 2

Pour la division, il faut diviser les mantisses et soustraire les exposants

Circuits pour l'arithmétique binaire (addition et soustraction)

L'utilisation de la méthode générale pour la construction d'un circuit combinatoire n'est pas possible

Même avec minimisation, un circuit à deux niveaux peut avoir trop de portes (selon le nombre de bits de la représentation)

On utilise un circuit combinatoire itératif.

C'est la répétition d'un circuit combinatoire normal

Pour l'addition est soustraction, on peut commencer par un circuit combinatoire normal pour chaque bit significatif des opérandes

Puis, on répète ce circuit autant de fois que le nombre de bits

Additionneur (1 bit)

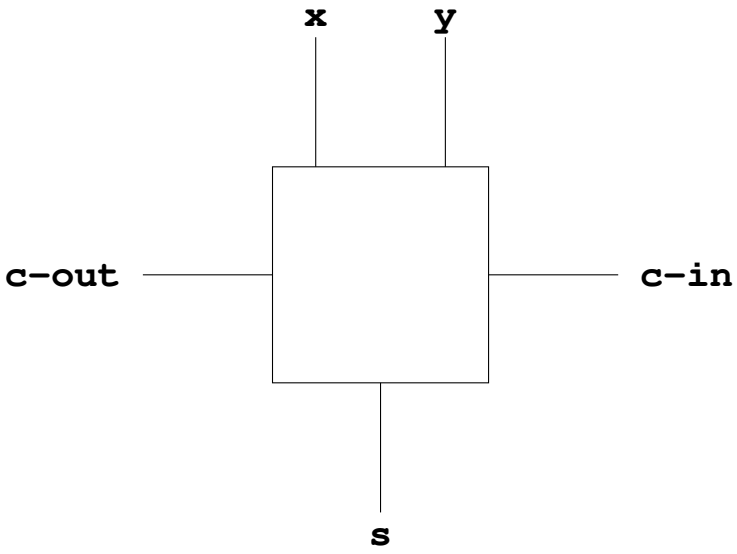

x	y	c-in	s	c-out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Additionneur, circuit

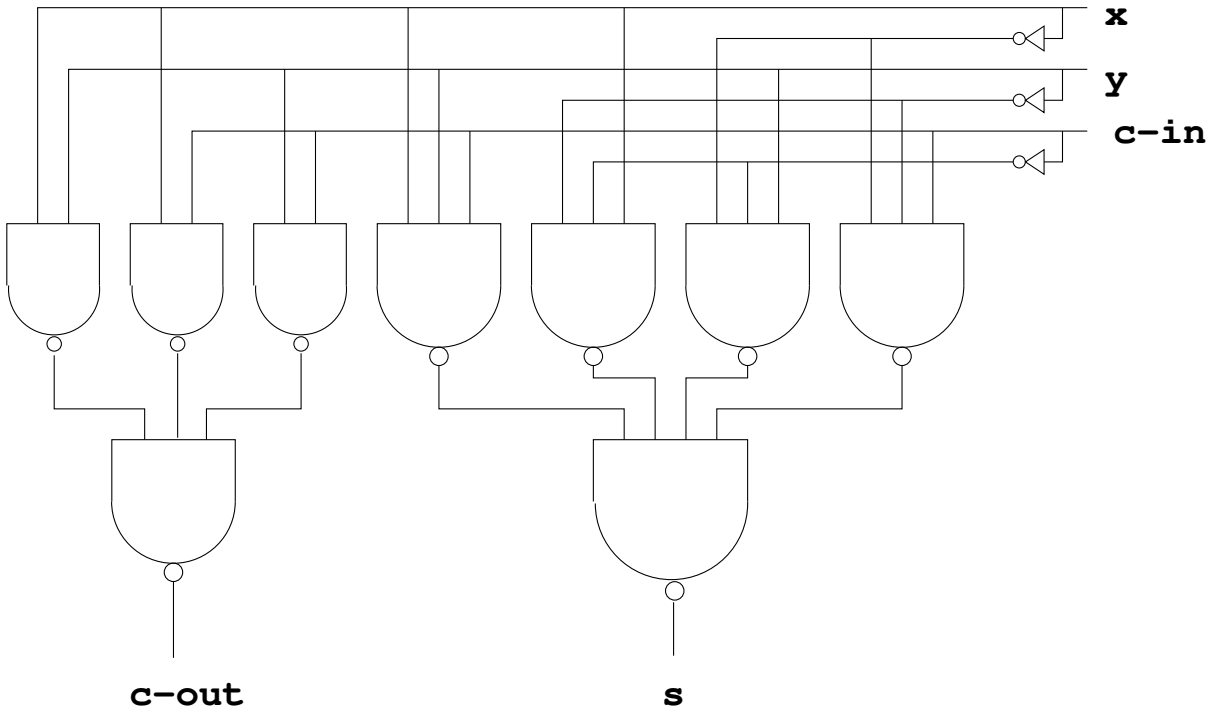

Additionneur à n bits
(exemple n = 8)

Il suffit maintenant de répéter le circuits n fois comme ceci:

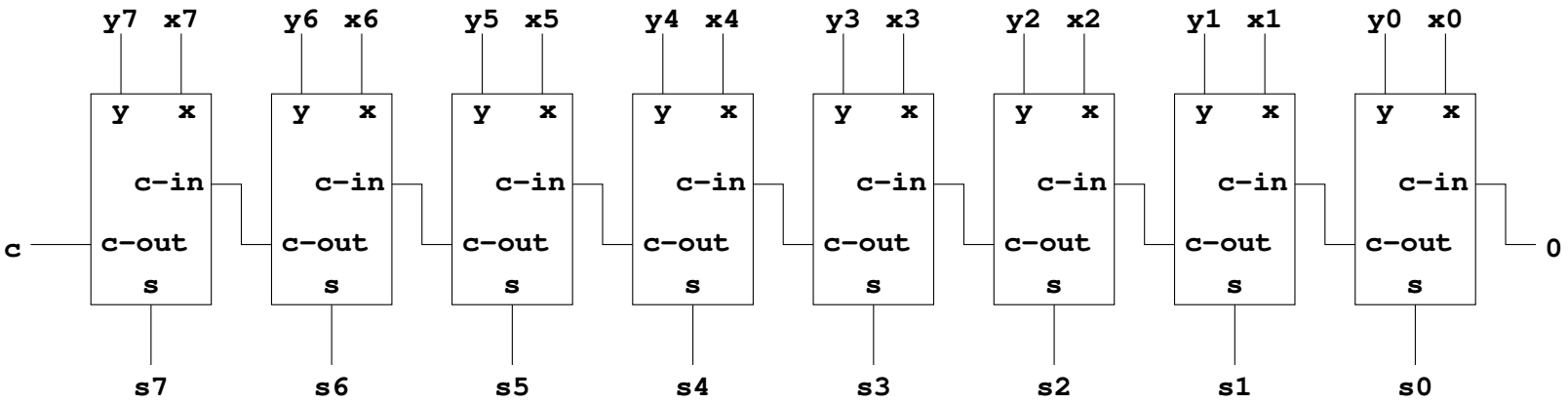

Analyse du circuit d'addition

La profondeur (et donc le délai de calcul de la sortie) est proportionnelle au nombre de bits sigificatifs

Le nombre de portes est proportionnel au nombre de bits sigificatifs

Pour diminuer la profondeur, on peut imaginer plusieurs solutions intermédiaires :

- **Circuits pour l'accélération du calcul de la retenue**
- **Circuits d'addition de plusieurs bits à la fois (par exemple 4)**

Accélération du calcul de la retenue

Idéee de base:

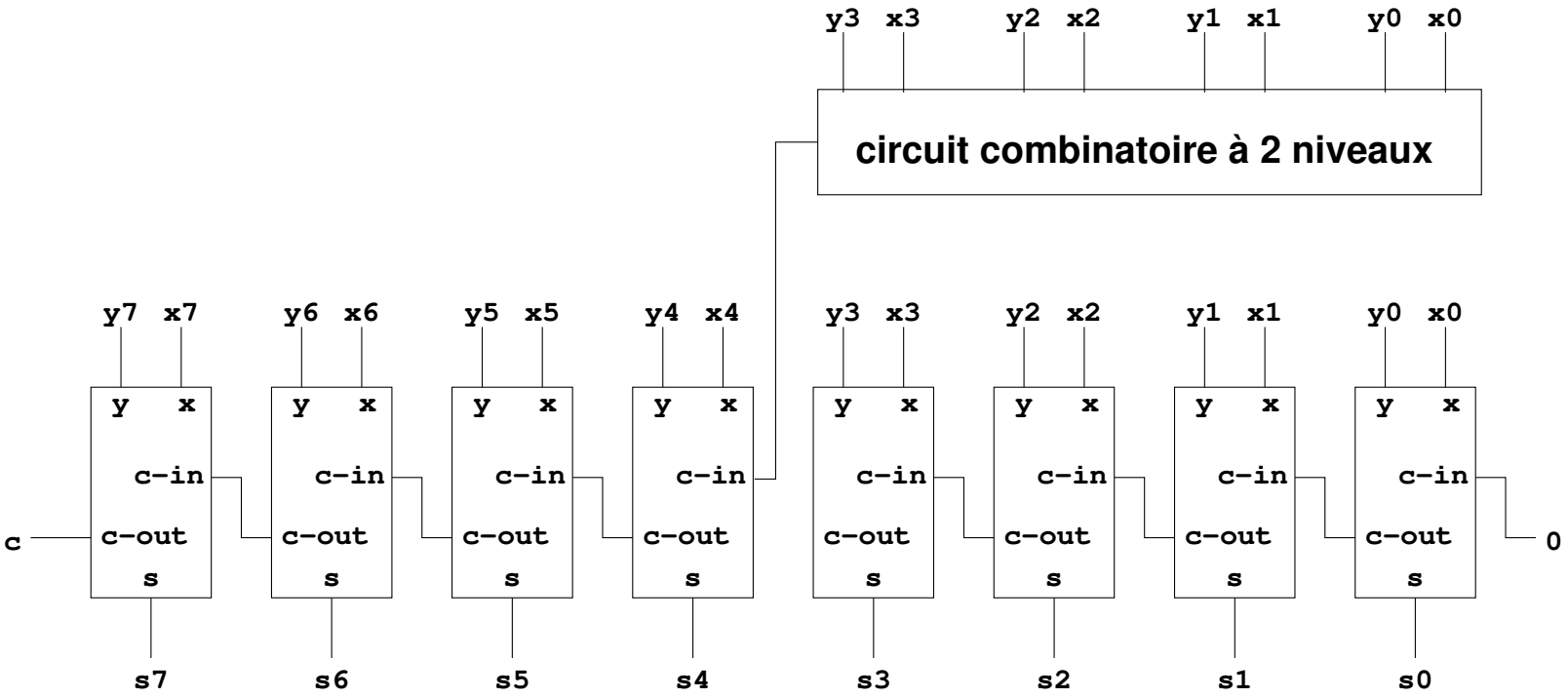

Addition de plusieurs bits à la fois

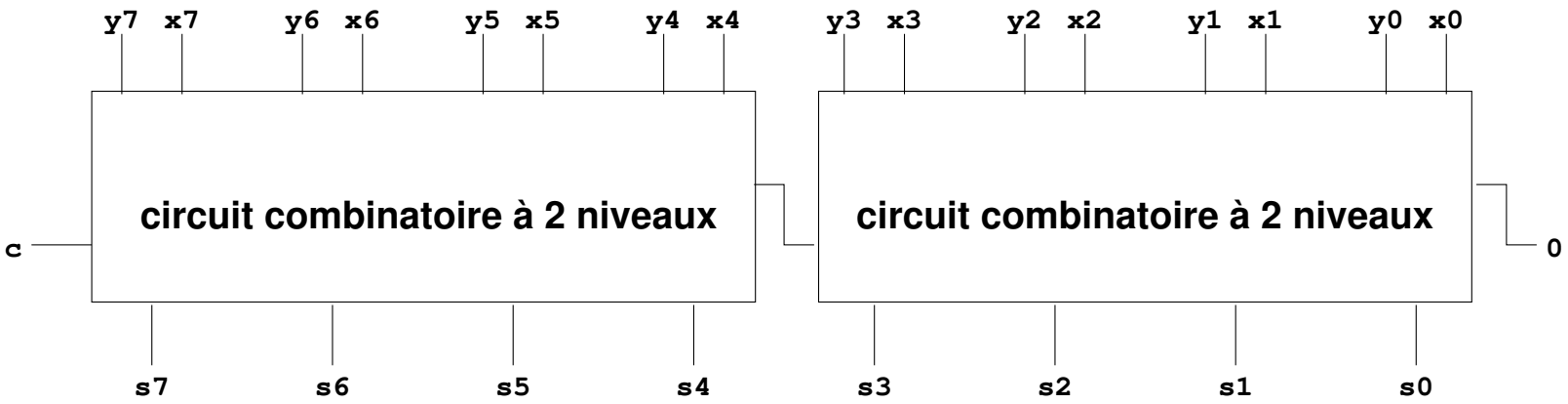

Addition et soustraction

Pour calculer x – y, on calcule x + (–y).

En représentation en complément à 2, on peut calculer –y comme $\overline{y}$ + 1

On peut donc calculer x + ($\overline{y}$ + 1) = (x + $\overline{y}$) + 1

Le calcul de l'inverse de y se fait avec des portes de type "ou–exclusif"

L'addition de 1 se fait avec l'entrée c–in

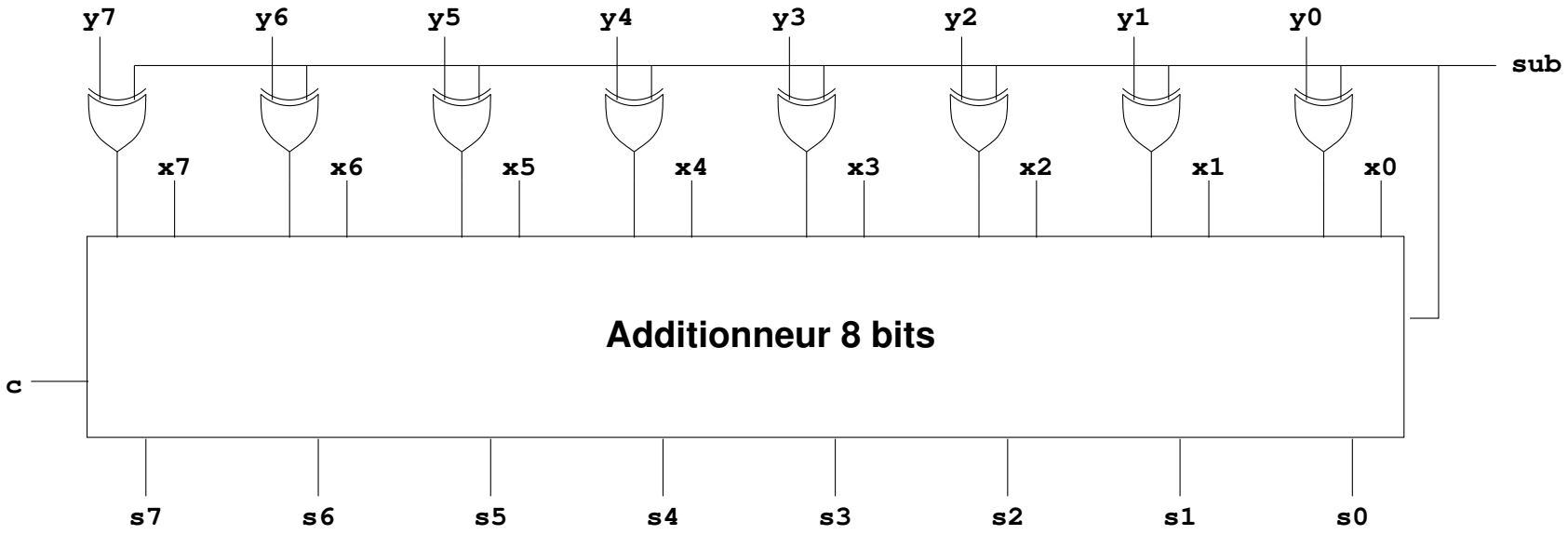

Circuits séquentiels

Un circuit séquentiel est un circuit de m entrées et n sorties tel que la valeur des sorties dépend de la valeur des entrées et de l'ancienne valeur des sorties

La notion d'ancienne valeur est définie par rapport à un signal appelé horloge

Notre définition est une simplification, car en général, la valeur des sorties peut dépendre de valeurs encore plus anciennes

Mais il suffit de rajouter des sorties artificielles pour réduire le problème général en notre définition plus simple

Table d'état

Un circuit séquentiel (avec notre définition) peut être complètement décrit par une telle table

Montre la valeur de chaque sortie pour chaque combinaison des entrées et des sortie (ancienne valeur)

Exemple:

u/d	x	y	x'	y'
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

La nouvelle valeur (après un front d'horloge) d'une sortie s est indiquée par s'

Bascules

Une bascule est un circuit sans horloge capable de se souvenir d'un état précédent.

La bascule fondamentale s'appele bascule SR (pour Set–Reset)

Voici sa réalisation:

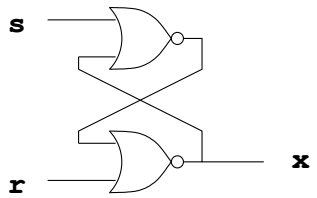

Bascule SR

Une bascule SR a deux états stables possibles:

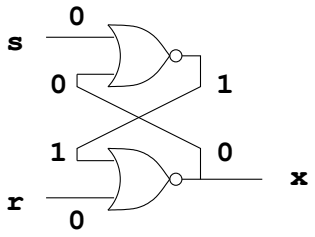

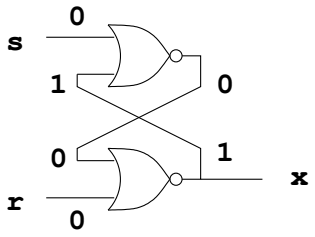

Si l'une des entrées est 1, alors voici le résultat:

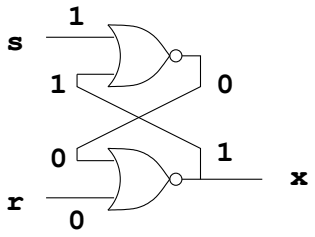

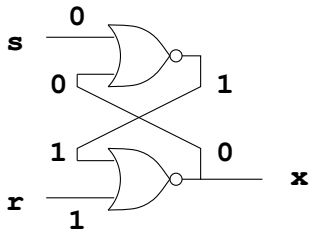

C'est état est maintenu quand l'entrée passe de 1 à 0

Symbole de la bascule SR

Les symboles pour les bascules ne sont pas aussi standardisés que ceux des portes logiques

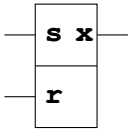

Bistables

Un bistable est un cirquit séquentiel (donc avec horloge) similaire à une bascule, mais le changement d'état est synchronisé par une horloge

Il y a plusieurs types, mais ici nous traitons uniquement le bistable type D

Voici sa table d'état:

d	x	x′
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

C'est donc un circuit séquentiel particulièrement simple, car l'ancienne valeur de la sortie x n'influence pas sa nouvelle valeur

Voici sa réalisation:

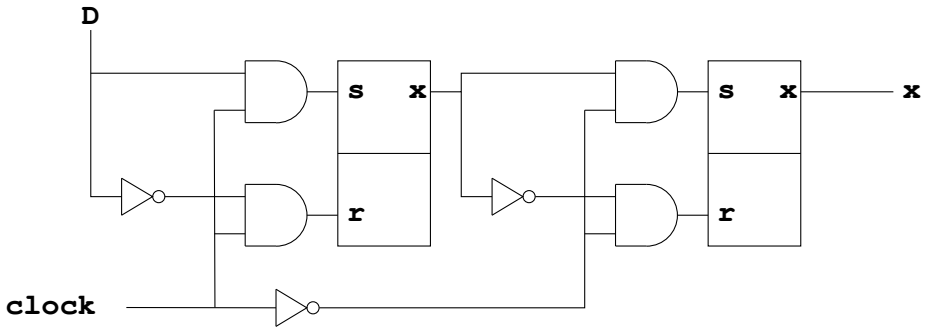

Symbole du bistable D

Voici le symbole du bistable D:

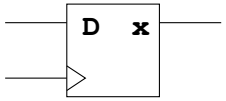

Le petit triangle indique l'horloge et signifie que l'entrée est sensible aux transitions uniquement (front d'horloge)

Méthode générale de construction de circuits séquentiels

Notre méthode utilise n bistables D et un circuit combinatoire de m+n entrées et de n sorties:

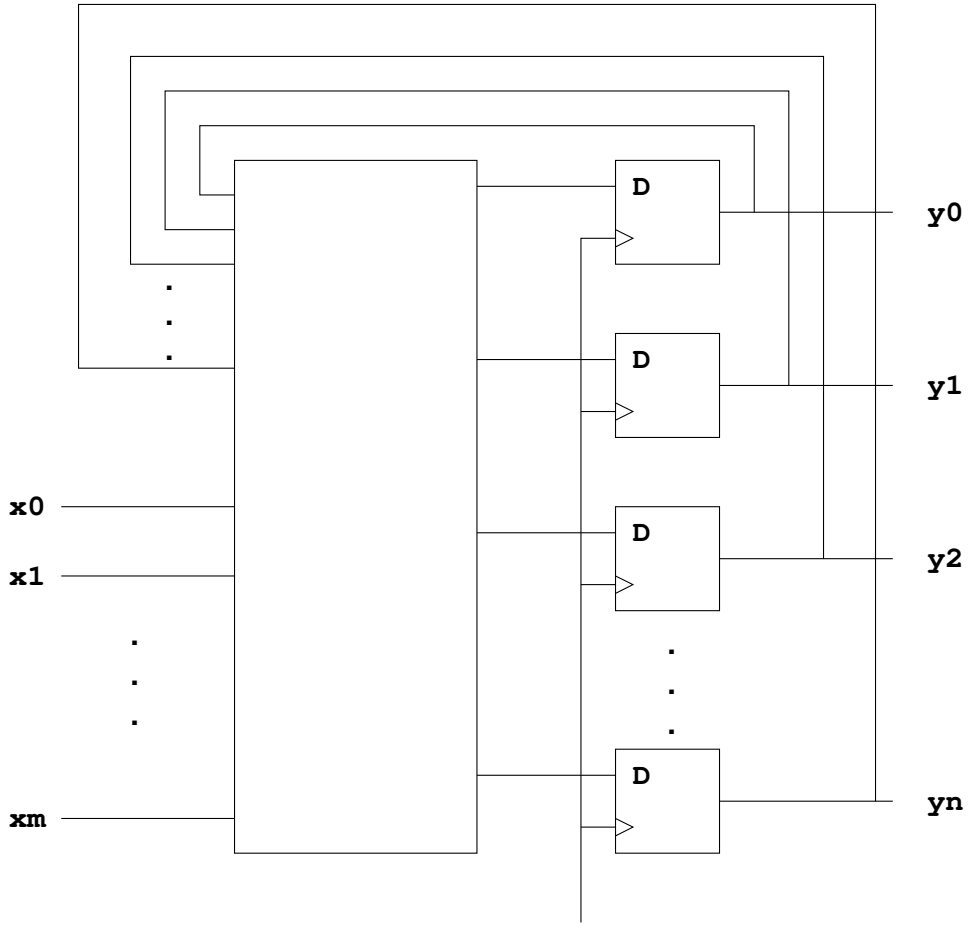

Exemple de la méthode générale

Voici un exemple d'une table d'état:

u/d	x	y	x′	y′
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

Le circuit correspondant:

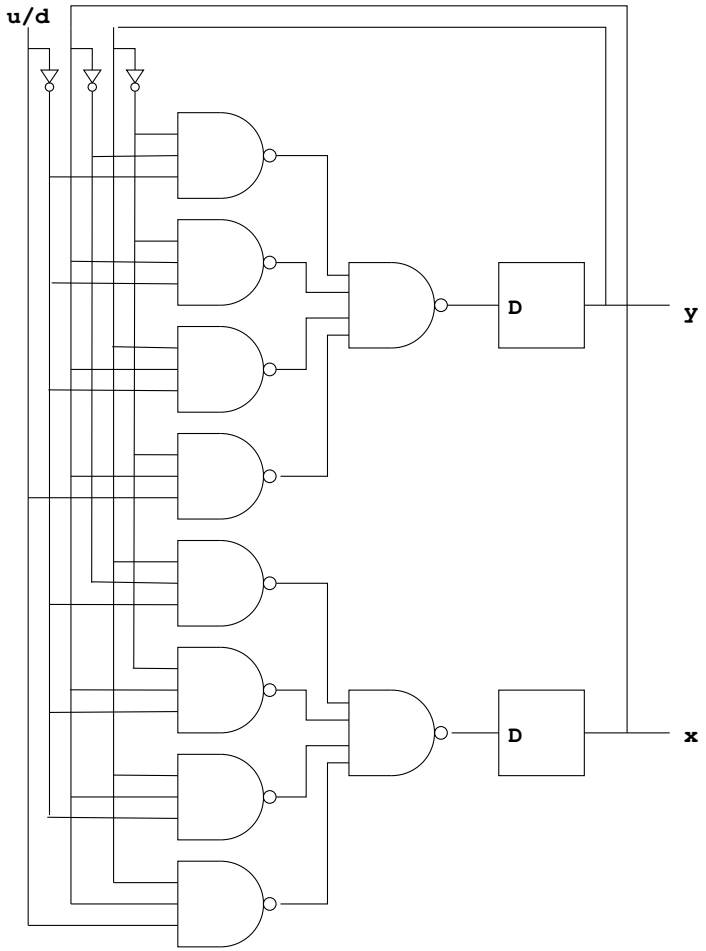

Registres

Un registre est un circuit séquentiel avec n+1 entrées (sans compter l'horloge) et n sorties.

Voici la table d'état d'un registre à 4 bits:

ld	x3	x2	x1	x0	y3	y2	y1	y0	y3′	y2′	y1′	y0′
0	–	–	–	–	c3	c2	c1	c0	c3	c2	c1	c0
1	c3	c2	c1	c0	–	–	–	–	c3	c2	c1	c0

Si ld (pour load) est 0, alors le registre préserve son contenu

Si ld est 1, alors le contenu est déterminé par les entrées

Symbole du registre

Voici le symbole du registre:

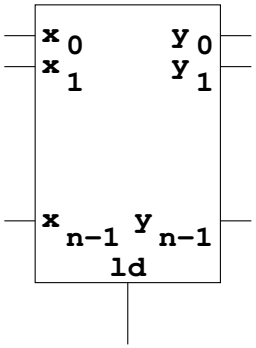

Compteurs

Un compeur est un circuit séquentiel de 0 entrées et de n sorties dont la valeur des sorties est l'ancienne valeur incrémentée de 1

Voici la table d'état d'un compteur de 3 bit (n = 3):

y2	y1	y0	y2′	y1′	y0′
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

Variations sur les compteurs

Plusieurs types de compteurs existent:

- **La possibilité d'incrémenter ou décrémenter selon la valeur d'une entrée**
- **La possibilité de compter ou de maintenir la valeur selon la valeur**
- **La possibilité de remettre la valeur à 0**
- **La possibilité de charger une valeur particulière (compteur + registre)**
- **L'utilisation d'un codage différent des nombres (gray, 7–segments, ...)**
- **La possibilité de compter avec un incrément différent de 1**
- **Toute combinaison des précédents**

Multiplication binaire

Trop difficile pour les circuits combinatoires

Il faut utiliser un circuit séquentiel

Pour chaque front d'horloge, une étape du calcul est effectuée

On utlise l'algorithme habituel, mais avec accumulateur:

```
        1 1 0 1
          1 0 1
-----------------
        1 1 0 1
    0 0 0 0
  1 1 0 1
-----------------
1 0 0 0 0 0 1
```

```
        1 1 0 1
          1 0 1
-----------------
        1 1 0 1   <-- accumulateur
    0 0 0 0
-----------------
        1 1 0 1   <-- accumulateur
  1 1 0 1
-----------------
1 0 0 0 0 0 1     <-- accumulateur
```

Multiplication binaire (suite)

On note les facteurs x et y, et le resultat r

Si x et y sont de n bits, alors r peut contenir 2n bits

On écrit y de la façon suivante:

$$y = y_{n-1}2^{n-1} + y_{n-2}2^{n-2} + \ldots + y_0\ 2^0$$

Après étape numéro i, l'accumulateur contient:

$$x * (y_{i-1}2^{n-1} + y_{i-2}2^{n-2} + \ldots + y_0\ 2^{n-i})$$

Donc, quand i = n, alors, l'accumulateur contient le resultat, r

Multiplication binaire (suite)

Pour passer d'une étape à l'étape suivante, on fait la chose suivante:

$$r_{i+1} = r_i \;/\; 2 + x * y_i 2^{n-1}$$

Car:

$$r_i \;/\; 2 + x * y_i 2^{n-1} =$$

$$x * (y_{i-1} 2^{n-1} + y_{i-2} 2^{n-2} + \ldots + y_0 2^{n-i}) \;/\; 2 + x * y_i 2^{n-1} =$$

$$x * (y_{i-1} 2^{n-2} + y_{i-2} 2^{n-3} + \ldots + y_0 2^{n-(i+1)}) + x * y_i 2^{n-1} =$$

$$x * (y_i 2^{n-1} + y_{i-1} 2^{n-2} + y_{i-2} 2^{n-3} + \ldots + y_0 2^{n-(i+1)}) = r_{i+1}$$

Multiplication binaire (suite)

Mais: $r_{i+1} = r_i / 2 + x * y_i 2^{n-1} = (r_i + x * y_i 2^n) / 2$

Voici un circuit séquentiel pour effectuer ce calcul:

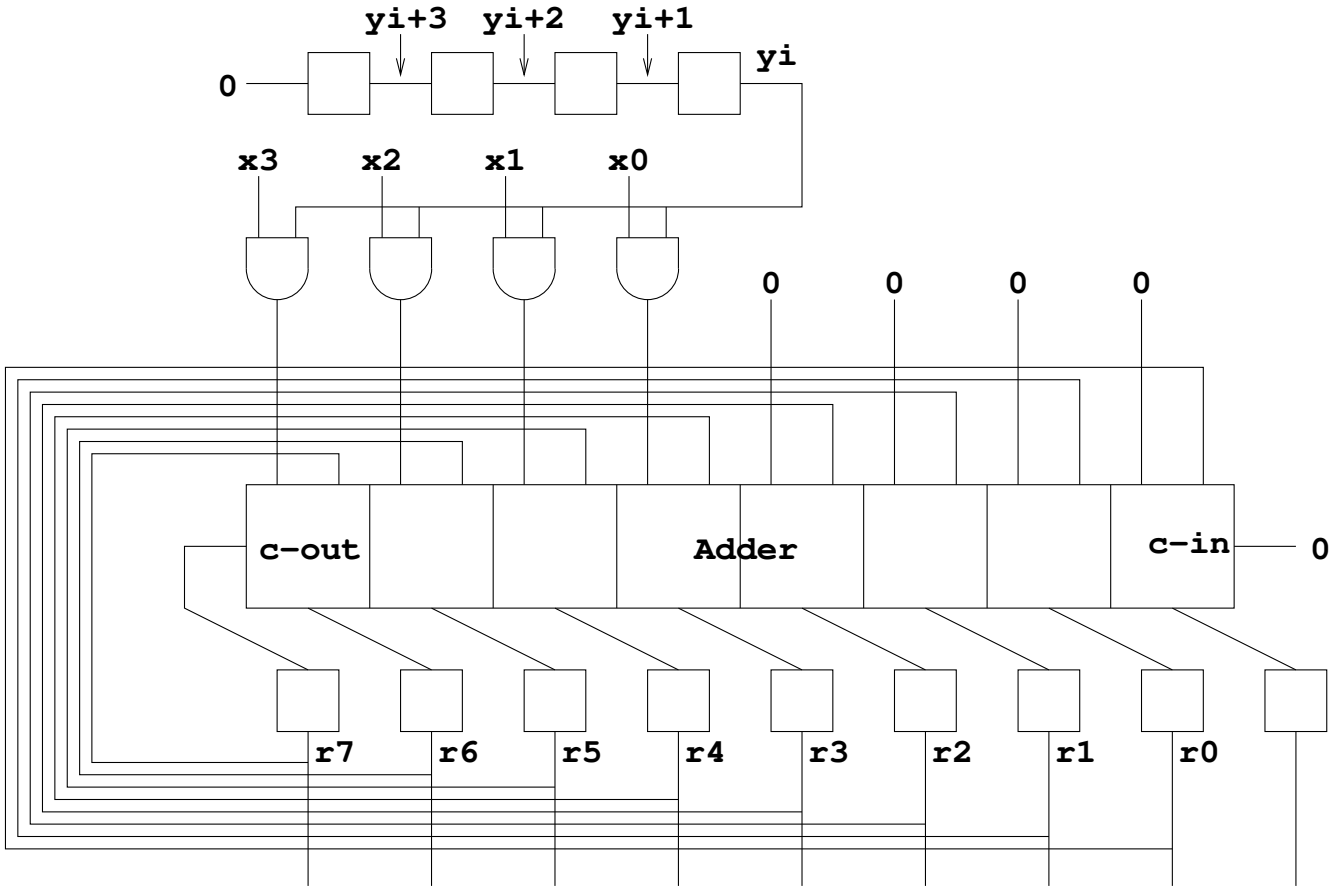

Multiplication binaire (suite)

Le circuit précédent marche, mais contient des parties inutiles

Première simplification (éviter d'additioner avec 0):

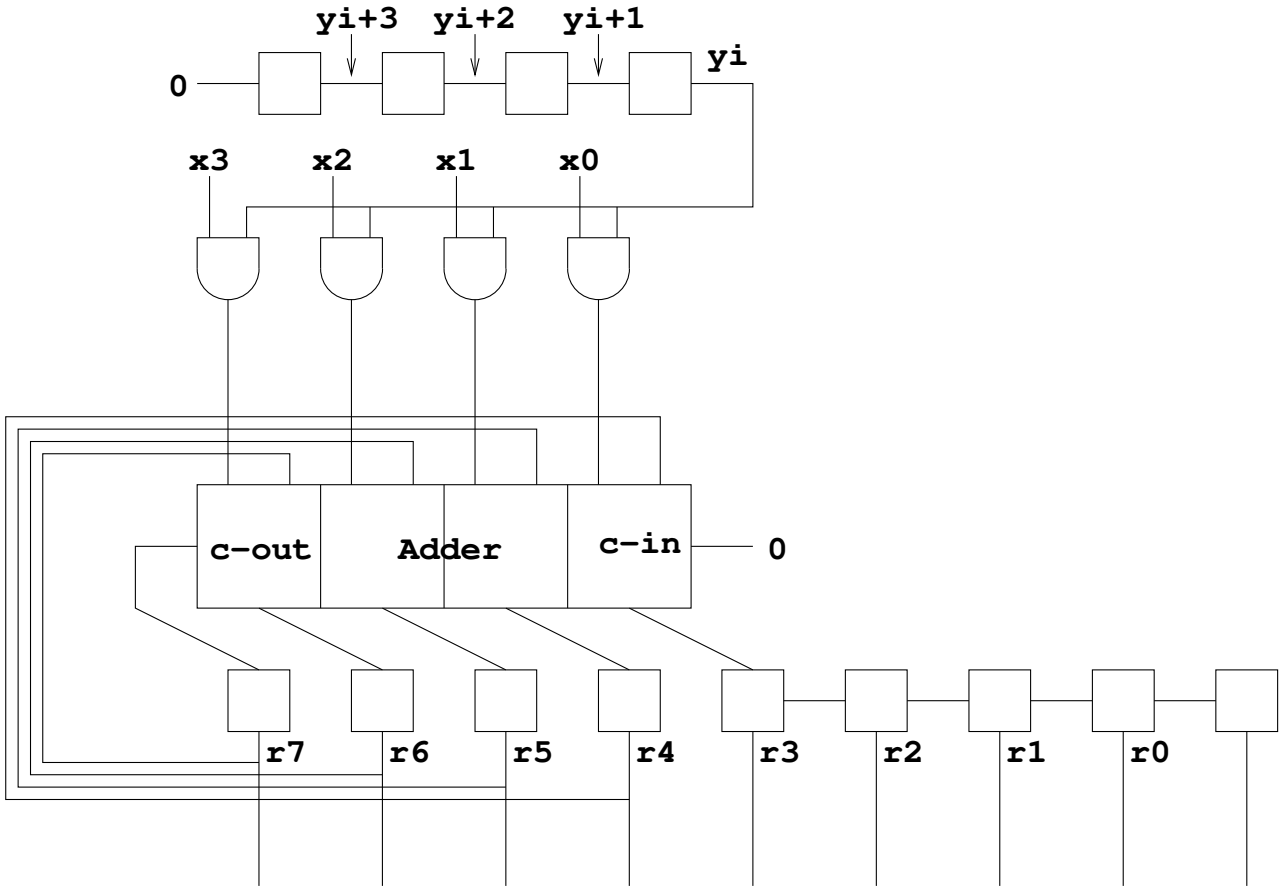

Multiplication binaire (suite)

Deuxième simplification (le dernier bit contient toujours 0):

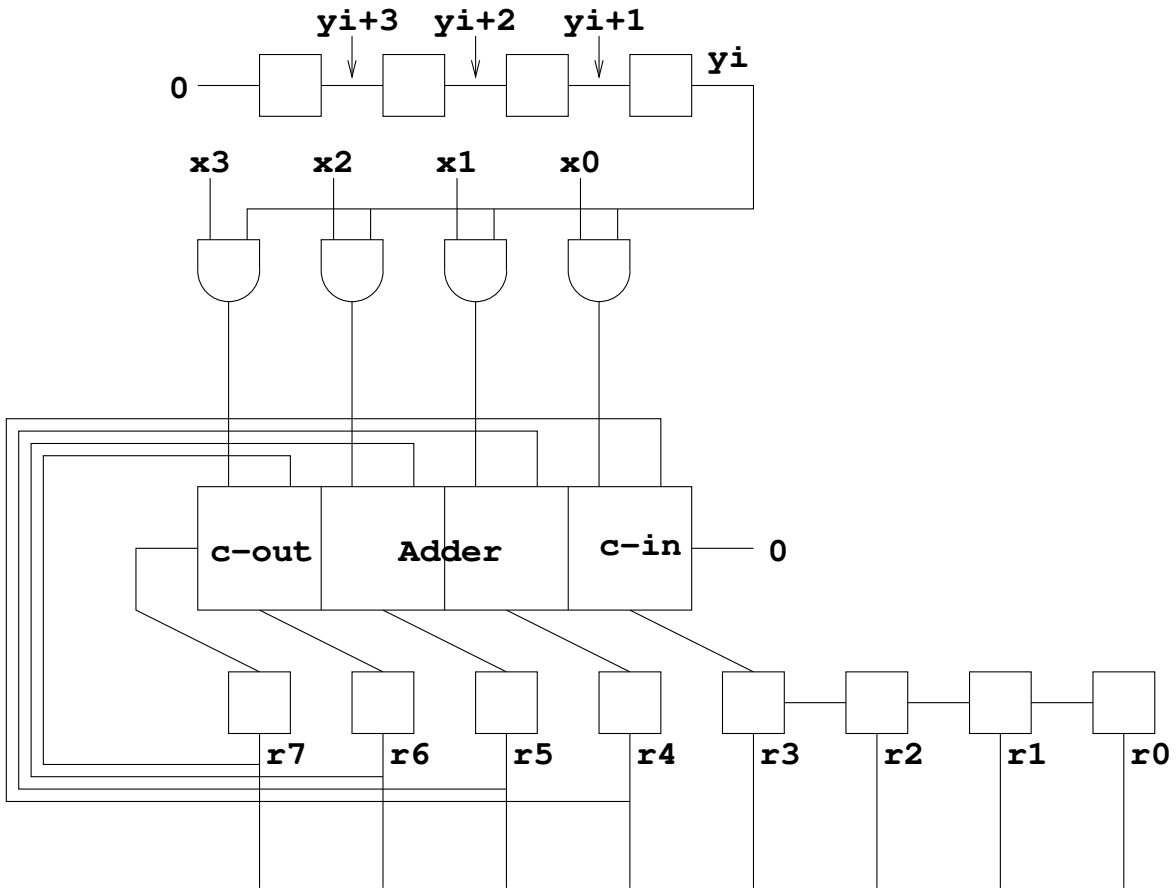

Multiplication binaire (suite)

Troisième simplification (stocker y dans r):

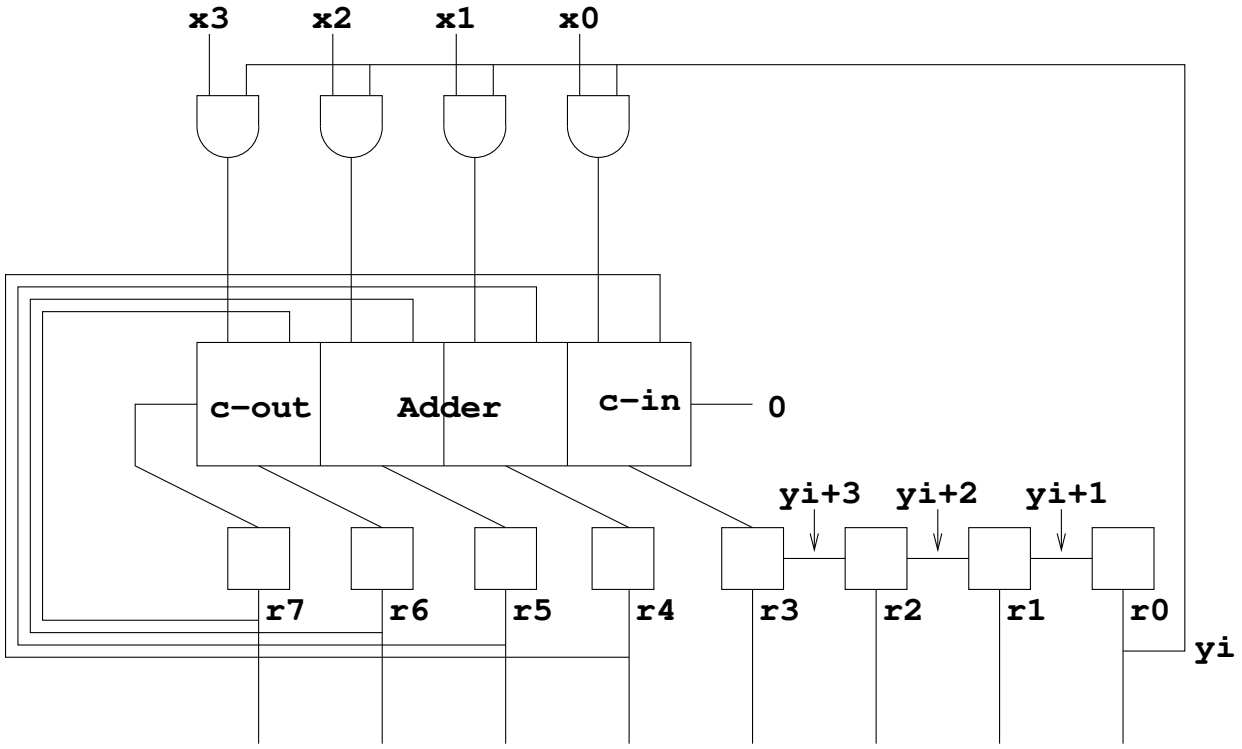

Logique à trois états

Normalement, un circuit peut avoir l'une des deux valeurs 0 ou 1

Avec la logique à trois état, on introduit une troisème possibilité: non définie

Si l'on branche deux sorties de deux circuits différents ensemble, alors on risque de détruire au moins l'un des deux:

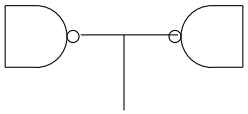

Avec des circuits à trois états, on peut le faire, à condition qu'au plus un des circuits branchés ait une valeur définie (0 ou 1)

Les circuits de ce type ont une entrée supplémentaire que l'on appel "enable"

Si cette entrée est 1, alors le circuit se comporte comme un circuit normal

Si cette entrée est 0, alors la sortie du circuit est non définie

Logique à trois états (suite)

Il est toujours possible de convertir un circuit normal en un circuit à trois états avec un circuit que l'on appel "bus driver" ou "pilote de bus".

Voici comment on peut imaginer son fonctionnement:

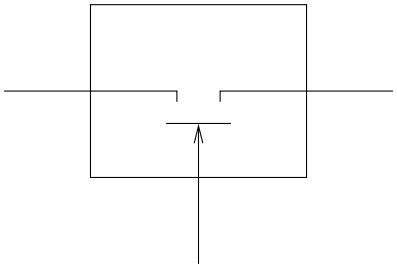

enable

Quand "enable" est 1, alors il y a libre passage entre les deux autres ports

Quand "enable" est 0, alors il n'y a pas de connexion entre les deux autres ports

Symboles:

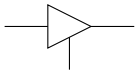

unidirectionnel

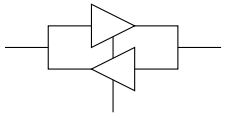

bidirectionnel

Logique à trois états (suite)

Pour convertir un circuit normal (par exemple une porte "et") en circuit à trois états, il suffit de faire passer la sortie par un "bus driver":

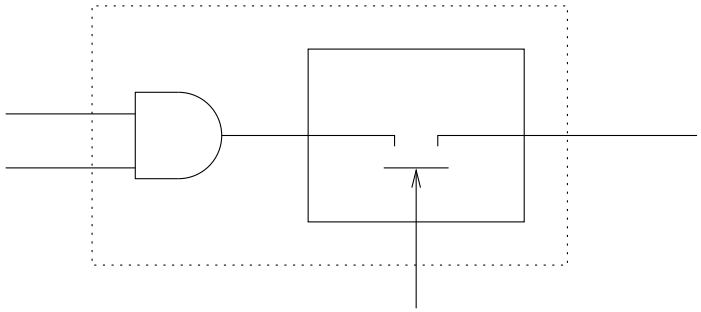

La notion de bus

Un bus est une collections de fils sur lesquels on peut connecter la sortie de plusieurs circuits à trois états, ainsi que l'entrée de circuits arbitraires

Un seul des circuits à trois états peut avoir ses sorties à 0 ou 1. Les autres doivent avoir la valeur non définie

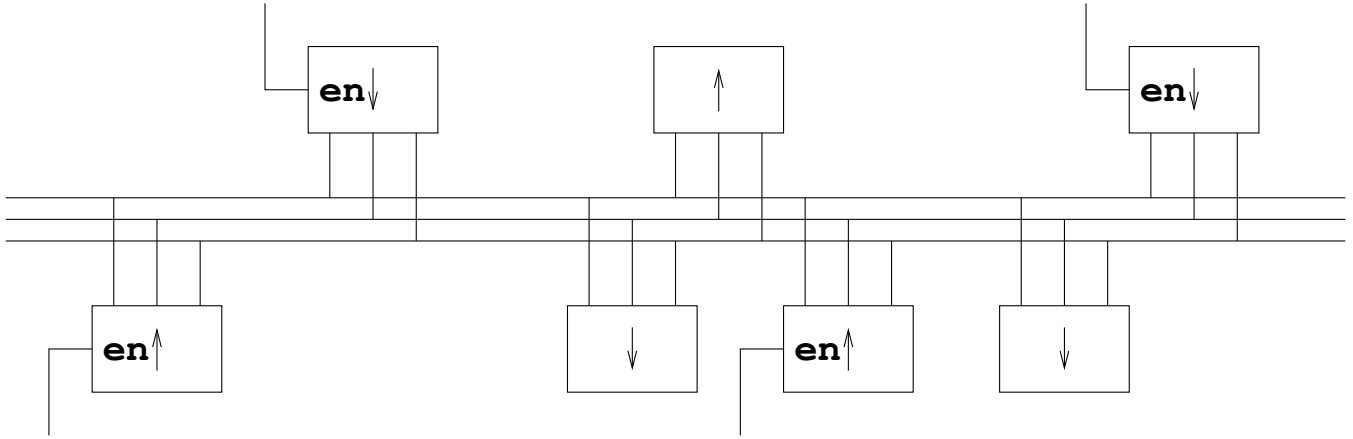

Mémoires

Une mémoire est un circuit similaire à une bascule

**Ce n'est ni un circuit séquentiel (car sans horloge),
ni un circuit combinatoire (car son état dépend du passé)**

**De plus, pour diminuer le nombre de ports, les entrées et
les sorties sont connectées sur les même fils**

Une mémoire peut stocker un certain nombre de bits d'information

**Les bits sont organisés en un certain nombre de mots de taille fixe
(par exemple 8, 16, 32, 64, 128, ou 256 bits), mais pas forcement
puissance de 2**

Le nombre de mots est souvent une puissance de 2

Mémoires (suite)

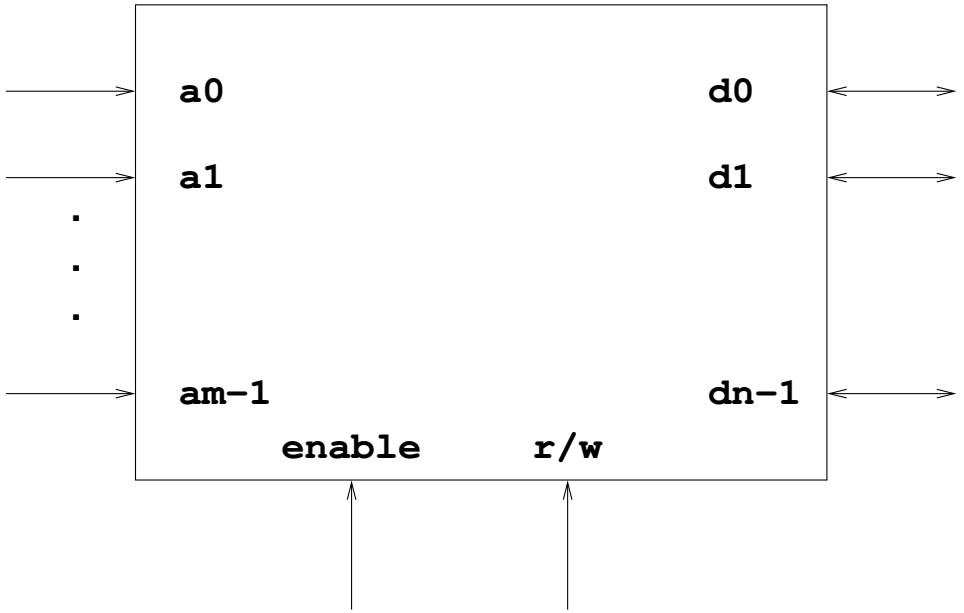

Les entrées a0 ... am−1 sont utilisées pour sélectionner un mot

L'entrée enable indique si les sorties d0 ... dn−1 sont dans un état défini

L'entrée r/w (read/write) determine la direction (entrée ou sortie) des ports d0 ... dn−1

Mémoires (suite)

Nous allons montrer comment construire une mémoire à 2^m mots, chacun de n bits

Pour cela on commence avec une mémoire avec m=0 et n=1

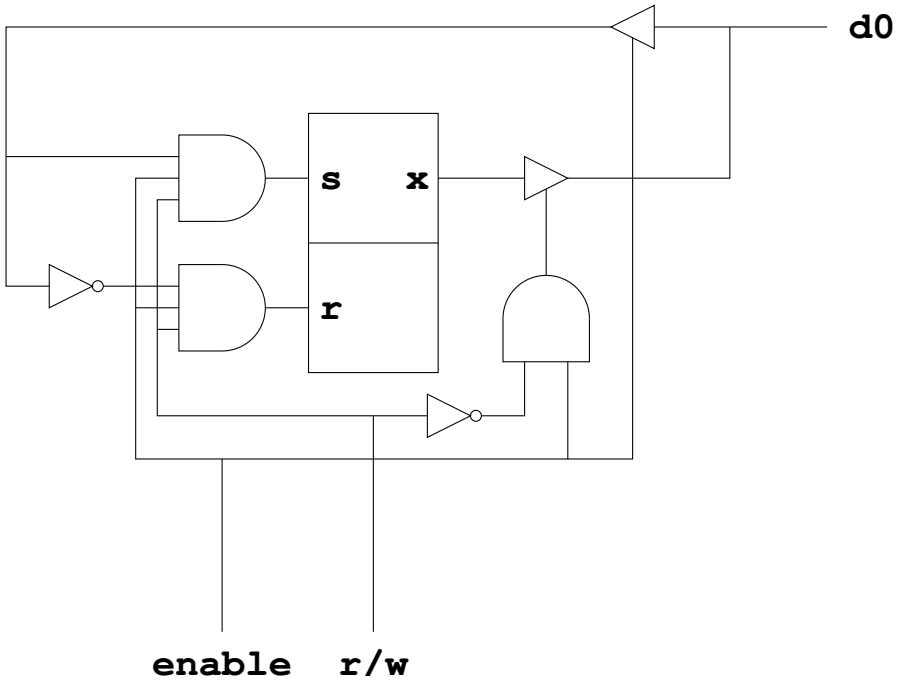

Mémoires (suite)

Étant donné n mémoires avec 2^m mots de 1 bit, il est facile de construire une mémore avec 2^m mots de n bits:

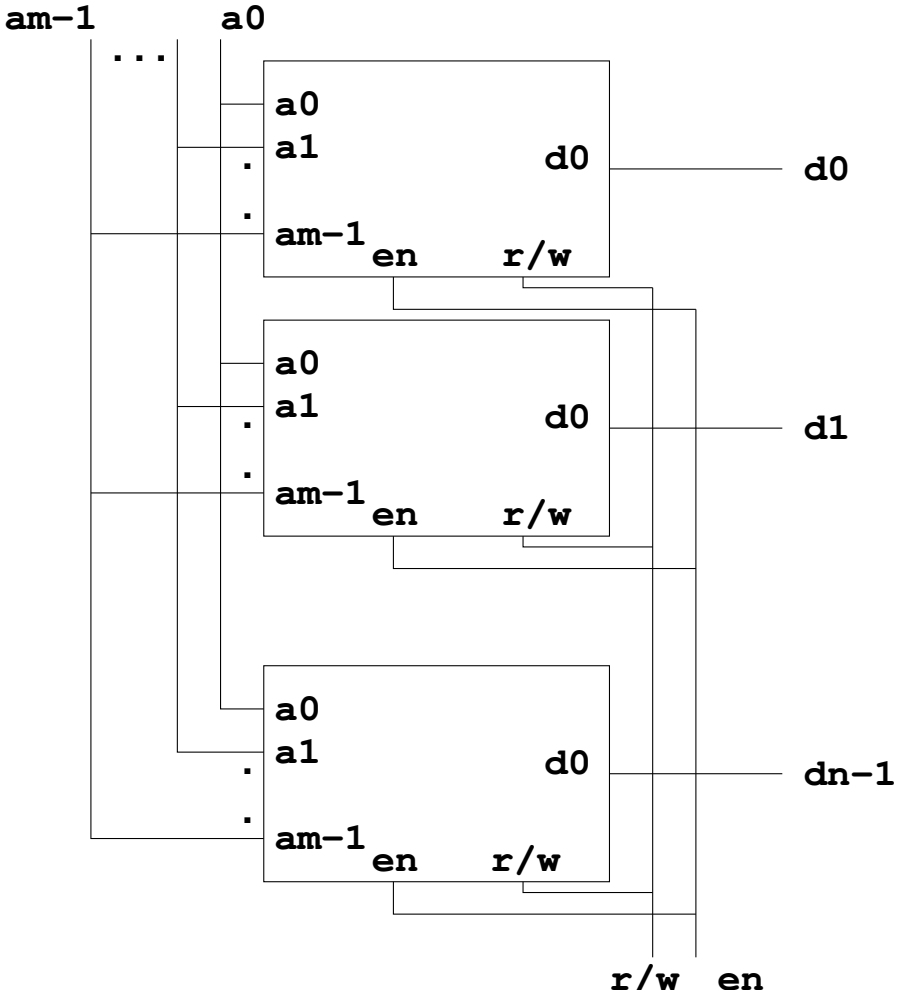

Mémoires (suite)

De la même manière, étant donné deux mémoires de 2^m mots de n bits, il est facile de créer une mémoire de 2^(m+1) mots de n bits:

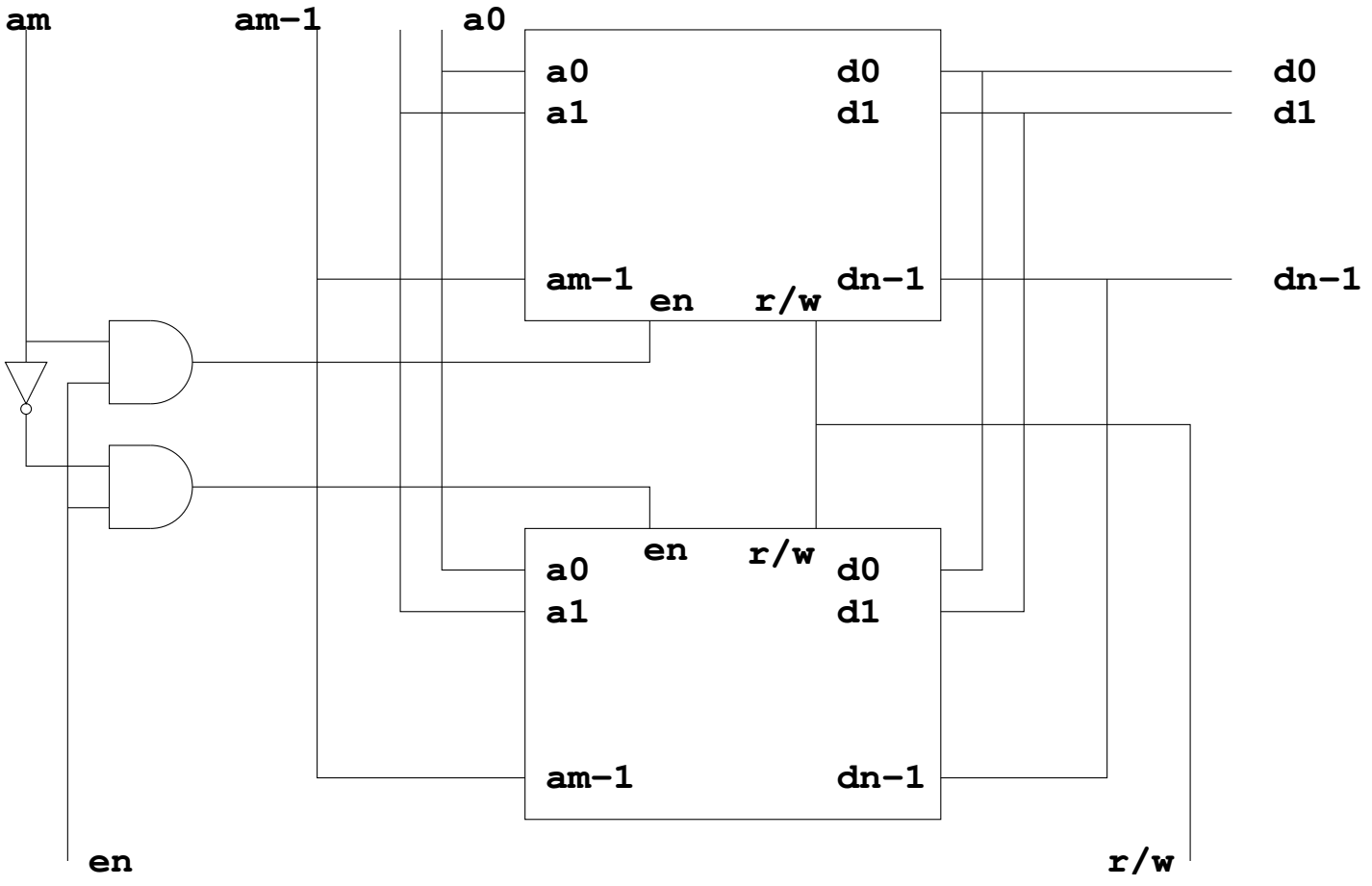

Le premier ordinateur

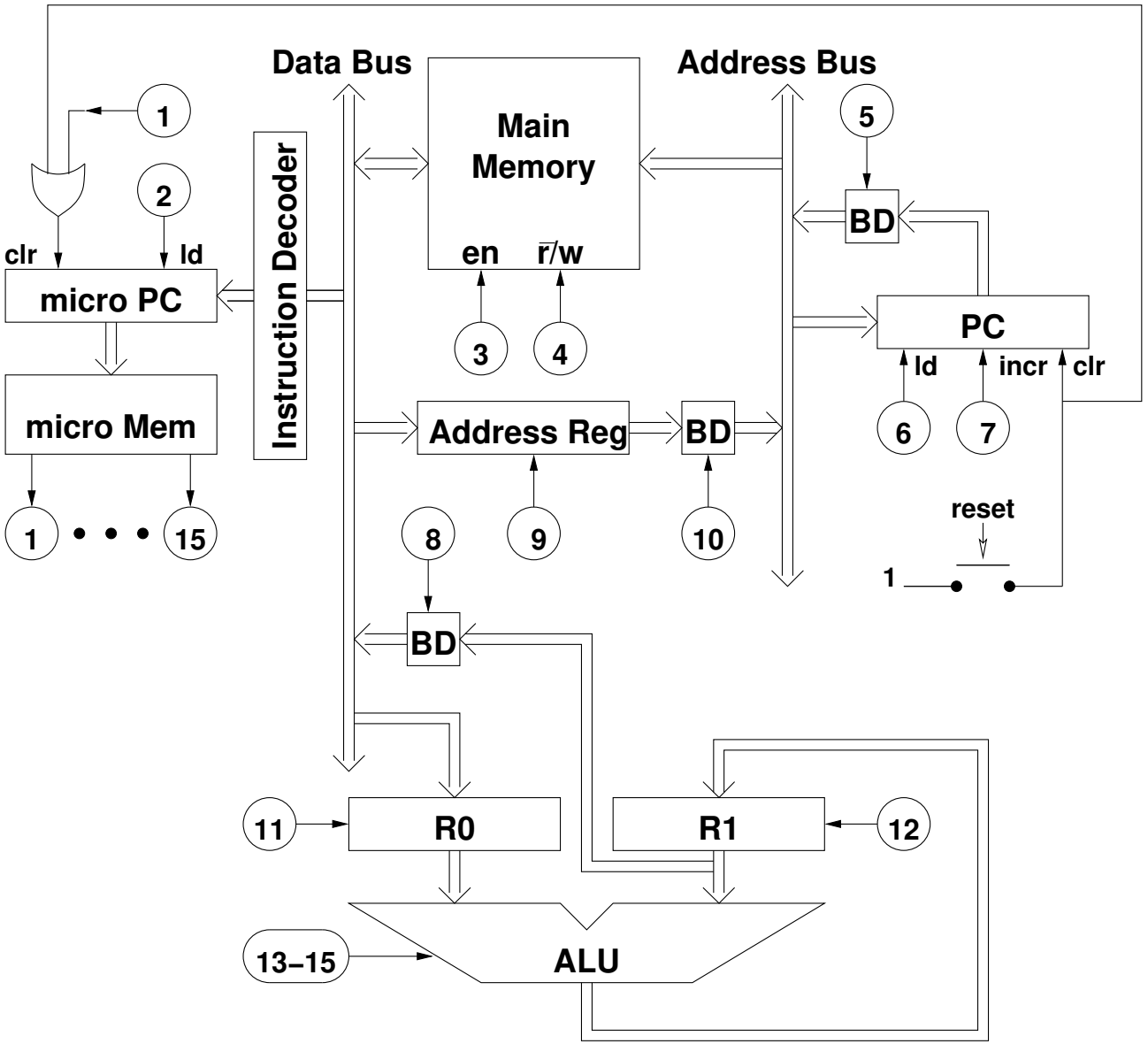

La micro mémoire

Un circuit combinatoire avec 6 entrées et 15 sorties

Les sorties sont les MOPs (micro–opérations)

C'est comme une mémoire mais sans écriture (read–only memory, ROM)

Le contenu de la micro mémoire détermine le comportement de l'ordinateur

Notre travail sera donc de remplir la micro mémoire

Ce contenu est appelé le micro programme

Le micro PC

C’est le compteur ordinal (program counter) du micro programme

C’est un circuit combinatoire avec 6 entrées et 6 sorties

Le signal clr permet de remettre le contenu à 0

Le signal ld permet de charger un contenu à partir du décodeur d’instructions

Si clr et ld sont 0, alors, micro PC est un compteur normal

Le signal clr est prioritaire par rapport à ld

Le décodeur d’ instructions

C’est un circuit combinatoire avec 5 entrées et 6 sorties

Il traduit un codes d’instruction en adresse en micro mémoire du début du micro programme pour l’instruction

C’est comme une mémoire à lecture uniquement (ROM)

L'unité arithmétique et logique (ALU)

C'est un circuit combinatoire de 19 entrées et 8 (pour le moment) sorties

Selon les MOPs 13–15, capable d'effectuer une opération arithmétique ou logique

Les codes sont les suivant:

000	**sortie = première entrée**
001	**sortie = deuxième entrée décalée une position à gauche**
010	**sortie = deuxième entrée décalée une position à droite**
011	**sortie = somme des deux entrées**
100	**sortie = difference des deux entrées**
101	**sortie = le ET (bit à bit) des deux entrées**
110	**sortie = le OU (bit à bit) des deux entrées**
111	**sortie = la négation (bit à bit) de la première entrée**

Un implémentation possible avec un circuit par opération plus un multiplexeur

Les registres R0 et R1

Circuits séquentiels chac'un avec 9 entrées (8 + ld) et 8 sorties

L'entrée ld est piloté par MOP 11 (R0) et MOP 12 (R1)

L'entrée de R0 vient du bus de données

La sortie de R1 peut (via MOP 8 et un pilote de bus) sortier sur le bus de données

Le pilote de bus (bus driver, BD) est un circuit à trois états

La mémoire principale

Une mémoire avec 8 lignes de données et 8 lignes d'adresse

Le signal enable est piloté par MOP 3 et read/write par MOP 4

Si r/w est 0, alors lecture, si r/w est 1 alors écriture

Si enable est 0, alors pas de connection entre la mémoire et le bus de données

Le registre d’adresse

C’est un registre ordinaire

Le signal ld est piloté par le MOP 9

Le contenu peut être sortie sur le bus d’adresse via un pilote de bus piloté par le MOP 10

Ce registre permet la communication entre le bus de données et le bus d’adresse

Ce sera donc possible d’utiliser des données stockées en mémoire pour adresser la mémoire

Le compteur ordinal

C’est un circuit séquentiel un peu compliquén avec 11 entrées et 8 sorties

Si clr est 1 alors le contenu sera toujours 0 après le front d’horloge

Sinon (clr = 0) si ld est 1 alors le contenu sera la valeur du bus d’adresse

Sinon (clr = 0, ld = 0) si incr est 1 alors le contenu sera incrémenté

Sinon (clr = 0, ld = 0, incr = 0) le contenu ne change pas

Le contenu peut être sortie sur le bus d’adresse via un pilote de bus et MOP 5

Conteu de la micro mémoire et du décodeur d'instructions

micro mémoire

000000:	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
000001:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000010:	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
000011:	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
000100:	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
000101:	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
000110:	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
000111:	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
001000:	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
001001:	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
001010:	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
001011:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
001100:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
001101:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
001110:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
001111:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
010000:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
010001:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
010010:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
010011:	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
010100:	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
010101:															
...															

décodeur d'instructions

00000:	000001	NOP
00001:	000010	LDIMM
00010:	000011	LD
00011:	000101	ST
00100:	001011	COPY
00101:	001100	SHL
00110:	001101	SHR
00111:	001110	ADD
01000:	001111	SUB
01001:	010000	AND
01010:	010001	OR
01011:	010010	NOT
01100:	010011	JAL
01101:		
01110:		
01111:		
10000:		
10001:		
10010:		
10011:		
10100:		
10101:		
...		

Sauts conditionnels

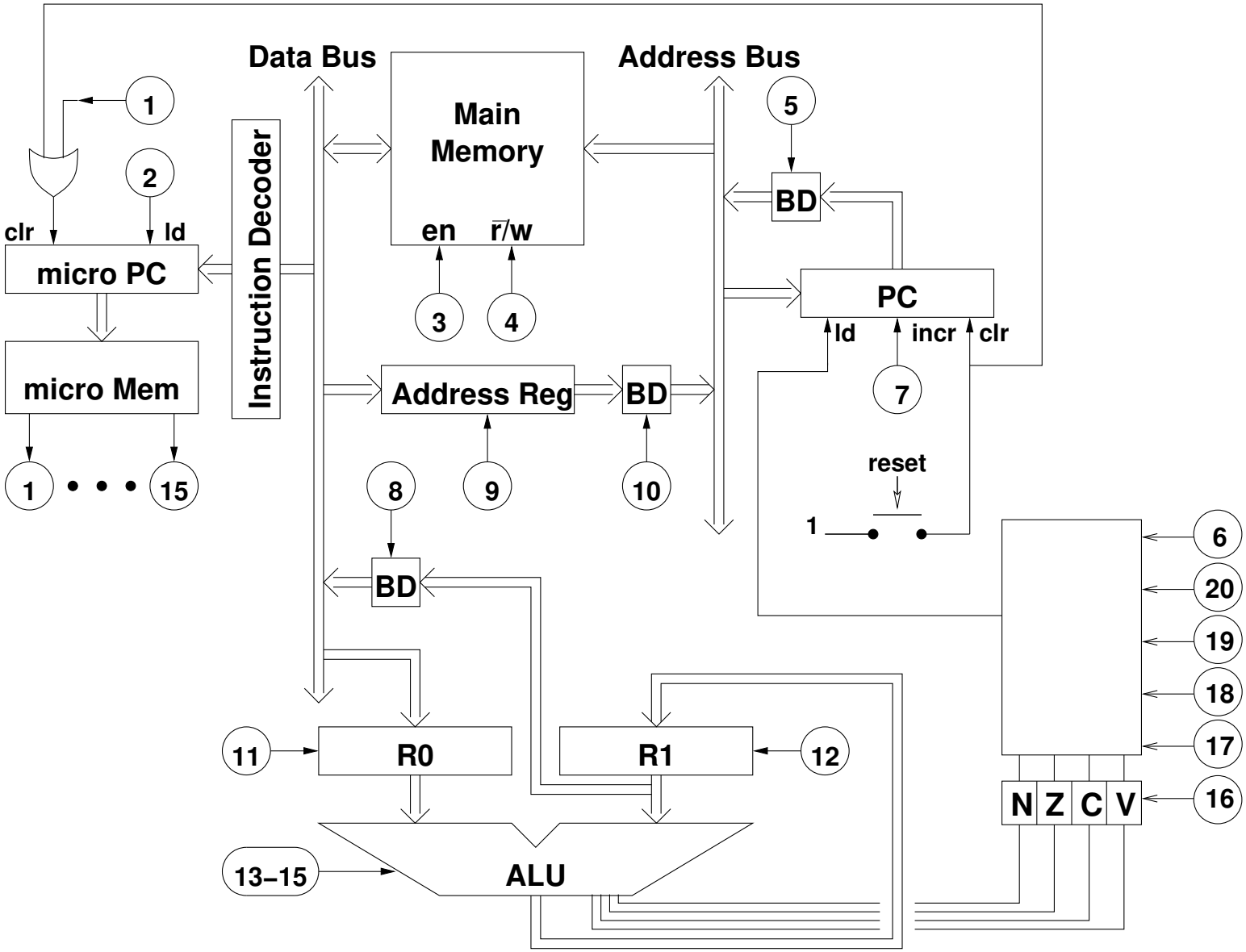

Contenu du circuit

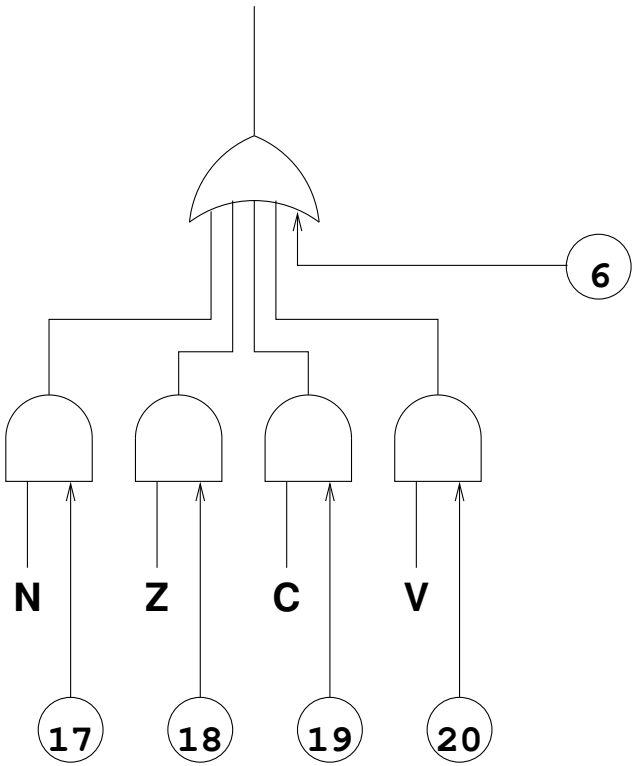

Conteu de la micro mémoire et du décodeur d'instructions

micro mémoire

000000:	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000001:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000010:	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000011:	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000100:	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000101:	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000110:	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000111:	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001000:	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001001:	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001010:	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001011:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
001100:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
001101:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
001110:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
001111:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
010000:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
010001:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
010010:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
010011:	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010100:	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010101:																				
...																				

décodeur d'instructions

00000:	000001	NOP
00001:	000010	LDIMM
00010:	000011	LD
00011:	000101	ST
00100:	001011	COPY
00101:	001100	SHL
00110:	001101	SHR
00111:	001110	ADD
01000:	001111	SUB
01001:	010000	AND
01010:	010001	OR
01011:	010010	NOT
01100:	010011	JAL
01101:		
01110:		
01111:		
10000:		
10001:		
10010:		
10011:		
10100:		
10101:		
...		

Conteu de la micro mémoire et du décodeur d'instructions

micro mémoire

001010:	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001011:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
001100:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
001101:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
001110:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
001111:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
010000:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
010001:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
010010:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0
010011:	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010100:	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010101:	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010110:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
010111:	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011000:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
011001:	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011010:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
011011:	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011100:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
...																				

décodeur d'instructions

00000:	000001	NOP
00001:	000010	LDIMM
00010:	000011	LD
00011:	000101	ST
00100:	001011	COPY
00101:	001100	SHL
00110:	001101	SHR
00111:	001110	ADD
01000:	001111	SUB
01001:	010000	AND
01010:	010001	OR
01011:	010010	NOT
01100:	010011	JAL
01101:	010101	JN
01110:	010111	JZ
01111:	011001	JV
10000:	011011	JC
10001:		
10010:		
10011:		
10100:		
...		

Sous–programmes

En C:

```
f()
{
  h();
}
...
g()
{
  h();
}
```

```
h()
{
  ...
  return;
}
```

Problème principal:

Le sous–programme doit connaître l'adresse de l'appelant

Sous–programmes (suite)

Solution utilisée par Fortran (il y a longtemps)

```
f:      ...
        ldimm fhret
        copy
        st hret
        ...
        jal h
fhret:  ...

g:      ...
        ldimm ghret
        copy
        st hret
        ...
        jal h
ghret:  ...
```

```
hret:   0
h:      ...
        jin hret
```

Cette solution dépend de l'existance d'une instruction jin (jump indirect).

Sous–programmes (suite)

L'instruction jin est réalisable avec l'architecture actuelle:

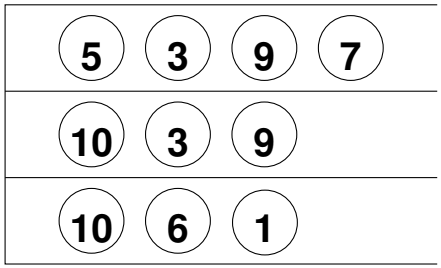

Problème:

On utilise les registres pour stocker l'adresse hret

Solution:

Introduire une instruction jsr (jump to subroutine)

Sous–programmes (suite)

Utilisation de jsr:

```
f:      ...                          0
        jsr h-1              h:      ...
        ...                          jin h-1


        ...
g:      jsr h-1
        ...
```

L'instruction jsr n'est pas réalisable avec l'architecture actuelle

Description de jsr:

1. **Stocker la valeur de PC dans l'adresse donnée (ici h–1)**
2. **Charger l'adresse donnée + 1 (donc ici h) dans PC**

Modifications pour jsr

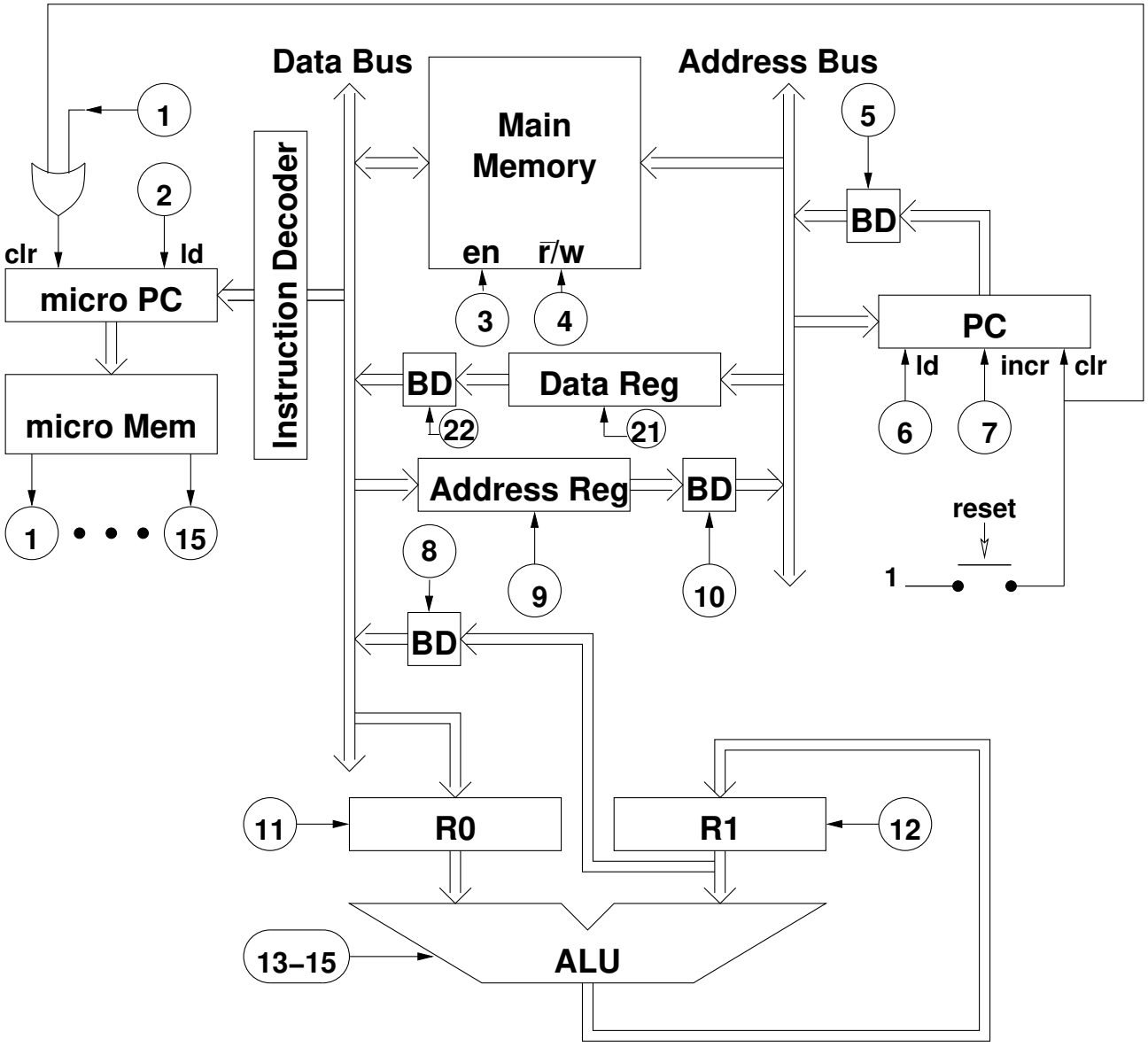

Micro programme pour jsr

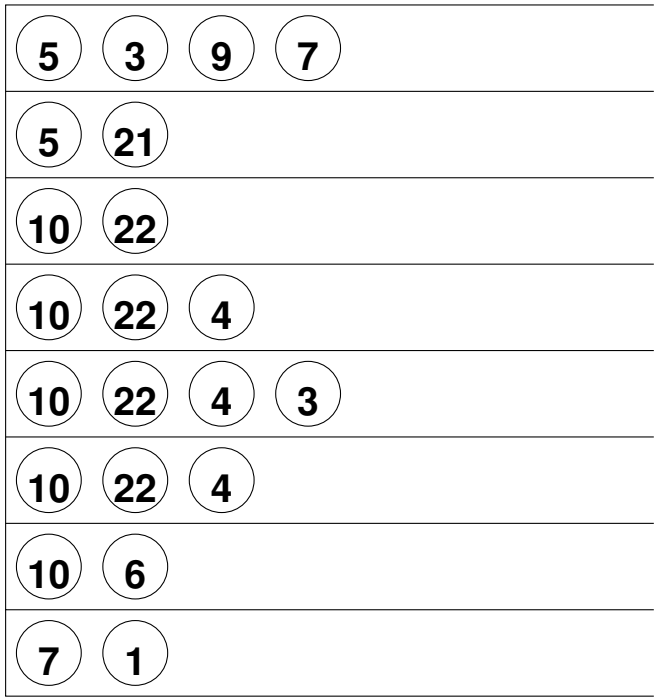

Récursivité

Le jsr actuel ne permet pas la récursivité

Pour le faire, il faut une pile

La pile est définie par un registre: pointeur de pile (sp, stack pointer)

Ce registre doit permettre l'incrémentation et la décrémentation

Plusiurs conventions de la pile sont possibles:

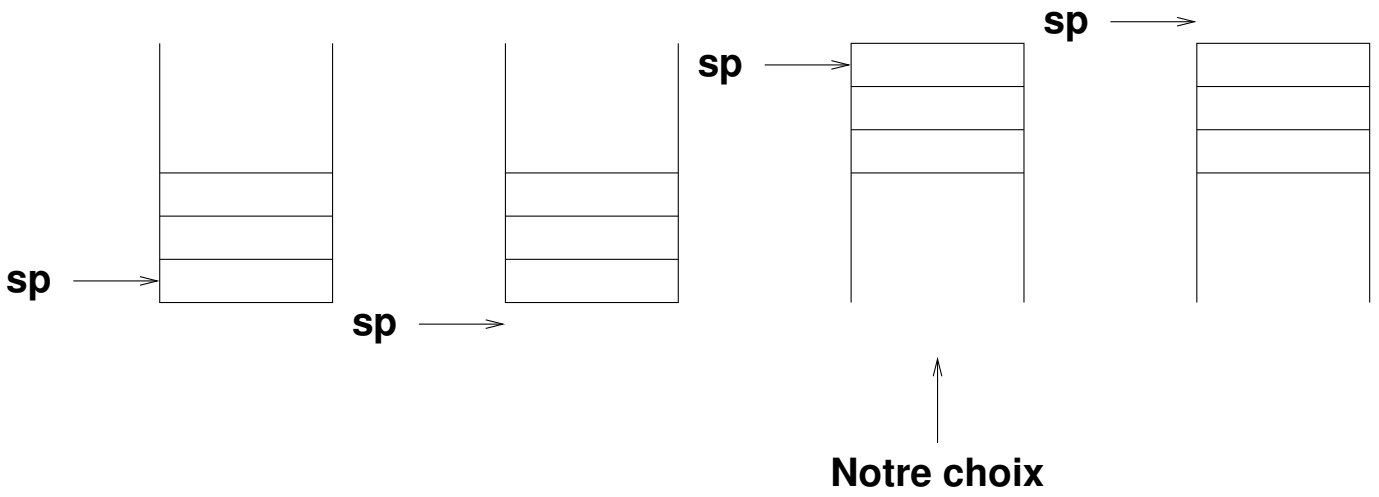

Modifications pour la pile

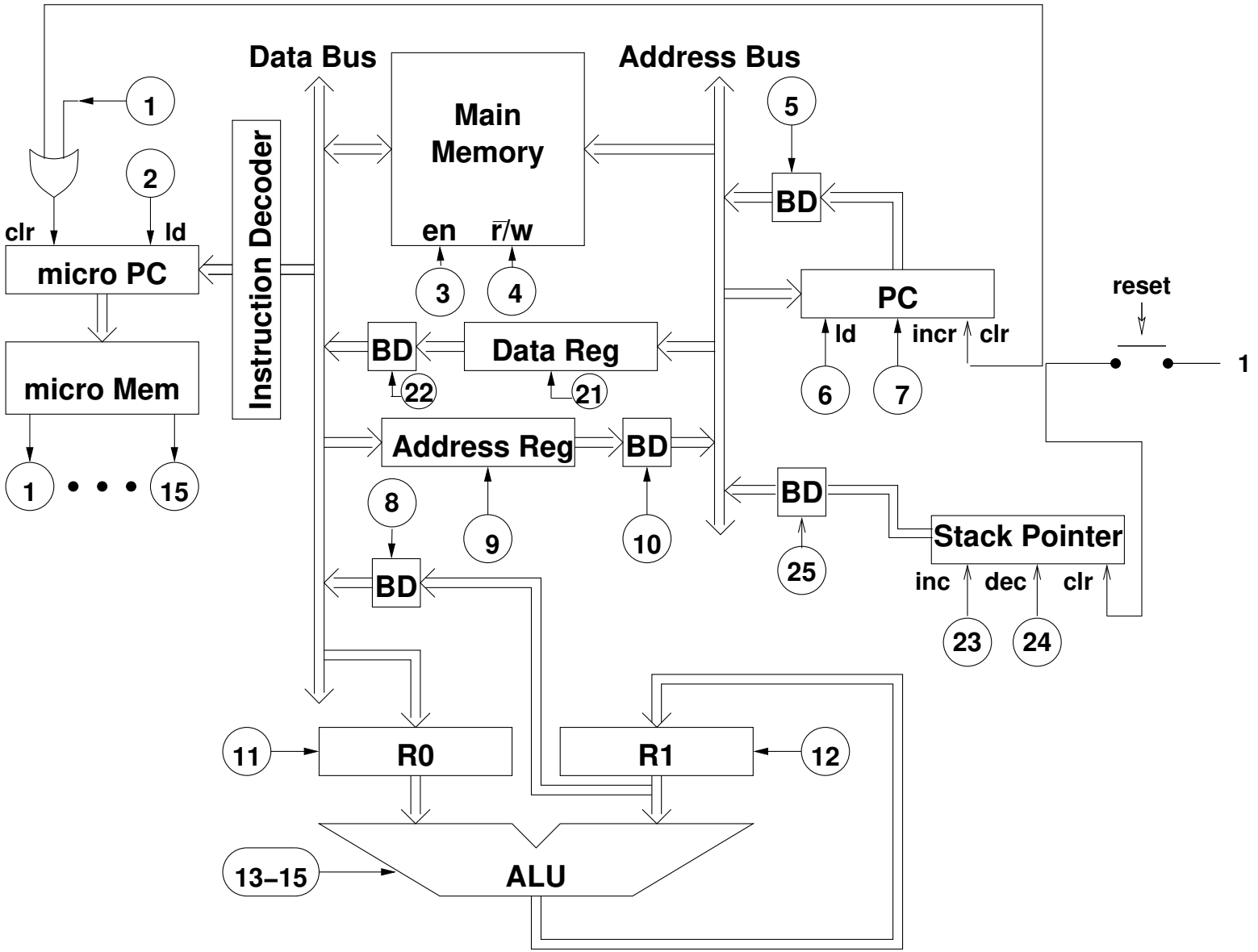

Instructions jsr et ret avec pile

Utilisation:

```
f:    ...
      jsr h
      ...

g:    ...
      jsr h
      ...

h:    ...
      ret
```

Description jsr:

1. empiler PC
2. charcher l'adresse donnée dans PC

Description ret:

1. mettre le sommet de la pile dans PC
2. dépiler

Micro programme pour jsr et ret avec pile

jsr

ret

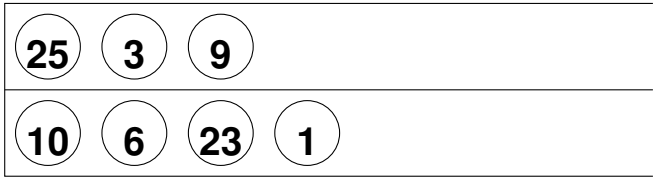

Utilisation de la pile pour passage de paramètres

Avant de faire un jsr, empiler les arguments à fournir au sous programme

Le sous programme peut dépiler

Nous avons donc besoin de deux instructions de plus:

push

empiler le contenu de R1

pop

mettre le sommet de la pile dans R0 et dépilier

Ces deux instructions sont réalisables avec l'architecture actuelle

Implémentation de push et de pop

push:

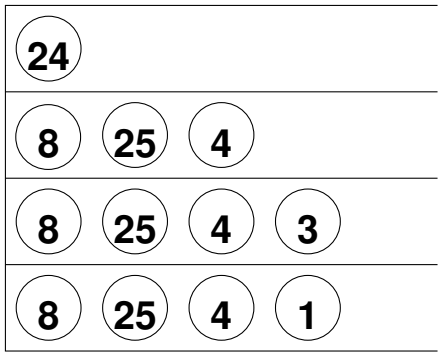

pop:

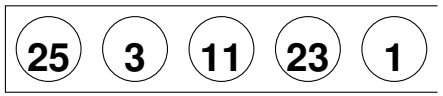

Protocole d'appel de sous programmes

Un protocole d'appel est un ensemble de règles précises pour déterminer le partage de responsabilités entre un sous programme appelant et un sous programme appelé.

Exemple de protocole d'appel (plusieurs implémentations du langage C):

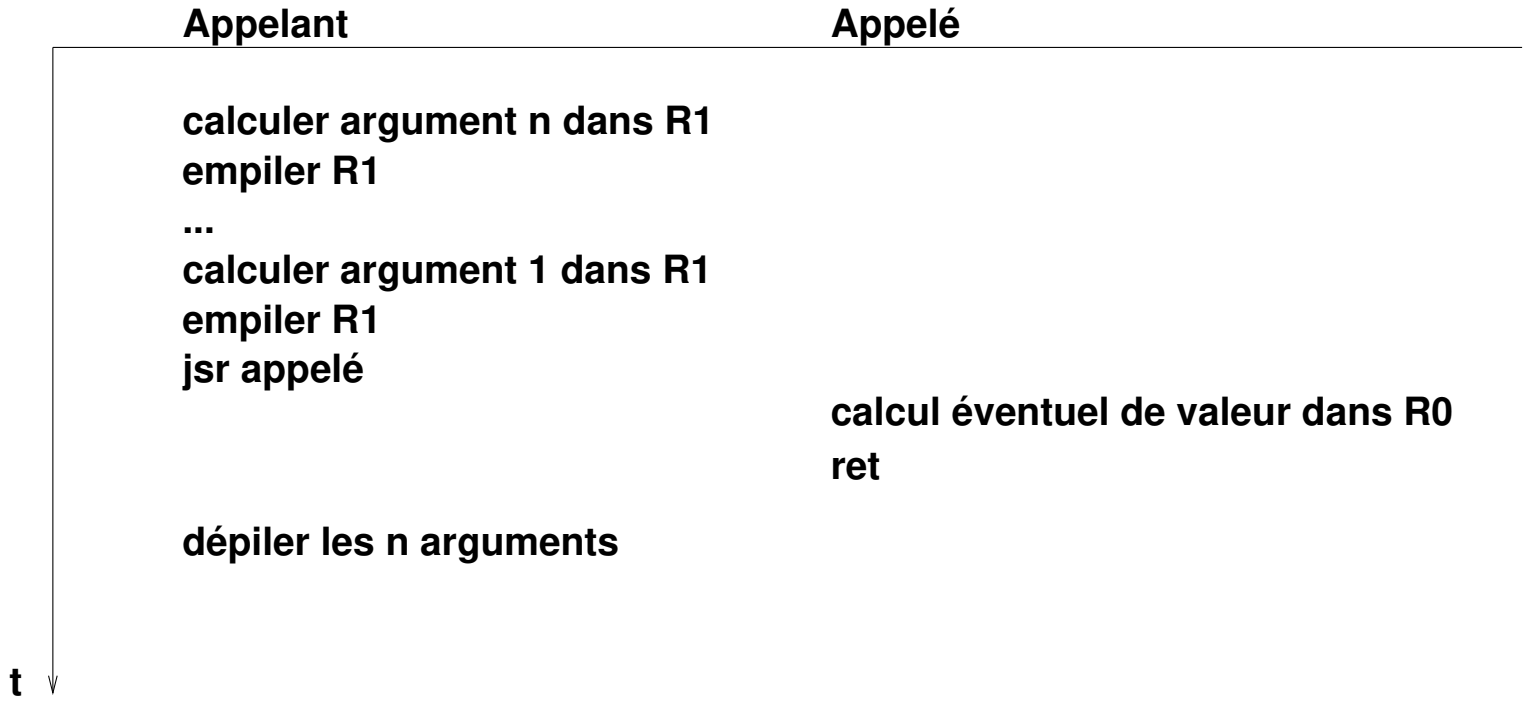

Accès aux arguments dans un sous programme

Actuellement, la seule possibilité est d'utiliser pop, ce qui n'est pas pratique

Il nous faut une possibilité d'accéder à une valeur en mémoire dont l'adresse est sp+constante

De cette manière, le sous programme peut récupérer argument i avec l'adresse sp+(i+1)

Nous avons donc besoin d'additionner le contenu de sp avec une constante.

Cette constante sera stockée après le code d'instruction, et copiée dans le registre d'adresses

Modifications pour l'accès aux arguments

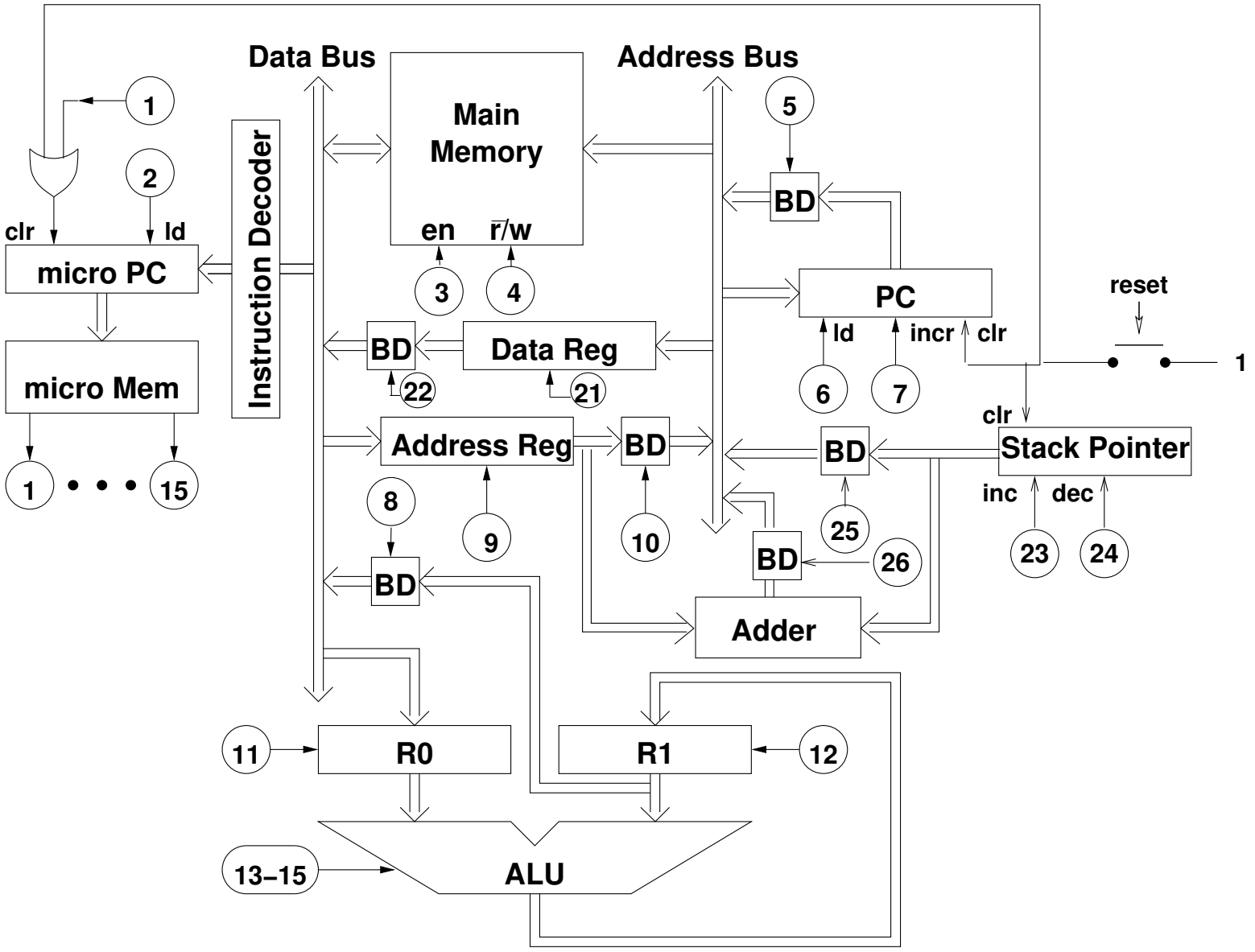

Nouvelle instruction pour l'accès aux argument

Il est maintenant possible d'écrire une instruction lds (load from stack).

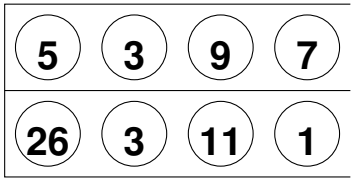

Dépiler les arguments

Après le retour de l'appelé, l'appelant doit dépiler les arguments

Actuellement, la seule possibilité est d'utiliser pop

Une amélioration possible est de pouvoir additioner une constante à sp

Il est possible d'utiliser l'additioneur existant, mais il faut pouvoir stocker le résultat dans sp

Ceci nécessite des fils supplémentaires, et une modification de sp pour permettre un signale ld

Modifications pour l'arithétique de sp

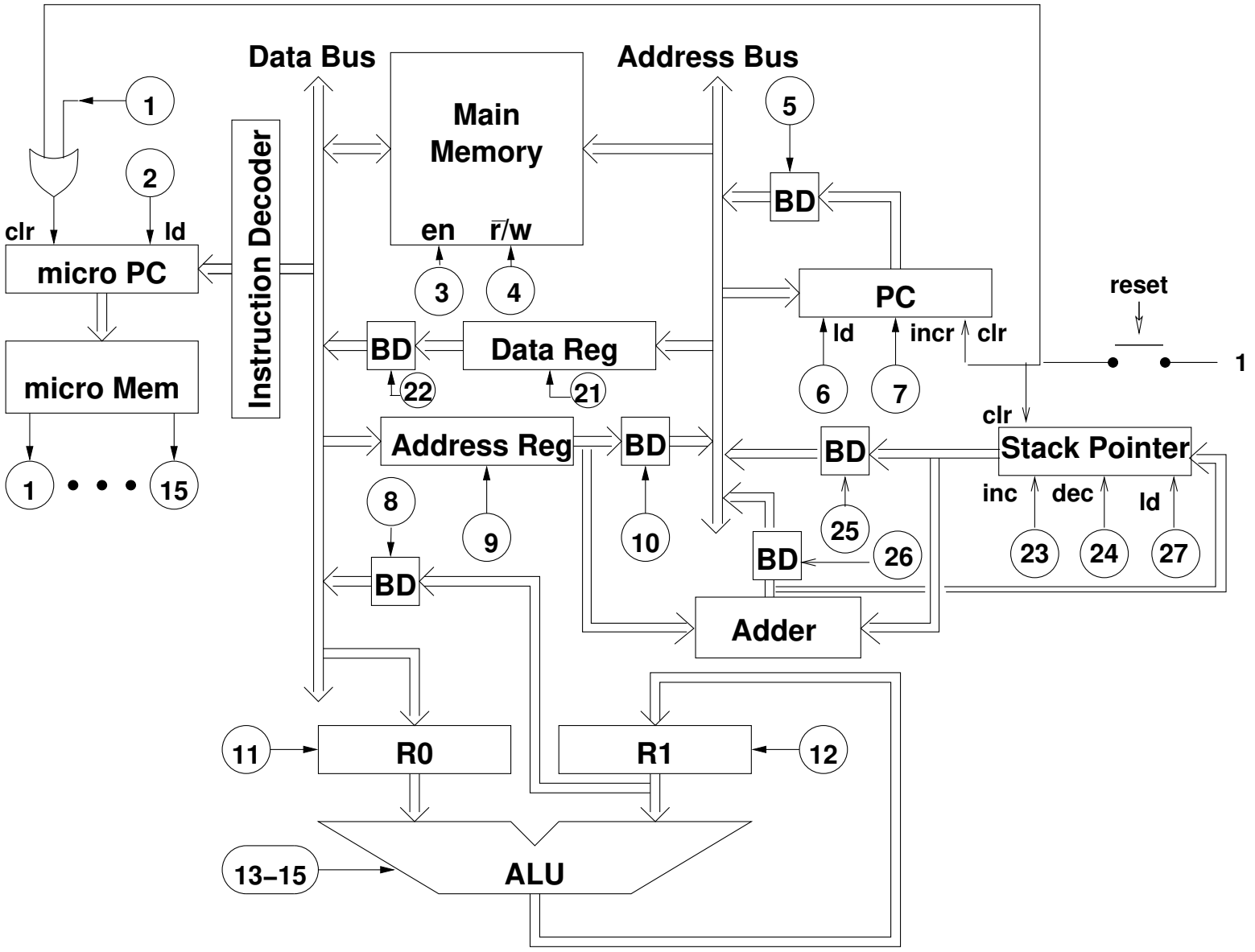

Nouvelle instruction pour l'arithmétique de sp

Il est maintenant possible d'écrire une instruction addsp

L'addition est toujours modulo 256, donc pas besoin de subsp

Voici l'implémentation

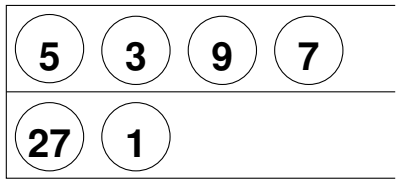

Variables locales à un sous programme

Avec les instructions maintenant à notre disposition, il est possible d'avoir des variables locales allouées dans la pile

Voici le format de la pile pour un sous programme avec n arguments et m variables locales:

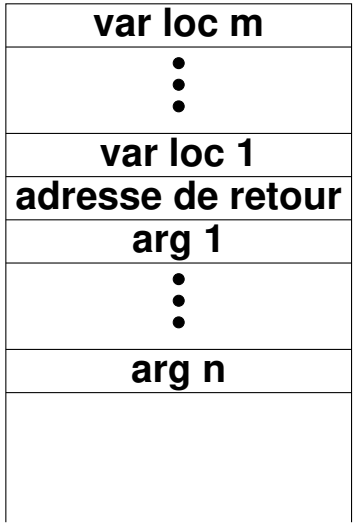

Nouveau protocole d'appel

Appelant

calculer argument n
empiler R1
...
calculer argument 1
empiler
jsr appelé

addsp n

Appelé

addsp –m
calculer en utilisant lds, sts
addsp m
ret

Entrées/Sorties

L'ordinateur doit pourvoir communiquer avec des unités externes (disque, clavier, écran, . . .)

Les unités sont banchées sur le bus d'adresses et le bus de données

Elles se comportent de la même façon que la mémoire principale

De cette manière, on peut utiliser l'instruction st pour la sortie, et l'instruction ld pour l'entrée de données

Sortie

Une cellule de mémoire:

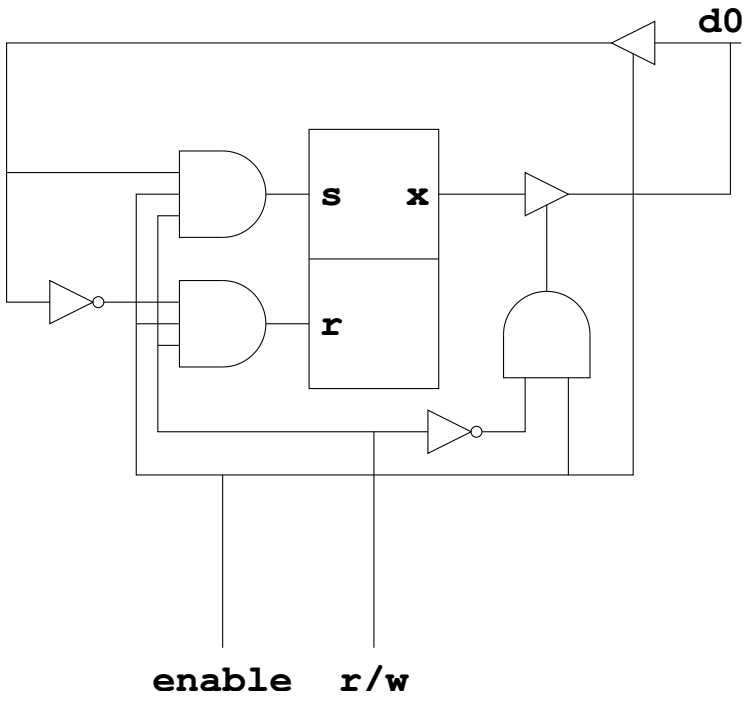

Une cellule de registre de sortie:

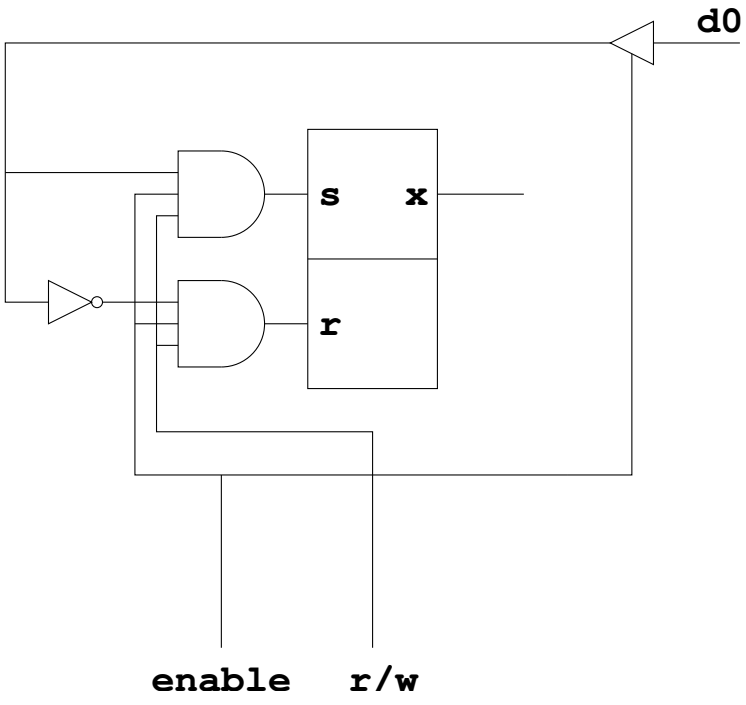

Sortie (suite)

Pour avoir un registre à (par exemple) 8 bit, il suffit d'en mettre 8 en parallèle:

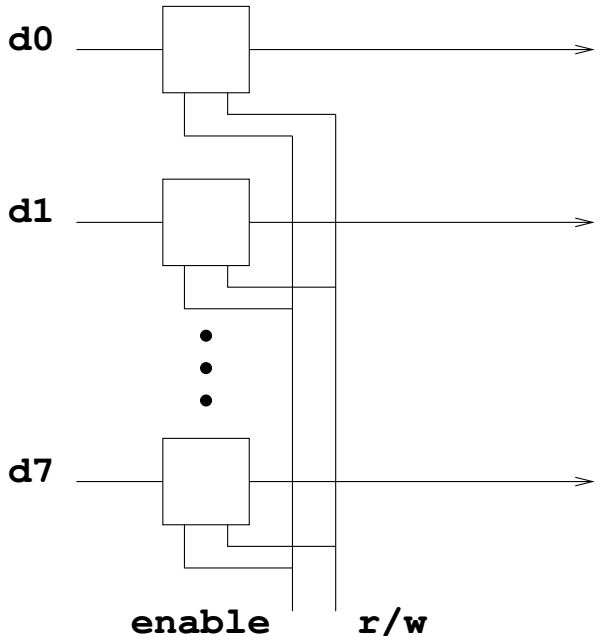

Sortie (suite)
Décodage d'adresses

Pour le décodage d'adresses, il faut une porte et des inverseurs.

Exemple: nous souhaitons utiliser l'adresse 10011011

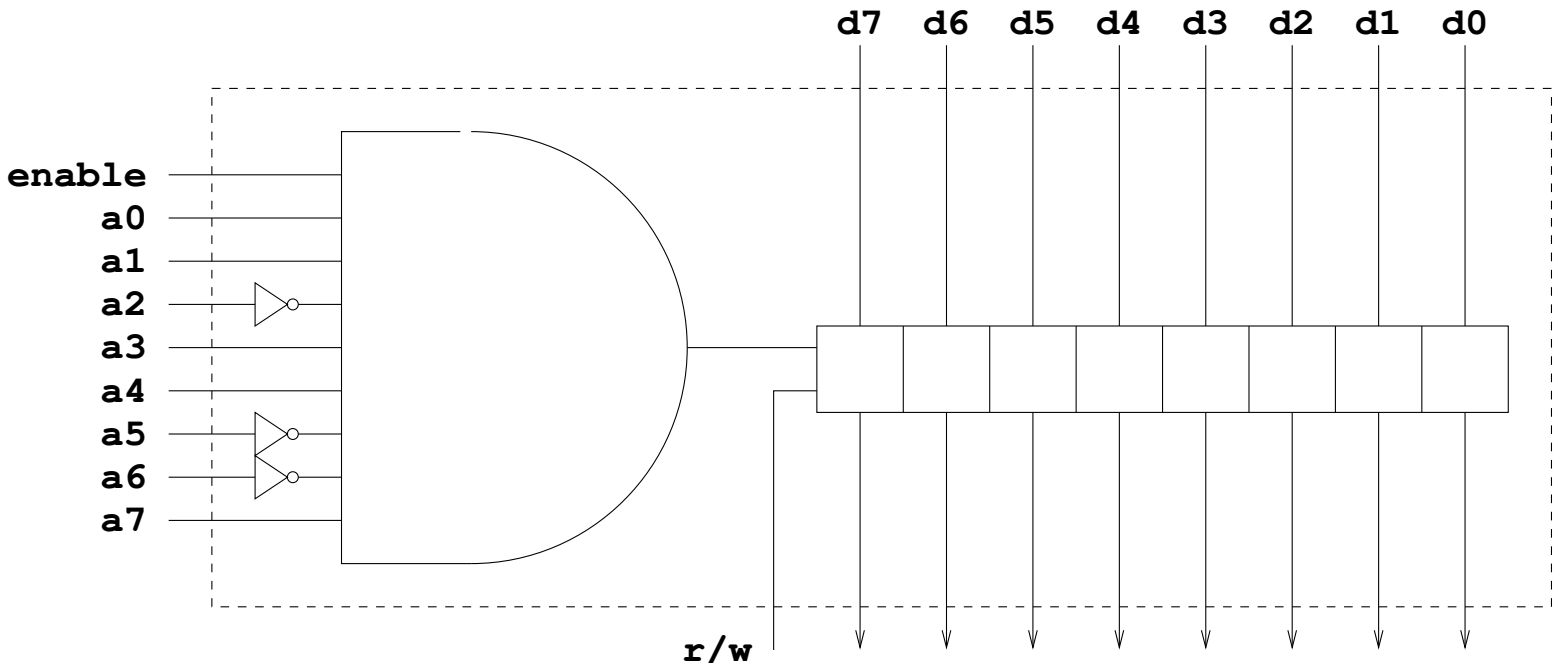

Sortie (suite)
Exemple

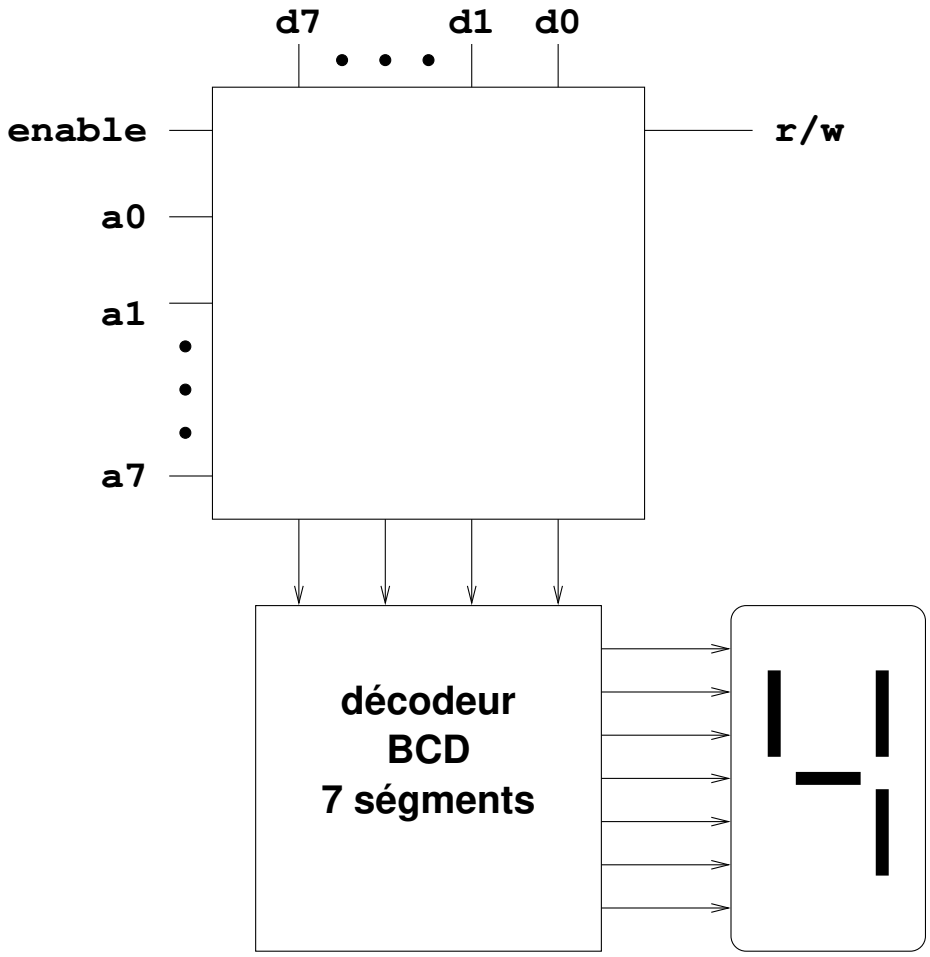

Entrée

Une cellule de mémoire:

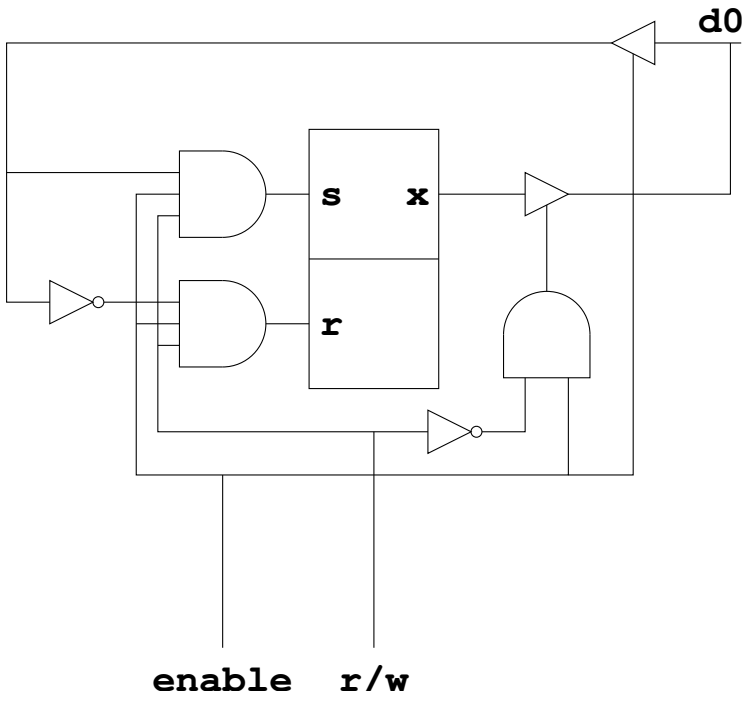

Une cellule d'entrée:

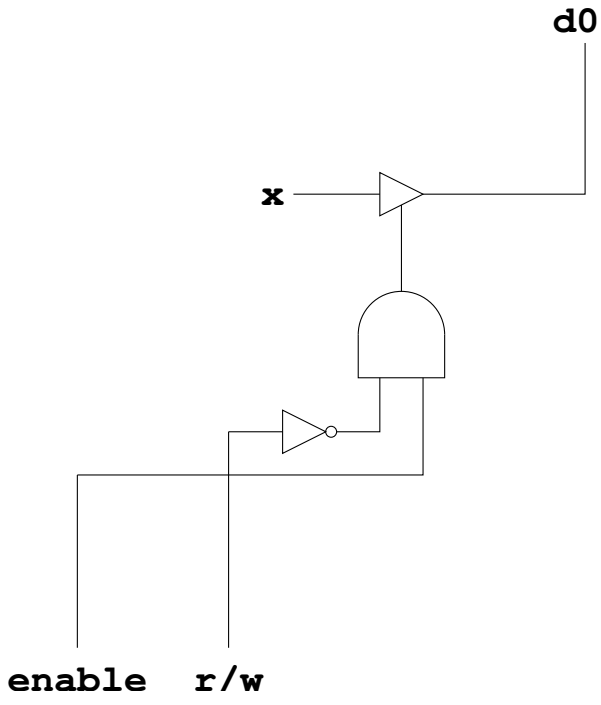

Entrée (suite)

Pour avoir (par exemple) 8 bit, il suffit d'en mettre 8 en parallèle:

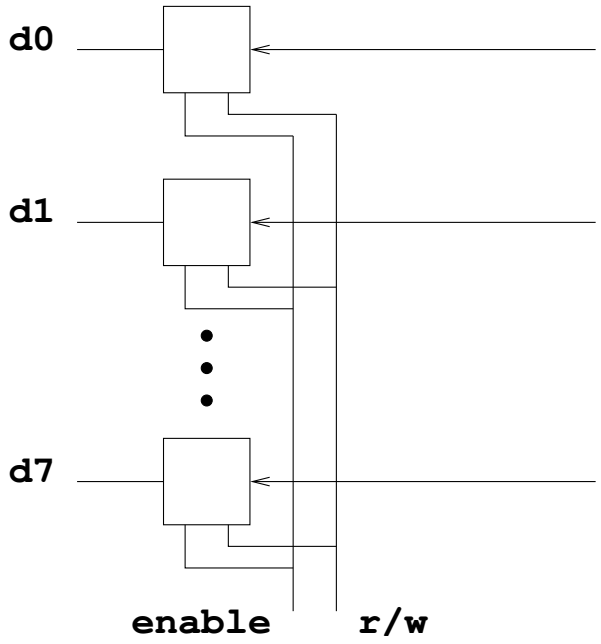

Entrée (suite)
Décodage d'adresses

Pour le décodage d'adresses, il faut une porte et des inverseurs.

Exemple: nous souhaitons utiliser l'adresse 10011011

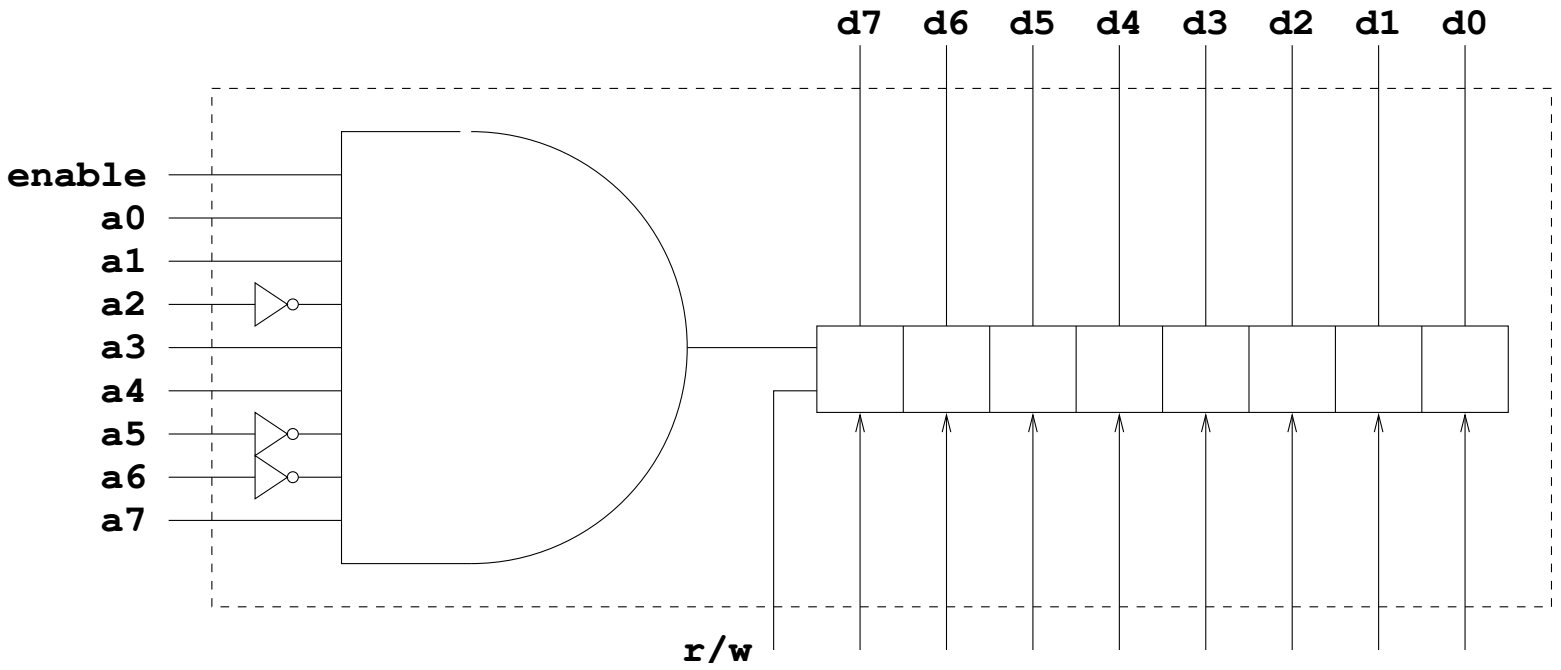

Entrée (suite)
Exemple

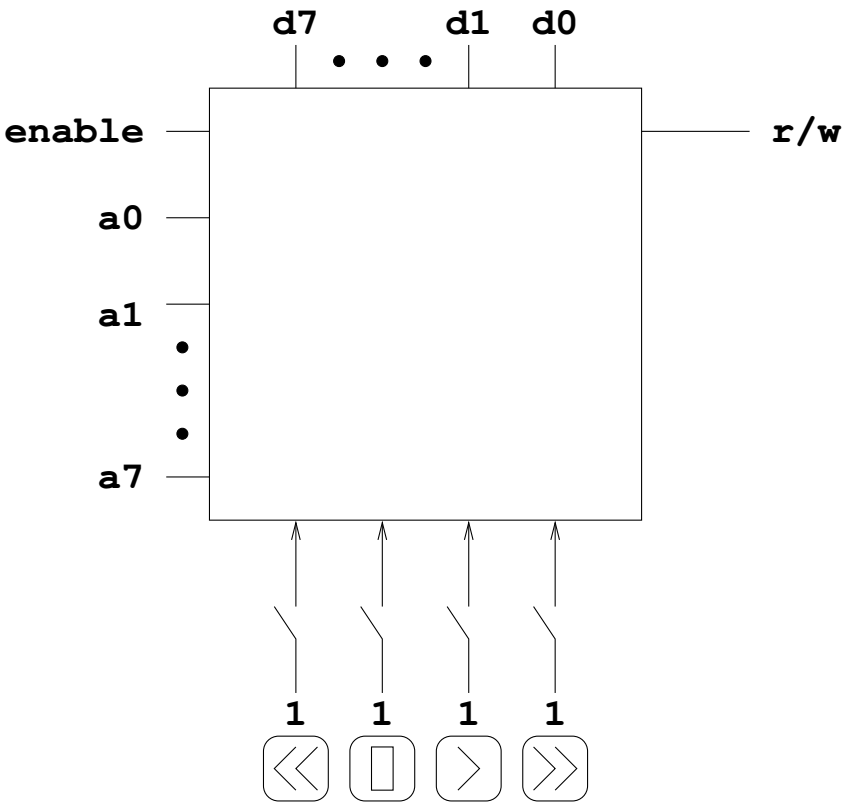

Entrée (suite)

Problème:

L'unité centrale doit tester périodiquement la disponibilité d'entrée.

Solution:

Interruptions. L'unité externe sera capable d'interrompre le traitement normal de l'unité centrale.

C'est comme une instruction jsr provoquée par un événement externe

Modifications pour les interruptions

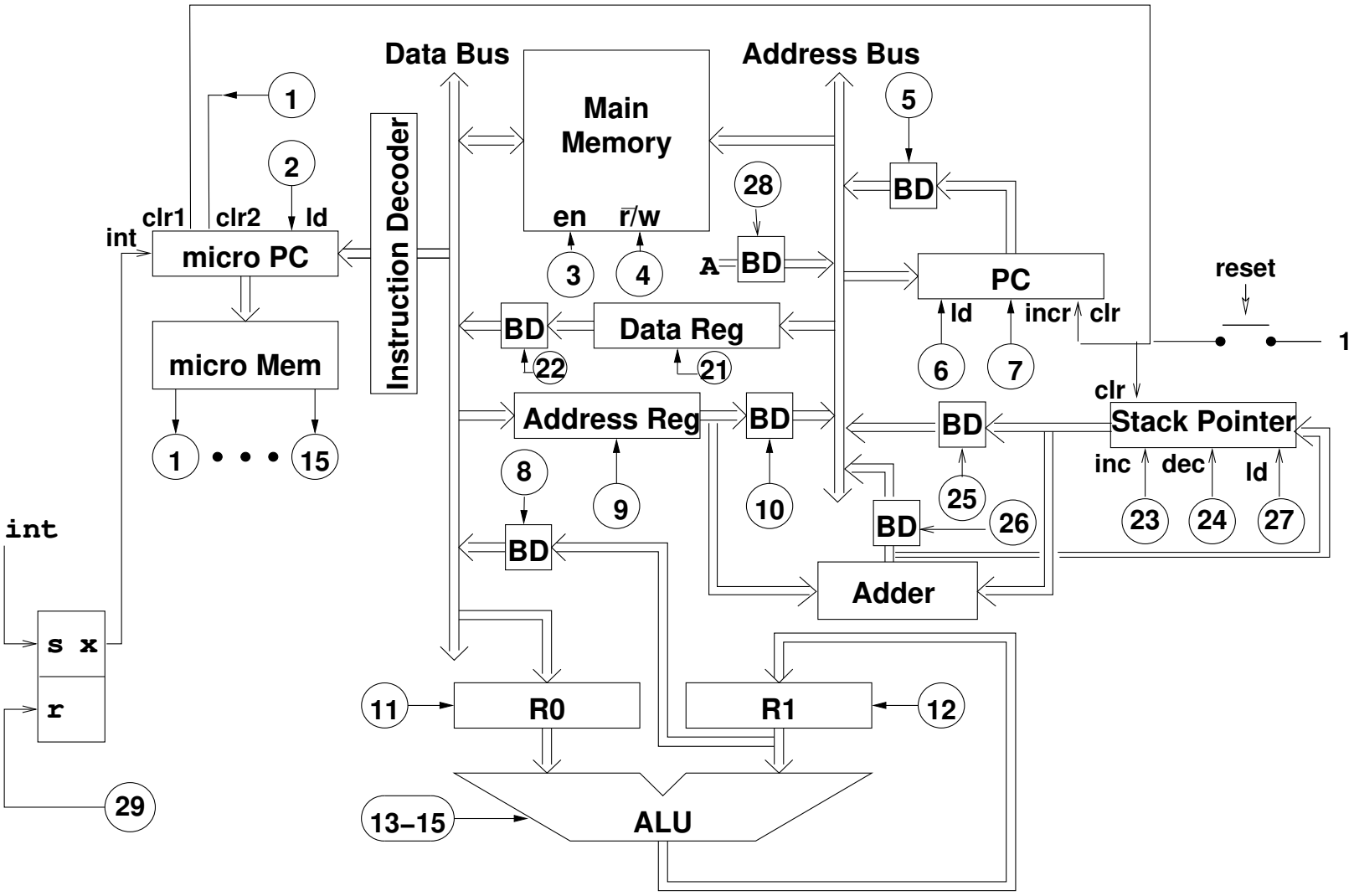

Modification de micro PC

clr1	clr2	int	ld	
1	–	–	–	zéro
0	0	0	0	incrémentation
0	0	0	1	chargement
0	0	1	0	incrémentation
0	0	1	1	chargement
0	1	0	0	zéro
0	1	0	1	ne peut pas arriver
0	1	1	0	chargement d'une constante c
0	1	1	1	ne peut pas arriver

La constante c correspond à la première adresse en micro mémoire de l'implementation du micro programme pour traiter les interruptions

Micro programme pour les interruptions

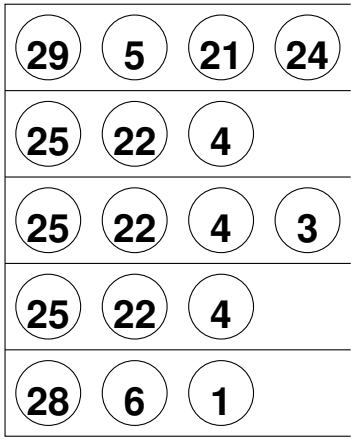

Différences entre notre architecture et une architecture réelle

Principalement deux types d'architecture:

CISC (Complex Instruction Set Computer)

Pentium, Vax, 68000, . . .

RISC (Reduced Instruction Set Computer)

MIPS, SPARC, PowerPC, Alpha, . . .

CISC/RISC

CISC	RISC
Relativement peu de registres	Beaucoup de registres
Plusieurs modes d'adressage (immediate, direct, indirect, offset, indexed, indexed indirect, . . .)	Peu de mode d'adressage utilisation de load/store et load immediate
Format d'instructions irrégulier	Format d'instruction régulier
Instructions souvent très complexes	Instructions simples
Passage d'arguments dans la pile	Passage d'arguments dans des registres
JSR empile l'adresse	JSR copie PC dans un registre
Registres souvent asymétriques	Registres souvent symétriques

Optimisations

L'exécution d'une instruction peut commencer avant que l'exécution de l'instruction précédente ne soit terminée (pipeline)

Exécution d'une instruction simple en un cycle d'horloge

Plusieurs unité d'exécution d'instructions permettant à plusieurs instructions d'exécuter en parallèle

Unité flottante séparée permettant l'exécution d'une opération flottante et d'une autre opération en même temps

Opérations sur les flottants très rapides (addition en < 3 cycles, multiplication en < 5 cycles)

Prédiction de branchements (= sauts) permettant l'exécution d'une instruction jump en un cycle d'horloge

Prédiction de l'adresse de retour de l'instruction ret par une pile interne

Instructions pour les langages haut niveau

Registre supplémentaire (bp ou ap) pour les arguments d'une fonction

Instructions link/unlik pour allouer/desallouer les variables locales

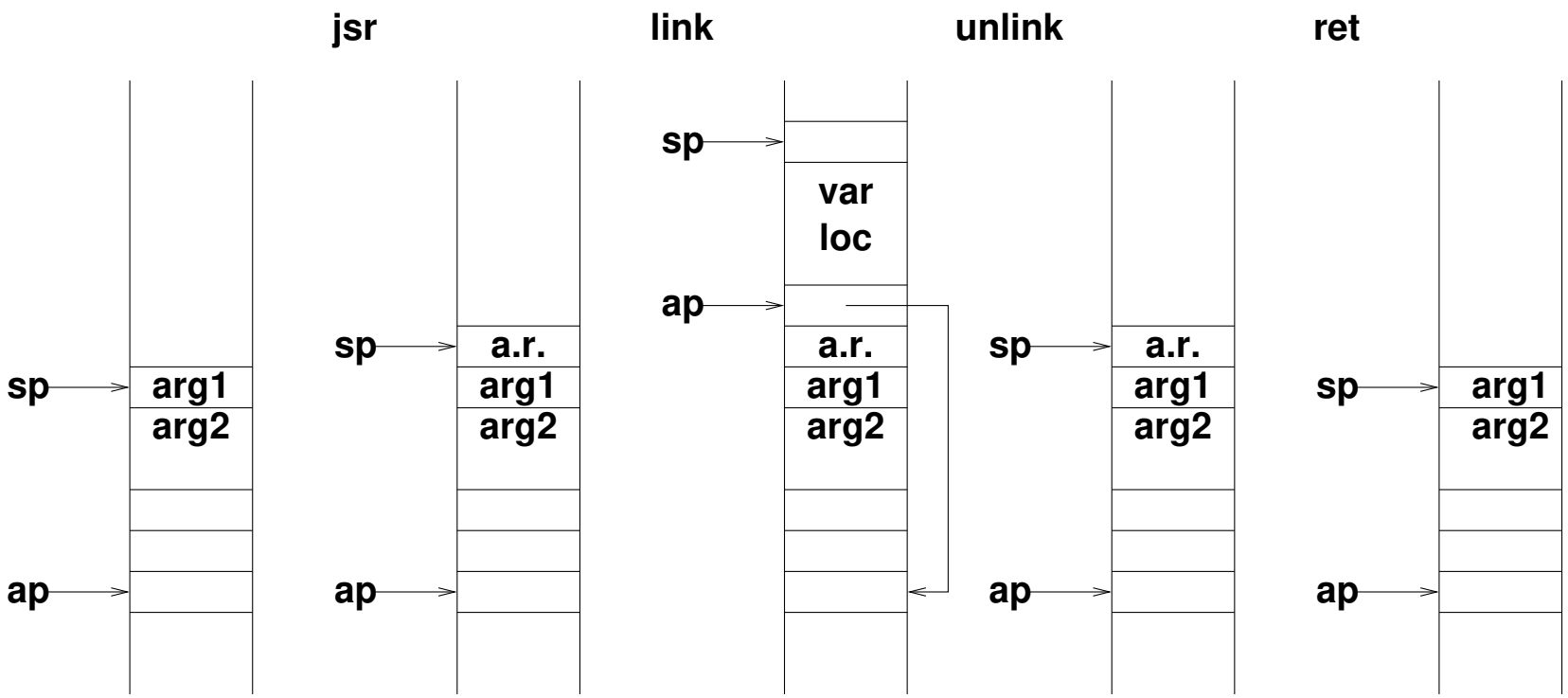

Mémoire Cache

Problème : la mémoire est beacoup plus lente que le processeur (facteur 10)

Les mémoires aussi rapides que le processeur coûtent trop chèr

La solution : une mémoire à plusieurs niveaux :

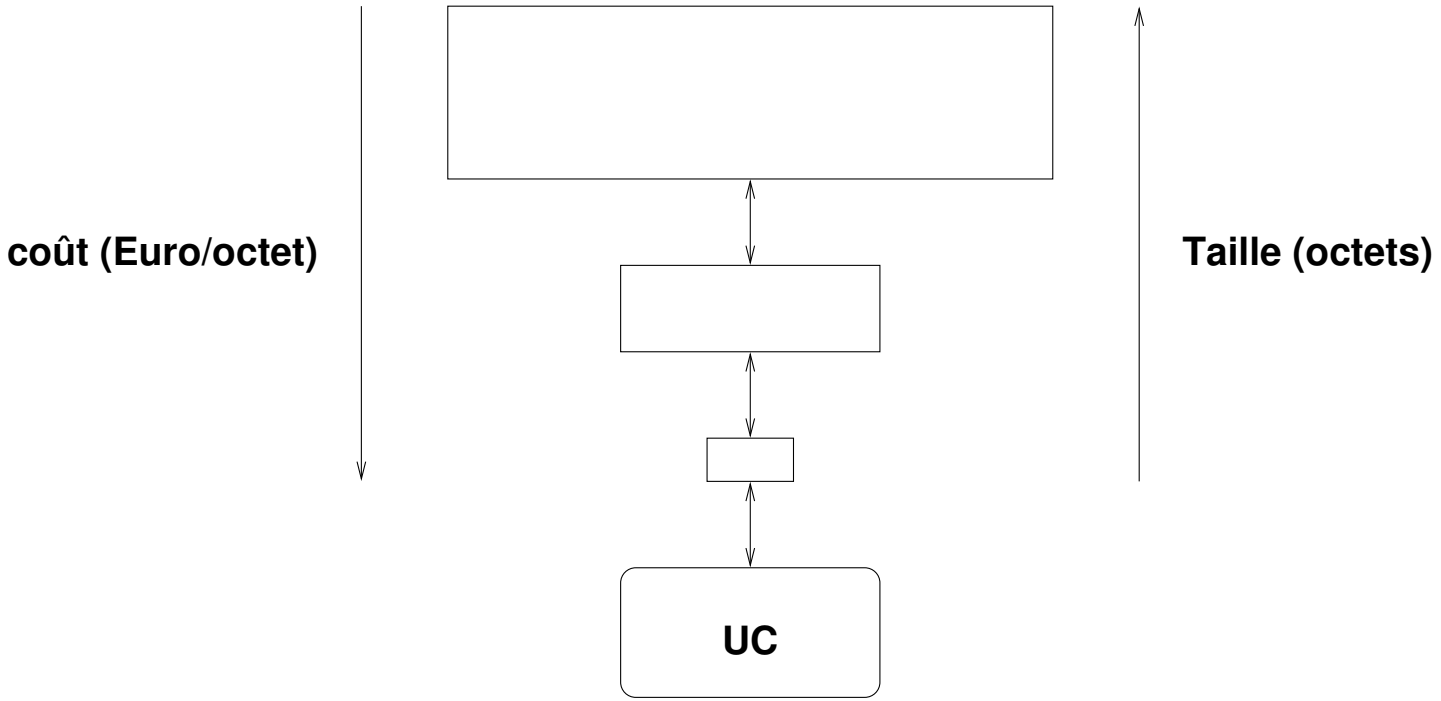

Mémoire Cache

Il y a souvent 3 couches : disque, mémoire principale, et mémoire cache

L'objectif est de faire croire que la mémoire entière est de la taille de celle que est plus grande, et du coût de celle qui est le moins chère

La rasion que cela marche souvent est le principe de localité :

> **Une suite d'accès à la mémoire n'est pas distribuée de façon aléatoire. Les adresses des accès sont regroupées en un petit nombre de groupes. Les adresses d'un groupes font référence à un petit intervalle en mémoire**

Raison du principe :

> **Code séquentiel plus boucles de petite taille**
>
> **Données organisées en tableaux et structures**

Cache, idée de base

L'idée de base est donc de copier un intervalle de code ou de données de la mémoire lente à la mémoire rapide pour un accès plus rapide plus tard

Cet intervalle est souvent de taille 16 octets (actuellement). Nous appelons un tel intervalle un "bloc" de mémoire

Une adresse est donc conceptuellement constituée par deux parties, le numéro de bloc, et l'octet à l'intérieur du bloc (si les adresses de la machine corréspondent à des octets).

Exemple (adresses de 32 bits):

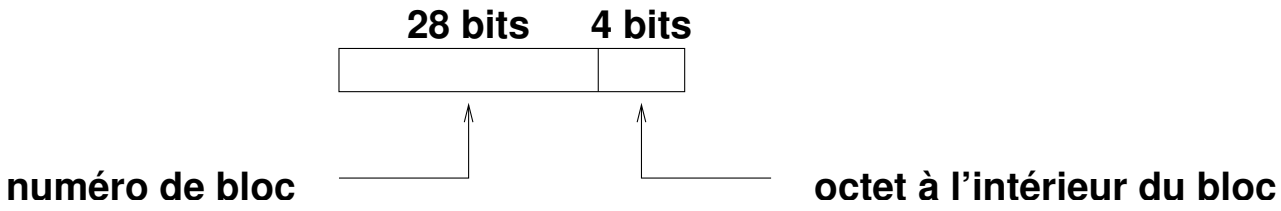

Cache, chargement de blocs

Quand un bloc est référencé pour la première fois, le microprogramme le charge en mémoire cache

Si le bloc est référencé de nouveau, le cache est capable de satisfaire la référence sans accès à la mémoire principale

Quand le cache est plein, il faut choisir un bloc à supprimer

Le choix du bloc à supprimer est déterminé par le type de cache et par l'algorithme utilisé

L'argorithme utilisé est souvent une version de LRU (least recently used, moins récemment utilisé), mais il y en a d'autres (random, ...)

Il reste donc la différence entre différentes types de cache. On utilise le mot "associativité" pour décrire cette différence

Cache associatif

**Le cache est composé d'un nombre de "lignes de cache"
(ou simplement "ligne", anglais : cache lines), égal au nombre de blocs**

Chaque ligne contient un bit pour indiquer si le contenu de la ligne est valide, un nombre de bits assez large pour déterminer un numéro de bloc de façon unique (dans notre exemple précédent : 28 bits), et le bloc (16 octets dans notre exemple, soit 128 bits)

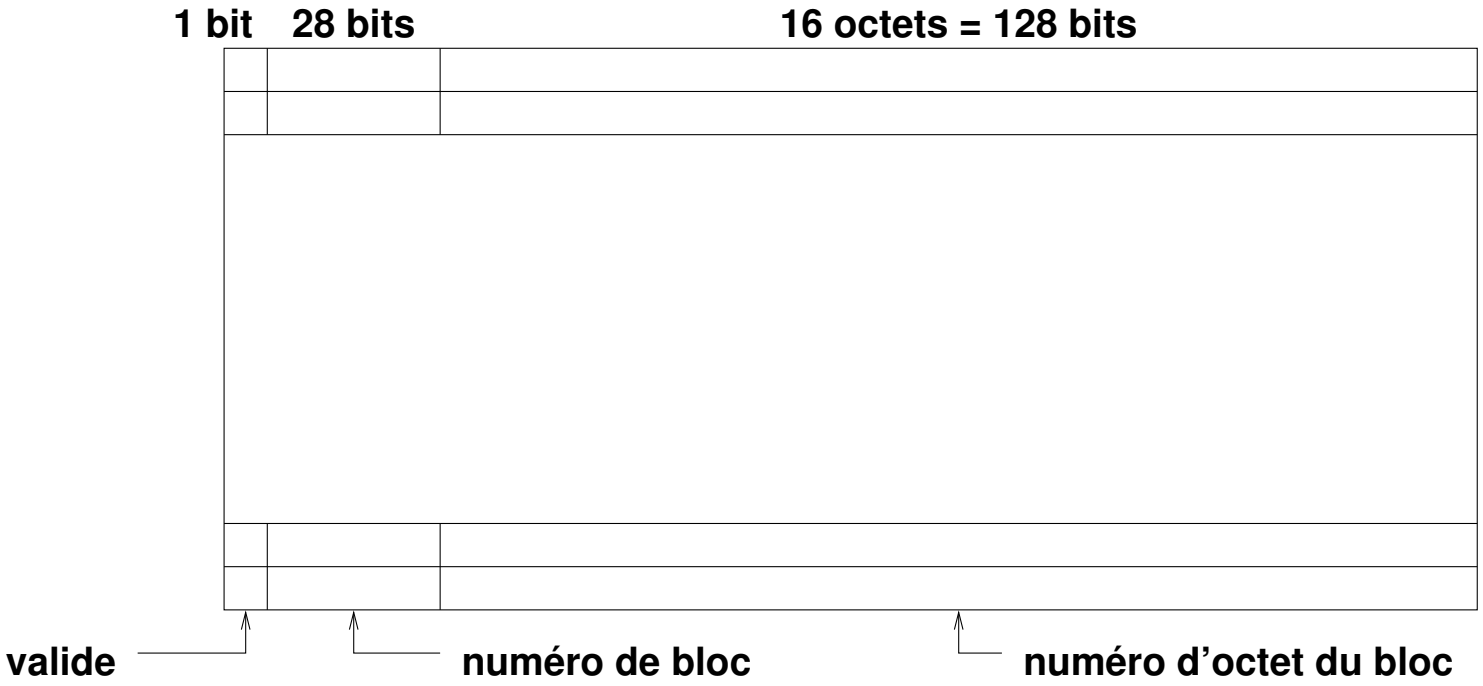

Cache associatif

Initialement, le bit "valide" est 0 pour toutes les lignes

Quand un bloc est chargé, le bit correspondant est mis à 1

Quand un accès à l'adresse A est tenté, le microprogramme vérifie si le bloc est dans le cache:

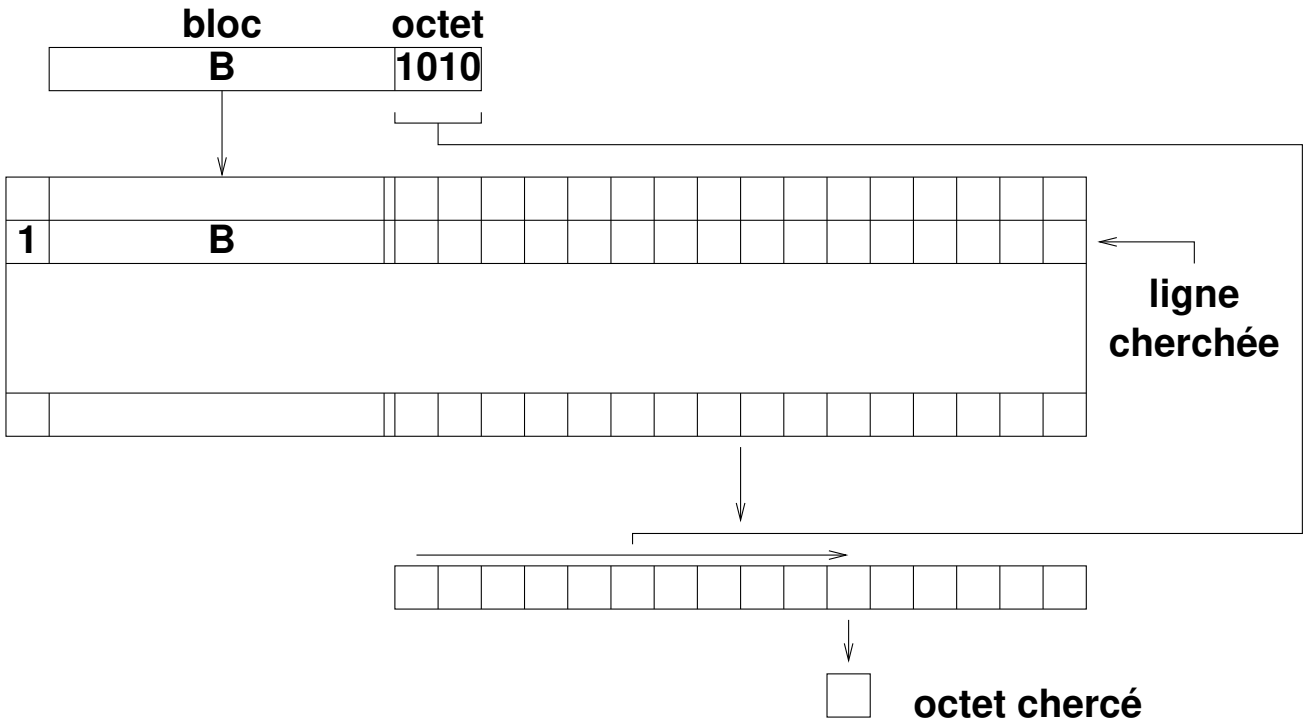

Cache associatif

Pour que l'accès soit rapide, le numéro de bloc cherché doit être comparé en parallèle avec toutes les lignes simultanément

Ceci nécessite un circuit spécial, très coûteux

Pour cette raison, on n'utilise pas souvent un cache associatif

Cache direct

Un bloc ne peut pas être placé n'importe où dans le cache

Chaque bloc en mémoire principale a sa place prédéterminé par les bit les moins sigificatifs de son numéro.

Exemple (taille du cache 128 ko, adresses à 32 bits, taille d'un bloc 16 octets) :

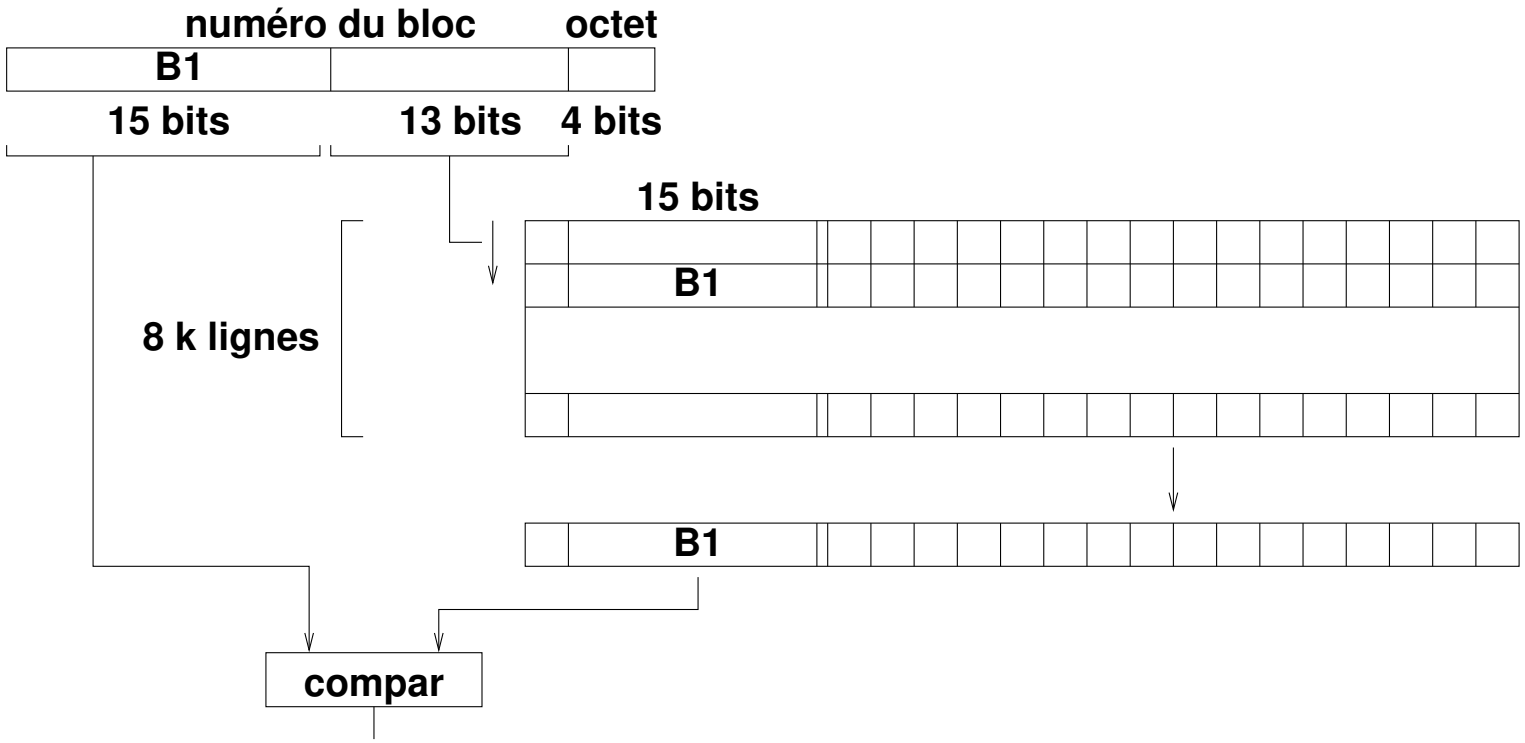

Cache associatif à N groupes

C’est une solution intermédiaire entre associatif et direct (ex N=4, taille 128 ko)

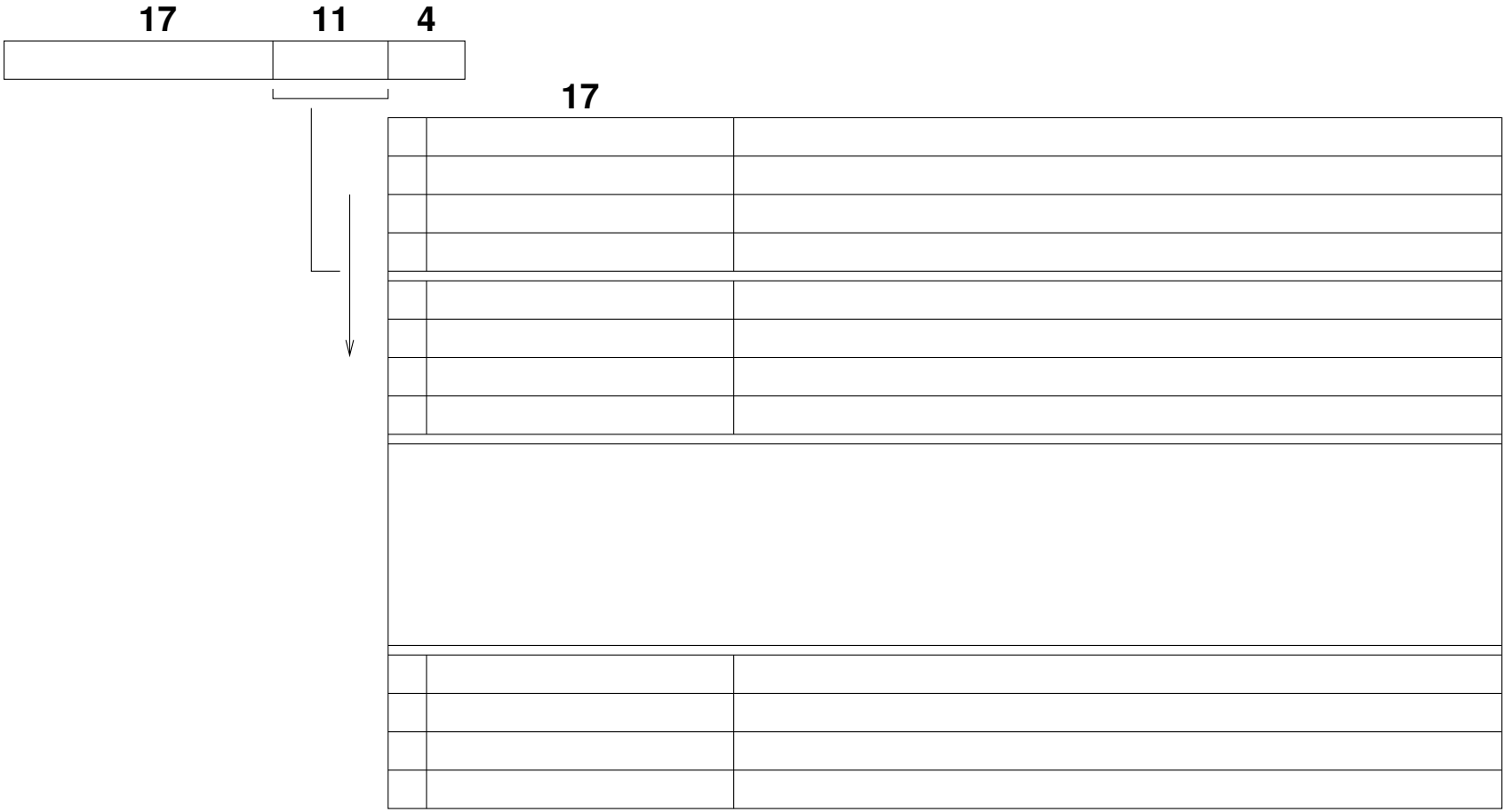

Cache associatif à N groupes

Ce type de cache est moins sensible à certains motifs d'accès

Le cache associatif et le cache direct sont des cas spéciaux de ce cache (N = 1 pour le cache direct, N = M pour le cache associatif, où M est le nombre de lignes)

Une bonne valeur de N est 2–4.

N est parfois appelé l'"associativité du cache"

Choix des paramètres

Taille d'un bloc

- **Le surcoût dû au circuits supplémentaires dépend du nombre de blocs**
- **Pour une taille fixe de cache, il est donc préférable d'avoir des blocs de taille importante**
- **Mais cela augmente la probabilité qu'une partie du bloc sera inutile**
- **Une bonne valeur est 4 ou 8 mots (de 32 ou 64 bits selon la machine)**

Associativité

- **Le coût augmente de manière considérable avec l'associativité**
- **Il est rare pour un programme d'avoir besoin d'une associativité supérieure à 4**
- **Une associativité de 2 est le minimum**
- **Une bonne valeur est 2 ou 4**

Influence du cache sur la programmation

C'est une bonne idée d'aligner le code et les données sur les lignes de cache

Un sous programme et un tableau devrait donc commencer sur une adresse multiple de la taille d'un bloc

Le compilateur s'occupe du code et malloc s'occupe des données

Le compilateur s'occupe également des données statiques

Il faut éviter des boucles et des tableaux dont la taille dépasse celle du cache (pour un cache associatif, c'est la seule considération)

Pour un cache direct, il faut éviter une distance entre appelant et appelé multiple de la taille du cache, ainsi que la manipulation simultanée de données à distance multiple de la taille du cache

Ces considération influencent rarement la programmation d'applications, mais souvent la programmation système (compilateurs, gestionnaires de la mémoire, ...)

Stratégie d'écriture du cache

Écriture immédiate

Chaque écriture provoque une écriture en mémore principale

Si le nombre d'écriture est considérable, ça peut diminuer l'efficacité du cache

C'est facile à implèmenter

Écriture différée

Écriture en mémoire prinicpale uniquement en cas de besoin (changement de processus, écriture sur disque, synchronisation)

Plus difficile à implémenter

Pipeline

C'est une façon d'augmenter le nombre d'instructions exécutées par unité de temps sans diminuer le temps d'exécution des instructions

Il faut donc exécuter plusieurs instructions en parallèle

Exemple, dans notre architecture, les instructions arithmétiques n'utilisent pas les bus. On peut alors charger l'instruction suivante en même temps

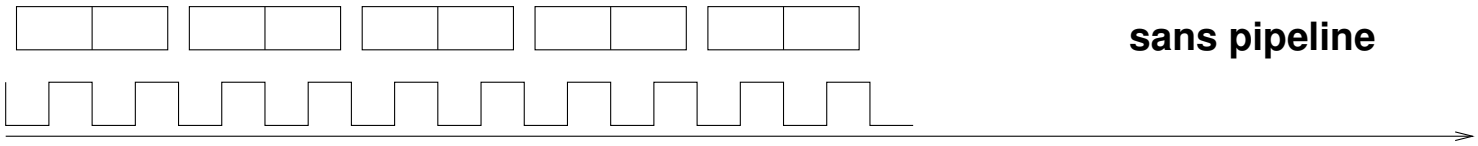

sans pipeline

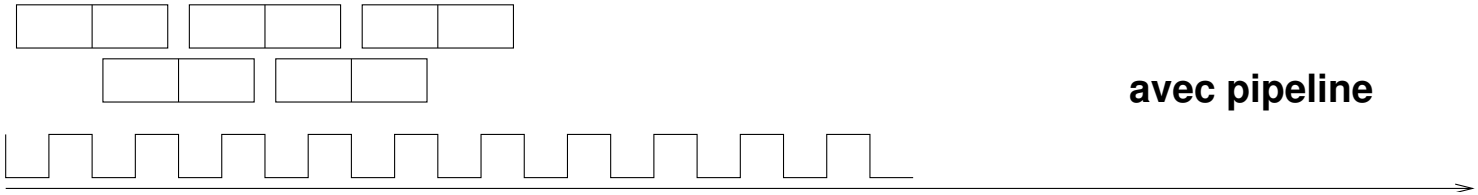

avec pipeline

Pipeline

On peut souvent éviter l'utilisation simultanée du bus par le chargement et l'exécution d'une instruction même si son exécution a besoin de données en mémoire. Pour cela il faut un cache pour les instructions et un cache pour les données:

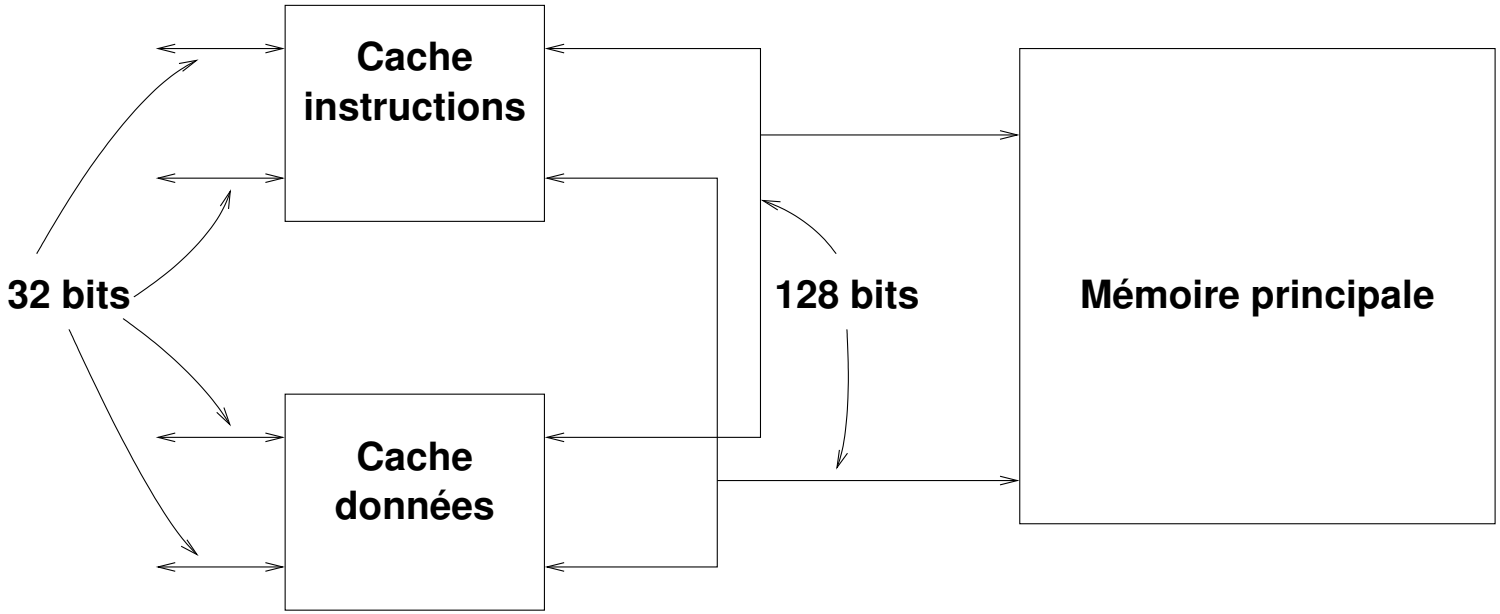

Pipeline

Pour exécuter plusieurs instructions simultanément, il faut souvent rajouter des circuits supplémentaires.

Exemple: multiplication

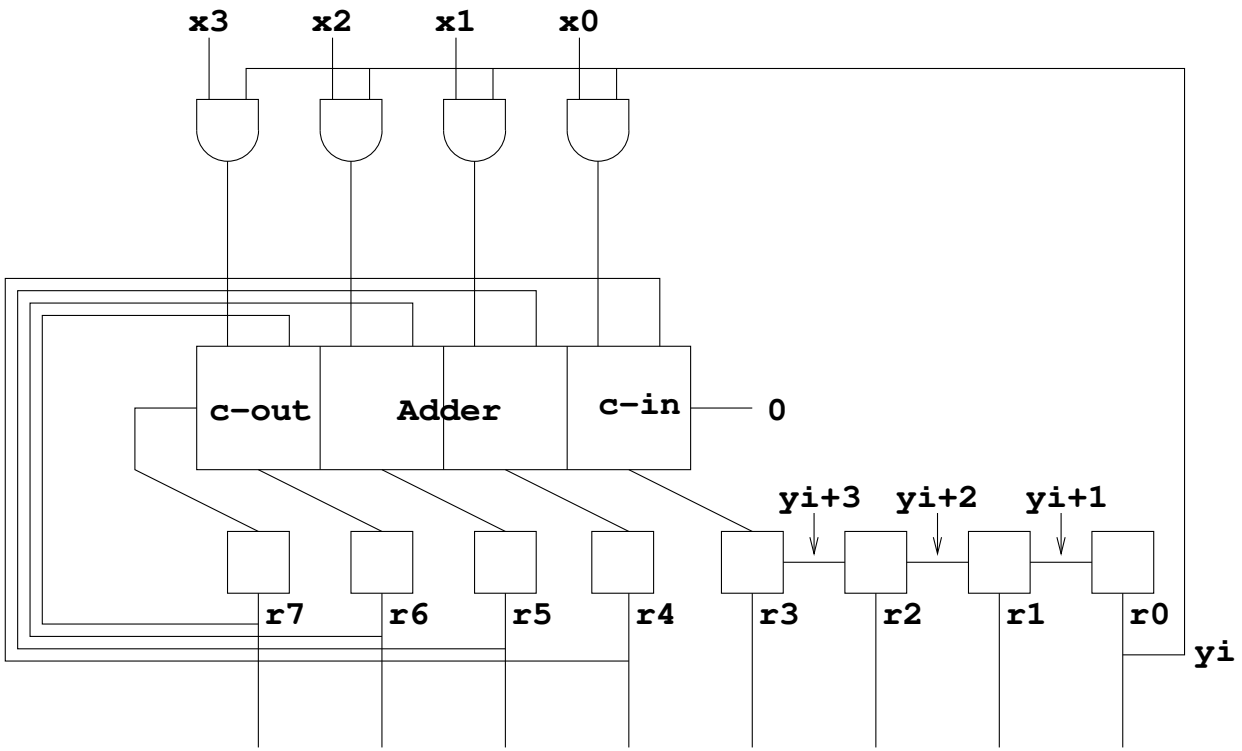

Pipeline

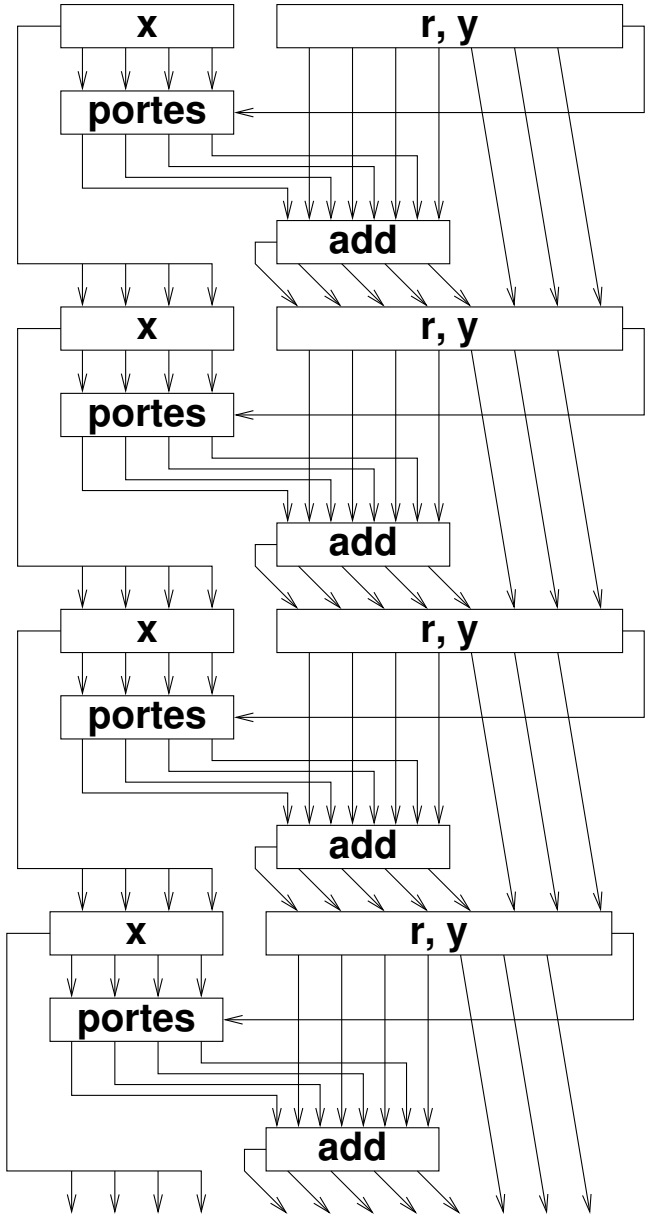

Exécution:

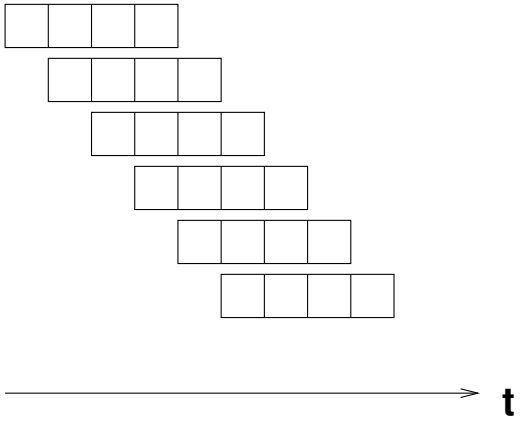

Multiprocesseurs

Plusieurs types selon si la mémoire est partagée ou distribuée et selon la méthode d'interconnexion.

Nous allons parler du type SMP (Symmetric Multi Processor)

Il s'agit d'un système à mémoire partagée avec un nombre relativement faible de processurs (2–16) pour l'instant

SMP

Pour éviter que le bus devienne un embouteillage, on préfère mettre un cache pour chaque processeur:

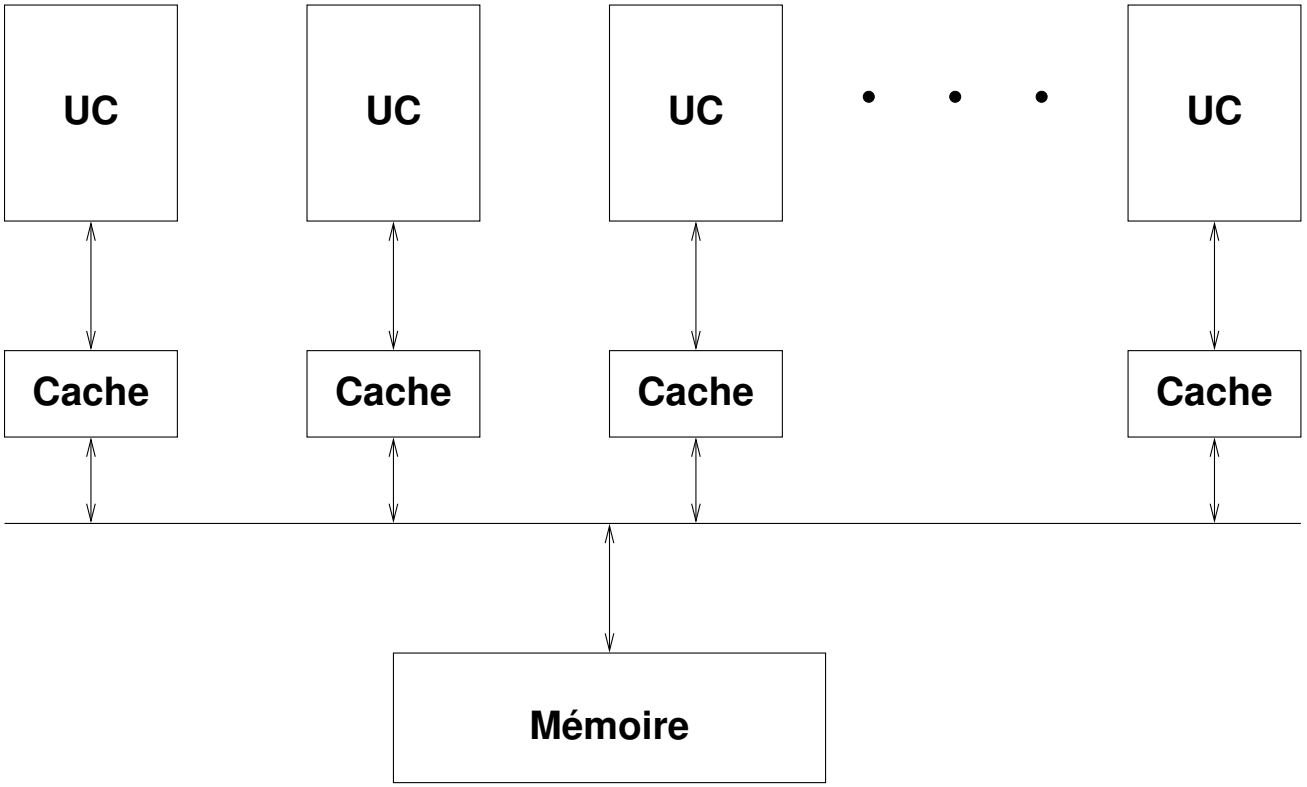

SMP

Plusieurs caches peuvent contenir une copie du même bloc

Si c'est pour lecture uniquement, il n'y a pas de problème

Pour l'écriture, il y a un problème

- **Il faut éviter l'écriture simultanée par plusieurs processeurs**
- **Il faut informer les autres processeurs des modifications**

Pour résoudre ce problème on utilise un mécanisme de furetage (snooping)

Furetage

La lecture se passe comme avant

Un processeur P qui souhaite écrire, émet un message d'invalidation sur le bus

Les autres processeurs Q1, Q2, ... vérifient s'ils ont une copie du bloc

Si oui, alors le bloc est invalidé, et le processeur Qi correspondant est forcé de le charger à nouveau s'il en a besoin

Les écritures suivantes du bloc par P n'ont pas besoin de message d'invalidation

Quand un autre processeur Qi demande le bloc, le contenu du bloc est envoyé sur le bus par P. Puis le bloc est invalidé par P

Si deux processeurs P1 et P2 souhaitent écrire simultanément, l'ordre d'exécution est déterminé arbitrairement

Synchronisation

Nécessaire avec un système multiprogrammée

Encore plus nécessaire avec un multiprocesseur

Exemple : accès au disque par un seul processus à la fois

Les processeurs modernes ont des instructions spécialisées pour la synchronisation

Une telle instruction est "swap" (échanger). Le contenu d'un registre et d'un mot en mémoire sont échangés de façon atomique

Synchronisation avec l'instruction swap

Une adresse A en mémoire sera 1 si une ressource est utilisée, 0 sinon

Pour reserver la ressource, un processeur P fait:

1. **Mettre 1 dans un registre R**
2. **SWAP A et R**
3. **Si R contient 1 alors répéter à partir de 2**
4. **Quand on arrive ici, on peut utiliser la ressource en exclusivité**

Pour libérer la ressource, il suffit de mettre 0 dans A

Synchronisation (suite)

Avec un seul processeur, chaque instruction est atomique (c'est pour ça que nous avons décidé de tenir compte des interruptions après terminaison de l'exécution de l'instruction)

Avec plusieurs processeurs, le problème est plus compliqué

Chaque processeur doit s'assurer du bus en exclusivité avant de s'en servir

C'est un problème résolu par l'arbitrage du bus (que nous n'avons pas le temps d'en parler)